

PRESEK

List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje

ISSN 0351-6652

Letnik 3 (1975/1976)

Številka 4

Strani 186–188

Dušan Repovš:

UPOROVNA VEZJA

Ključne besede: fizika.


Elektronska verzija: <http://www.presek.si/3/3-4-Repovs.pdf>

© 1976 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
© 2009 DMFA – založništvo


Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali reproduciranje celote ali posameznih delov brez poprejšnjega dovoljenja založnika ni dovoljeno.

UPOROVNA VEZJA


Če hočemo obravnavati električne kroge, moramo poznati izreke o napetostih in tokovih. Pogosto nam ni treba pisati enačb, ampak lahko pridemo do rešitve s premislem in domiselnostjo. Zlasti pri iskanju nadomestnih uporov na različne načine vezanih enakih upornikov premislek zelo poenostavi delo. Nekaj zgledob smo povzeli iz članka v reviji za mlade matematike in fizike KVANT, ki izhaja v Sovjetski zvezri. V vseh primerih bomo iskali nadomestni upor za uporovno vezje iz enakih upornikov.

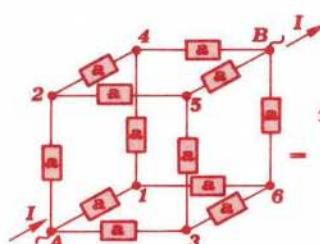

Sl. 1

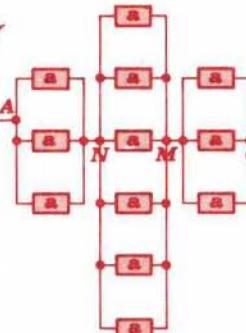


Sl. 2

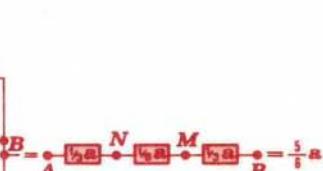


Sl. 3


Poglejmo si kocko na sliki 1. Zaradi simetrije je očitno, da so napetosti med priključkom A in točkami 1, 2 in 3 enake. Zato ne bi stekel po žici, ki bi vezala točke 1, 2 in 3, noben tok. To velja tudi za točke 4, 5 in 6, zato lahko vezje poenostavimo (slika 2). Dobili smo tri skupine vzporedno vezanih upornikov,

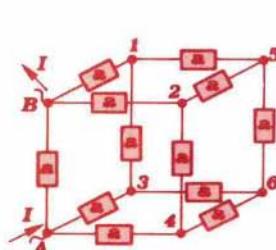

Sl. 4

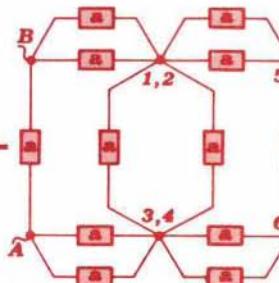


Sl. 5

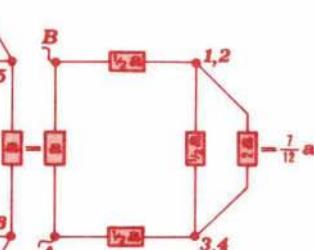


Sl. 6

ki so zaporedno povezane med seboj. Tudi to hitro uženemo, saj vemo, kakšni so upori vzporedno in zaporedno vezanih upornikov (slika 3). S podobnim premislekom rešimo nalogu na sliki 4 (slike 5 in 6).


V vezju na sliki 7 vidimo, da je napetost med točkama A in M enaka napetosti med točkama A in N . Zato med M in N ne more teči noben tok. Tako lahko vezje med M in N kar izločimo (slika 8). Rešitev je na dlani. Enako rešimo primer na sliki 9 (slika 10).

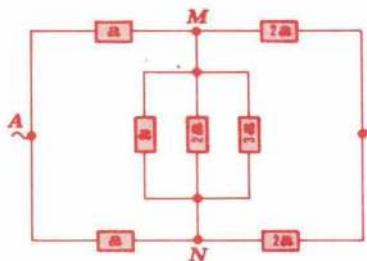


Sl. 7

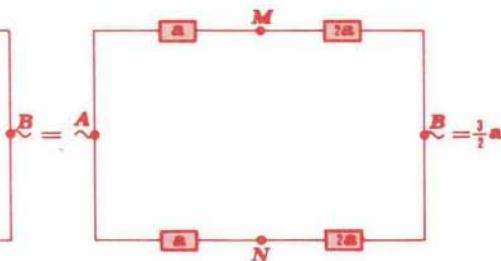

Sl. 8


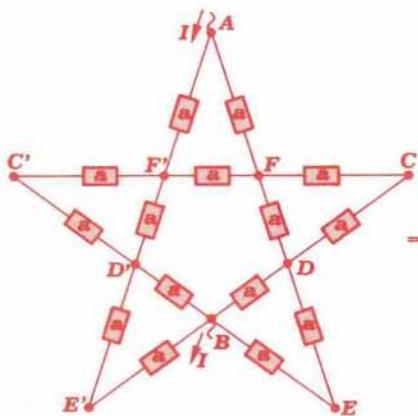


Sl. 9

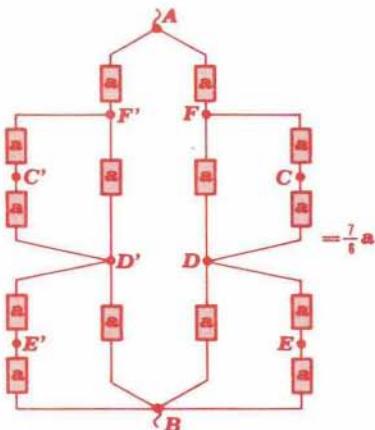


Sl. 10

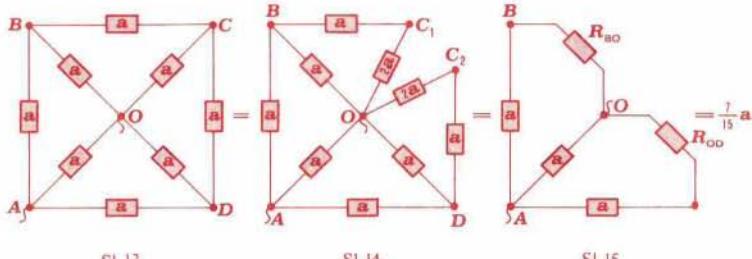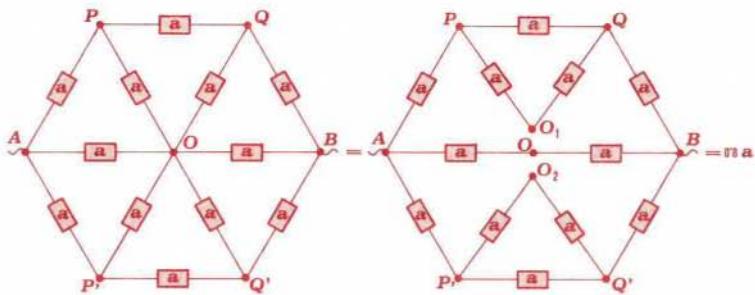Vezje na sliki 11 ima to lepo lastnost, da ga lahko v točki O razdelimo (slika 12). Napetosti med priključoma A in točkama O_1 ter O_2 sta enaki, enake pa so tudi napetosti med točkami A in P , A in O ter A in P' . Na enak način rešimo tudi primer na sliki 13 (slike 14 in 15).



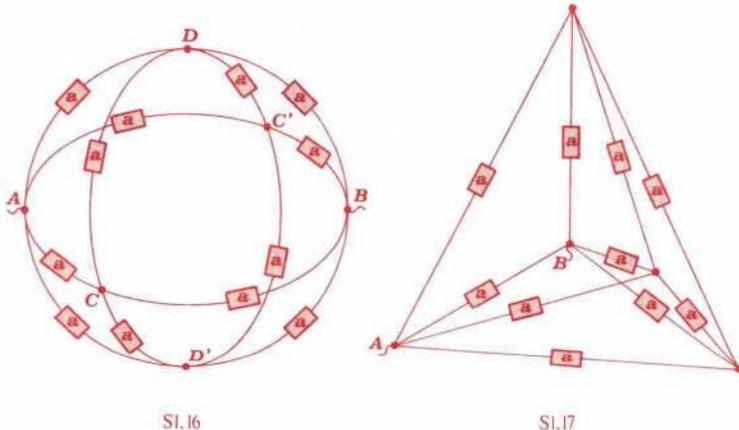Poskusite rešiti nalogi na slikah 16 in 17.



Nekaj podobnih zgledov lahko najdete tudi v zbirki M. Hribar,
Rešene naloge iz fizike z republiških tekmovanj, Knjižnica Sigma,
21, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1975.