

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 21 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Avgusta 1929.

## PATENTNI SPIS BR. 6218

Siemens & Halske A. G., Berlin-Siemensstadt.

Raspored veza za sporedna (posrednička) telefonska postrojenja, kod kojih se govori sa centralom i pretplatnički vode preko iste spojne linije.

Prijava od 20. decembra 1927.

Važi od 1. oktobra 1928.

Ovaj se pronalazak odnosi na raspored veza za spojne posredničke telefonske stанице, kod kojih se govori sa centralom i pretplatnički vode preko iste spojne linije, i sastoje se u tome, što su za svaki saobraćajni pravac predviđena posebna uključna uređenja, koja izazivaju prekret veze linije, koja vodi ka sporednoj stanicu, na liniju za razgovor i sa ove na liniju centrale.

Rasporedom po pronalasku omogućeno je, da se predvide i u postrojenjima, kod kojih su za dolazne i odlazne linije centrale postavljeni odvojeni napojni mostovi za sporedne stанице, samo jedno prekretno mesto za dobijanje privatnih veza.

Na nacrtu je kao primer izvođenja pronalaska pokazana sporedna stаница sa radom birača.

Ideja pronalaska nije ograničena pak samo na ovom primeru. Na nacrtu je pokazan jedan predbirač  $VW_1$ , liniski birač  $LW_1$ , preko koga se mogu praviti veze kako sa centralom (posredništvo za sporedne stанице), tako i veze sa pretplatnicima  $T_n$ , zatim predbrojač  $VW_2$  i  $VW_3$ . Samo su uključni rasporedi ovih birača pokazani, koji su potrebni za pronalazak.

Preko linije a—b mogu se praviti kako dolazne tako i odlazne veze. Pretplatnik  $T_n$  je pretplatnik sa sporedne stанице, koji može tražiti kako posredništvo tako i obične pretplatničke telefone.

Prvo ćemo opisati način rada rasporeda šeme kad pretplatnik  $T_n$  želi vezu sa cen-

tralom. Od posredničke sporedne stанице pokazana je na nacrtu samo spojna linija  $VL$ . Ova veza dobija se na ovom nacrtu preko predbirača  $VW_1$ , i liniskog birača  $LW_1$ . Ako pretplatnik  $T_n$ , doziva radi preko posredničke stанице, digne slušalicu, onda birač  $VW_1$ , na poznati način počne rad i traži jednu na biraču  $LW_1$ , vodeću slobodou liniju. Ako nađe tu liniju, onda rele  $T_1$  reagira ovim putem: zemlja, baterija, namotaj relea  $T_1$ , krak c birača  $VW_1$ , linija c, namotaj relea  $C$ , zemlja. Rele  $T_1$  reagira i vezuje liniju a, b sa biračem  $LW_1$ . Zatim isključuje obrtni magnet birača  $VW_1$ . Ovaj raspored nije pokazan na slici, pošto je bez značaja za pronalazak. Rele  $C$  birača  $LW_1$  reagira tako isto u gornjem kolu struje i čini, da birač  $LW_1$  bude zauzet protiv kog eventualnog drugog doziva. Pretplatnik  $S_n$  traži broj za liniju sa centralom (u našem primeru iz dve cifre). Izborom prve cifre liniski birač  $LW_1$  se na poznati način podiže do određenog desetičnog mesta i drugim redom impulsa se taj birač  $LW_1$  okreće do određenog kontakta u desetičnoj grupi. Ovaj raspored nije pokazan na nacrtu. Menjač (nije pokazan) nalazi se odozgo u položaju 4 i birač  $LW_1$  ispituje, da li je slobodna ili zauzeta linija ka centrali. Ako je željena veza za centralu slobodna, onda reagiraju relji  $P$  i  $Y$  birača  $LW_1$ , ovako: zemlja namotaj relea  $P$ , namotaj relea  $Y$ , krak c birača  $LW_1$ , probni gajtan c, krak c birača

$VW_2$ , namotaj relea  $T_2$ , baterija, zemlja. Rele P i Y reagiraju. Rele P sad sprečava da se menjač birača  $LW_1$  kreće iz položaja 4 u položaj 5. Ovaj raspored nije pokazan na slici, pošto je bez značaja za pronalazak.

Ako bi pretplatnik  $Tn_1$  dozvao kakav običan pretplatnički broj, onda bi pri probi birača  $LW_1$ , o zauzetosti ili nezauzetosti željene pretplatničke linije reagirao u gornjem kolu struje samo rele Y, ali ne i rele P. Ako se koji pretplatnički telefon poziva od strane  $Tn_1$ , onda u probnom kolu struje birača  $LW_1$ , reagira samo probni rele Y, dok pri pozivu posredničke stanice od strane  $Tn_1$  u probnom kolu birača  $LW_1$  reagiraju oba relea P i Y. Ovo se, kao što je poznato postiže time, što su biračima za linije iz centrale pridati nisko-omni relei (u primeru rele  $T_2$ ) dok su biračima za obične pretplatničke telefone pridodati visoko-omni relei (rele T<sub>1</sub>).

Ako je željena veza sa centralom slobodna, onda se na poznati način zove činovnik. Ako je ovaj na svom mestu, onda se on javlja i između ovog i pretplatnika  $Tn_1$ , postoji ova veza: Telefon  $Tn_1$ , kraci a i b birača  $VW_1$ , kontakti 1p i 2p, kraci a i b birača  $LW_1$ , linija a, b, kondenzatori linija VL, centrala traženog činovnika (nije pokazana).

Ovde se pretpostavlja, da pretplatnik  $Tn_1$  za vreme govora sa željenim činovnikom (posredništvo) želi razgovor sa nekim drugim pretplatnikom. Ovaj telefon neka je  $Tn_2$ , i on nije pokazan na nacrtu. U cilju razgovora sa pretplatnikom  $Tn_2$  pretplatnik  $Tn_2$  duže vreme pritiskuje svoju dirku Ta. Primenom dirke Ta vezuju se sa zemljom linije a i b. Po pronalasku reagira diferencialni rele X<sub>2</sub> (vezan za liniju ka centrali) ovako: zemlja, dirka Ta, pretplatnik  $Tn_1$ , krak a birača  $VW_1$ , kontakt 1p, krak a birača  $LW_1$ , linija a, namotaj I releja A<sub>2</sub>, namotaj I releja X<sub>2</sub>, baterija, zemlja. Diferencialni rele X reagira i vrši prekretanja, o kojima će docnije biti reči. Rele X<sub>2</sub> ne bi mogao da reagira u prvom kolu (za oba namotaja releja), gde je kroz namotaje struje tekla u oba pravca. Prvo kalo je ovo: zemlja, baterija, namotaj I releja X<sub>2</sub>, namotaj I releja A<sub>2</sub>, a linija, krak a birača  $LW_1$ , kontakt 1p, krak a birače  $VW_1$ , telefon  $Tn_1$ , krak b birača  $VW_1$ , kontakt 2p, krak b birača  $LW_1$ , b linija, namotaj II releja A<sub>2</sub>, namotaj II releja X<sub>2</sub>, zemlja. Telefon  $Tn_1$  dobija struju kroz gore opisano kolo. Posredničke stanice (činovnik) kolo struje nije pokazano na nacrtu.

Rasporedom releja X<sub>2</sub> uslovljena su sledeća prekretanja. Zatvaranjem kontaktta 3x<sub>2</sub>, zatvara se kolo struje za rele V ovim pu-

tem: zemlja, kontakt 3v<sub>2</sub>, d linija, kontakt 4i, 5t<sub>3</sub>, namotaj releja V, baterija, zemlja, kontakt 3x<sub>2</sub>, d linija, kontakt 6v, namotaj releja V, baterija, zemlja. Prekretanjem kontaktta 7v zatvara se kolo struje za rele V<sub>1</sub> ovim putem: zemlja kontakt 8t<sub>3</sub>, 7v, namotaj releja V<sub>1</sub> baterija, zemlja.

Zatvaranjem kontaktta 9v<sub>1</sub> ne može se uključiti sijalica L, pošto je kontakt 7v prekrenut u radni položaj. Uslovi pod kojima gori sijalica biće docnije opisani. Reagiranjem releja V zatvaraju se i radni kontakti 10v i 11v. Menjač Sch je po sebi poznati intervalski (periodični) menjač, koji se po pretpostavci obrće svakih 10 sekundi za jedan korak. Ako se menjač Sch nalazi na kontaktu 1 (iz nacrta), onda se zatvara ovo kolo struje za rele U<sub>1</sub>: zemlja, menjač Sch, kontakt 1, kontakt 10v, namotaj 1 releja U<sub>1</sub>, baterija, zemlja. Rele U<sub>1</sub> zatvara za sebe ovo radno kolo: zemlja, kontakt 11v, 12u<sub>1</sub>, namotaj 11 releja U<sub>1</sub> baterija, zemlja. Zatvaranjem kontaktta 13u<sub>1</sub> i 14u<sub>1</sub> zatvaraju se i linije a<sub>2</sub> i b<sub>1</sub>.

Ako se menjač Sch nalazi posle izvesnog vremena (10 sekundi) na kontaktu 10 iz nacrta, onda se zatvara ovo kolo struje za rele U<sub>2</sub>: zemlja, menjač Sch, kontakt 10, 15u<sub>1</sub>, namotaj I releja U<sub>2</sub>, baterija, zemlja. Rele U<sub>2</sub> stavlja u rad svoje kontakte 16u<sub>2</sub>, 17u<sub>2</sub> i 18u<sub>2</sub>. Zatvaranjem kontaktta 16u<sub>2</sub> zatvara se ovo kolo struje za rele U<sub>2</sub>: zemlja, radni kontakt 11v, 16u<sub>2</sub>, namotaj II releja U<sub>2</sub>, baterija, zemlja. Prekretanjem kontaktta 17u<sub>2</sub> i 18u<sub>2</sub>, isključuje VL od linije a, b, pa prema tome telefon  $Tn_1$  od pozvanog telefona činovnika. Uključena spojna uređenja u posredničkoj stanici drže se u vezi preko nepokazanog premostnog releja sa linijom iz centrale VL. Linija s<sub>1</sub> i b<sub>1</sub> vezuje se za liniju a i b, rele R<sub>3</sub> birača  $VW_3$  ovim putem dobija struju: zemlja, baterija, kontakt 19x<sub>2</sub>, otpor w, linija s, kontakt 17u<sub>2</sub>, 13u<sub>1</sub>, 20v<sub>1</sub>, 21<sub>1</sub>, 22t<sub>3</sub>, namotaj releja S<sub>3</sub>, baterija, zemlja. Rele R<sub>3</sub> reagira i izaziva rad nepokazanog obrtnog magneta birača  $VW_3$ . Ovaj birač  $VW_3$  sad traži slobodnu liniju na liniskom biraču. Ovaj birač sa kojim je vezan telefon  $Tn_2$  (nije pokazan), a sa kojim želi razgovor pretplatnik  $Tn_1$  isti je po konstrukciji i funkciji sa pokazanim biračem  $LW_1$ . Zbog toga su sa birača  $VW_3$  odlazeće linije a<sub>3</sub>, b<sub>3</sub> i c<sub>3</sub> (pokazane na nacrtu) vezane sa linijama a, b i c birača  $LW_1$ . Ovaj birač sam ne može biti zauzet od strane birača  $VW_3$ , pošto je liniski birač  $LW_1$  već zauzet i uključen. Ako je birač  $VW_3$  našao koju slobodnu liniju na kom drugom liniskom biraču, onda reagira rele T<sub>3</sub> birača  $VW_3$  i isključuje na poznati način obrtni magnet birača  $VW_3$ . Zatim se reagiranjem releja T<sub>5</sub> linija a<sub>1</sub>, b<sub>1</sub> vezuje sa

$a_3$ ,  $b_3$  preko kontakta  $22t_3$  i  $24t_2$ . Rele  $R_3$  ostaje bez struje. Birač  $VW_3$  je potom zauzet prema svakom dolazećem pozivu. Napred opisana prekretanja, isključivanje obrtnog magneta, zauzeće birača, sve to nije pokazano na nacrtu, pošto je beznačajno za pronalazak.

Ako je nađen koji slobodan liniski birač i vezan, onda pretpлатnik  $Tn_1$  na poznati način dobija signal iz centrale. Potom  $Tn_1$  ispušta svoju dirku Ta. Usled toga diferencijalni rele  $X_2$  ostaje bez struje. Tako isto rele  $V$  i  $V_1$ . Relei  $U_1$  i  $U_2$  ostaju ovim putem nadraženi: 1. zemlja, kontakt  $25t_2$ , kontakt  $12u_1$ , namotaj releja  $U_1$ , baterija, zemlja; 2. zemlja, kontakt  $25t_3$ , kontakt  $16u_2$ , namotaj releja  $U_2$ , baterija, zemlja. Pretpлатnik  $Tn_1$  bira broj za telefon  $Tn_2$ , sa kojim želi razgovor. Broj je ovde (u ovom primeru) dvocifreni. Rele  $A_2$  sledi transmitovane impulse. Kontaktom  $26a_2$  se rele J usled impulsa sa  $Tn_1$  draži i to ovim putem: zemlja, kontakt  $26a_2$ , linija d, kontakt  $6v$ ,  $27t_3$ , namotaj releja J, baterija, zemlja. Kontaktom  $2t_1$  prenose se sa  $Tn_1$  isposlati impulsi na linije  $a_1$  i  $a_3$  i na liniski birač. Na poznati način se ovim impulsima liniski birač uključuje onda željeni pretpлатnik  $Tn_2$  sa  $Tn_1$ . Ako je onda  $Tn_1$  govorio sa  $Tn_2$ , onda pretpplatnik pritisne svoju dirku Ta.

Ovim pritiskom se rele  $X_2$  opet nadraži i to po gore opisanom putu. Rele  $X_2$  reagira i stavlja u rad svoje kontakte, zatvaranjem kontakta  $3x_1$ , zatvara se ovo kolo struje za rele J: zemlja, kontakt  $3x_2$ , linija d, kontakt  $6v$ , kontakt  $37t_3$ , namotaj releja J, baterija, zemlja. Rele J reagira i zatvara ovo svoje kolo struje: zemlja, kontakt  $3x_2$ , linija d, kontakt  $28i$ , namotaj releja J, baterija, zemlja. Otvaranjem kontakta  $21i$  se uključni liniski birač, za koji je vezan pretplatnik  $Tn_2$ , na poznat način isključuje. Relei napojnog mosta na liniskom biraču za pretplatnika  $Tn_2$  drže se nadraženi po padu releja  $V_1$  preko prigušnog kalema  $Dr_2$ . Na poznati način se isključuje birač  $VW_2$ . Rele  $T_3$  birača  $VW_3$  pri tom ostaje bez struje. Tako isto se otvaraju kola za releje  $U_1$  i  $U_2$ . Kontakti  $17u_2$  i  $18u_2$  opet se pokreću i kontakti  $13u_1$  i  $14u_1$  se otvaraju. Pretplatnik  $Tn_1$  je time opet vezan sa činovnikom, koga je prvo pozvao. Po završetku govora se na poznati način vrši isključenje.

Sad ćemo opisati način rada veza, ako je  $Tn_1$  na pr. pozvan od posredničke stanice. Veza od činovničkog telefona posredničke stanice ka pretplatniku  $Tn_1$  vaspstavlja se preko birača  $VW_2$  i  $LW_1$ . Pri dozivu  $Tn_1$  sa strane činovnika u posredničkoj stanici pušta se u rad birač  $VW_2$  na poznati način i ovaj traži slobodnu li-

niju, koja vodi ka biraču  $LW_1$ . Ako je takva nađena onda rele  $T_2$  birača  $VW_2$  reagira ovim putem: zemlja, baterija, namotaj releja  $T_2$ , c krak birača  $VW_2$ , probna linija  $c_2$ , namotaj releja C, zemlja. Rele  $T_2$  reagira, isključuje obrtni magnet birača  $VW_2$ , vezuje spojne linije i zauzima birač  $VW_2$  protiv svih prugih doziva. U gore opisanom kolu struje reagira tako isto rele C birača  $LW_1$  i zauzima birač  $LW_1$ . Ova gore opisana prekretanja nisu pokazana na slici, pašto su bez značaja za pronalazak. Činovnik u sporednoj stranici traži pretplatnički broj za  $Tn_1$ . Ovaj broj se u ovom primeru sastoji iz dve cifre. Nalaženjem prve cifre na poznali način se birač  $LW_1$  podiže na određeno desetično mesto i tražnjom druge cifre birač  $LW_1$  se postavlja u desetičnom mestu na određeni kontakt. Rele  $A_1$  je pri tom impulsni rele za impulse odaslane od činovnika. Postavljanje  $LW_1$  na željenu  $Tn_1$  liniju nije pokazano slici. U položaju 4 menjača vrši se zatim proba, da li je željena pretplatnička linija slobodna ili ne.

Ako je ta linija slobodna, onda rele Y  $LW_1$  reagira ovim putem: zemlja, namotaj releja P, namotaj releja E, krak c birača  $LW_1$ , probna linija  $c_4$ , krak c birača  $VW_1$ , namotaj releja T<sub>1</sub>, baterija, zemlja. U ovom kolu reagira rele Y. Rele P ne može u ovom kolu reagirati, pošto je rele  $T_1$  visoko-ohmni rele.

Menjač birača  $LW_1$  uključuje sve do položaja 10. Ovaj raspored nije pokazan na slici, pošto je beznačajan za pronalazak. U položaju 10 menjača postoji ova veza između činovnika u posredničkoj centrali i pozvanog pretplatnika  $Tn_1$ : telefon činovnika u posredničkoj centrali (nije pokazan na slici), kontakt  $17u_2$ ,  $18u_2$ , a i b linija, krak a birača  $VW_2$ , linija  $a_2$  i  $b_2$ , kontakti  $1p$  i  $3p$ , kondenzatori, kraci II i III menjača u položaju 10, linije  $a_4$   $b_4$ , telefon  $Tn_1$ . Napajanje telefona  $Tn_1$  vrši se ovim putem: zemlja, baterija, namotaj I releja  $X_1$ , namotaj releja  $A_1$ , krak II menjača u položaju 10, namotaj II releja  $A_1$ , namotaj II releja  $X_1$ , zemlja. Rele  $X_1$  ne može u ovom položaju kola struje biti nadražen, pošto je načinjen kao diferencijalni rele i što kroz oba namotaja I i II teče struja u oba pravca. Dovod struje za činovnički telefon biva ovim putem: zemlja, baterija, namotaj I releja  $A$ , kontakt  $1p$ , linija  $a_2$ , krak a birača  $VL_2$ , linija a sa centralne jinije  $VL$ , kontakt  $17u_2$ , činovnički telefon, (nije pokazan), kontakt  $18u_2$ , b linija centralne linije  $VL$ , b krak birača  $VW_2$ , linija  $b_2$ , kontakt  $2p$ , namotaj II releja  $A$ , zemlja.

Prepostavlja se, da pozvani pretplatnik  $Tn_1$  za vreme razgovara sa činovnikom želi

razgovor sa  $T_{n_2}$  (nije pokazan na slici). Za tu svrhu pritiskuje  $T_{n_2}$  duže vreme dirku Ta. Time se po pronalasku diferencialni rele X<sub>1</sub> draži ovim putem: zemlja, dirka Ta, preplatnik  $T_{n_1}$ , linija a<sub>4</sub>, krak II menjajući u položaju 10, namotaj I relea A<sub>1</sub>, namotaj I relea X<sub>1</sub>, baterija, zemlja.

Kao što je gore opisano, pri pritiskivanju dirke Ta kod telefona  $T_{n_1}$  draži se rele X<sub>2</sub>, koji je vezan za liniju VL, ako je poziv načinio  $T_{n_1}$ . Ako je posrednička stanica pozvala  $T_{n_1}$  i ovaj pritisne svoji dirku Ta, onda se po pronalasku draži diferencialni rele X<sub>1</sub>, koji je u mostu pozvanog  $T_{n_1}$  na biraču LW<sub>1</sub>.

Diferencialni rele X<sub>1</sub> draži se u gore opisanom kolu i stavlja u dejstvo svoje kontakte. Zatvaranjem kontakta 29x<sub>1</sub> zatvara se ovo kolo za rele V: zemlja, kontakt 29x<sub>1</sub>, menjajući u položaju 10, krak d birača VW<sub>1</sub>, d linija, kontakt 4i, 5t<sub>3</sub>, rele V, baterija, zemlja. Rele V reagira i zatvara ovo kolo struje: zemlja, kontakt 29x<sub>1</sub>, menjajući u položaju 10, d krak birača VW<sub>2</sub>, linija d, kontakt 6v, namotaj relea V, baterija, zemlja. Prekrećanjem  $T_{n_2}$  na liniju a<sub>1</sub>, b<sub>1</sub> kontaktima 17u<sub>2</sub>, 18u<sub>2</sub>, 13u<sub>1</sub> i 14u<sub>1</sub> vrši se onda istim načinom, kao što je opisano gore u prvom primeru izvođenja. Puštanje u rad birača VW<sub>3</sub> i traženje jedne slobodne, na sledećem liniskom biraču vodeće linije isto je onako, kao što je gore izbliže opisano.

Ako je nađen kakav sloboden liniski birač i ako je  $T_{n_1}$  dobio signal iz centrale, onda preplatnik  $T_{n_1}$  traži željenog preplatnika  $T_{n_2}$ . Za tu svrhu on liniski birač (nije pokazan) uključuje preko postavljenog birača LW<sub>1</sub> i to slanjem impulsa. Rele A<sub>1</sub> je pri tom impulsni rele. Kontaktom 30a<sub>1</sub> prenose se onda sa  $T_{n_1}$  odaslanii impulsi na rele J i to ovim putem: zemlja, kontakt 30a<sub>1</sub>, menjajući u položaju 10, d krak birača VW<sub>2</sub>, d linija, kontakt 6v, 27t<sub>3</sub>, namotaj relea J, baterija, zemlja. Uprezanje liniskog birača pomoću kontakta 21i vrši se onda na isti način kao u prvom primeru izvođenja. Rele U na biraču LW<sub>1</sub> drži se nadražen preko prigušnog kalema Dr<sub>1</sub>.

Ako je govor sa  $T_{n_2}$  završen, onda  $T_{n_1}$  momentano pritisne svoju dirku Ta. Time se diferencialni rele po drugi put draži i zatvaranjem kontakta 29x<sub>1</sub>, zatvara se kolo struje za rele J ovim putem: zemlja, kontakt 29x<sub>1</sub>, menjajući u položaju 10, krak d birača VW<sub>2</sub>, linija d, kontakt 6v, 27t<sub>3</sub>, namotaj relea J, baterija, zemlja. Otvaranjem kontakta 21i se na poznati način isključuje liniski birač, za koji je vezan  $T_{n_2}$  i birač VW<sub>3</sub>. Rele U<sub>1</sub> i U<sub>2</sub> se kao i u prvom primeru izvođenja ostavljaju bez struje i kontakti 17u<sub>2</sub> i 18u<sub>2</sub> prekreću, a kontakti 13u<sub>1</sub> i 14u<sub>1</sub> otvaraju. Time je od posredničke

stanice pozvani  $T_{n_1}$  ponovo vezan sa činovnikom u toj stanici. Na poznati način se onda po završetku razgovora veza isključuje. Veza činovnika sa  $T_{n_1}$  može se izvesti i preko gajtanskog kola.

U prvom i drugom primeru izvođenja, ako se dvaput momentano pritisne dirka Ta, zatvara se kolo struje za rele J i to preko outa: zemlja, kontakt 29x<sub>1</sub>, menjajući u položaju 10, krak d birača VW<sub>2</sub>, linija d, kontakt 28i, namotaj relea J, baterija, zemlja — ako je Tu, pozvan — ili: zemlja, kontakt 3x<sub>2</sub>, linija d, kontakt 28i, namotaj relea J, baterija, zemlja — ako  $T_{n_1}$  poziva. Rele J je dražen u gornjem kolu sve dotle, dok  $T_{n_1}$  ne napusti dirku Ta. Ako rele J ne zatvori za sebe kolo struje, onda će se preko kontakta 41 stvoriti kolo struje za rele V i to ili preko: zemlja, kontakt 29x<sub>1</sub>, menjajući u položaju 10, d krak birača VW<sub>2</sub>, d linija, kontakt 4i, kontakt 5t<sub>3</sub>, namotaj relea V, baterija, zemlja, ili preko: zemlja, kontakt 3x<sub>2</sub>, d linija, kontakt 4i, 5t<sub>3</sub>, namotaj relea V, baterija, zemlja. Time se kontakt prekreće i zatvara nadražajno kolo struje za rele V, preko: zemlja, kontakt 8t<sub>3</sub>, (rele 7v je već ostaio bez struje) kontakt 7v, namotaj relea V<sub>1</sub>, baterija, zemlja. Rele V<sub>1</sub> bi reagirao i zatvorio kontakt 9v<sub>1</sub>. Pri ispuštanju dirke od strane  $T_{n_1}$  postaće nadražajno kolo za sijalicu L: zemlja, kontakt 8t<sub>3</sub>, 7v, radni kontakt 9v<sub>1</sub>, sijalica L, baterija, zemlja. Sijalica L zasvetiće poslošto je rele V<sub>1</sub> načinjen kao usporavajući rele. Paljenje sijalice L bi se sprečilo gornjim nolom za rele J.

Dirka Ta na telefonu  $T_{n_1}$  predviđena je za dva zadatka. Prvi je zadatak opisan u prva dva primera izvođenja, i to dugim pritiskivanjem dirke Ta kod  $T_{n_1}$  vrši se prevođenje na liniju a<sub>1</sub>, b<sub>1</sub>. Drugi zadatak se sastoji u tome, što se intermitirajućim pritiskivanjem dirke Ta od strane  $T_{n_1}$  šalje svetlucajući signal zvanom ili pozivajućem činovniku. Pretpostavlja se, da je preplatnik  $T_{n_1}$  načinio vezu sa činovnikom u posredničkoj centrali na gore opisani način. Pri tom se može desiti, da pozvani činovnik od strane  $T_{n_1}$  — pre prekida veze — želi još jednom da govori — za tu svrhu  $T_{n_1}$  pritisne jedno za drugim dirku Ta. Pri Tom se draži rele X<sub>2</sub>, koji je vezan za liniju VL i sledi kratkim prekidima, koje izaziva dirka Ta. Kolo struje za rele X<sub>2</sub>, je isto kao što je gore opisano. Zatvaranjem i otvaranjem kontakta 3x<sub>2</sub> zatvara se ovo kolo struje za rele V: zemlja, kontakt 3x<sub>2</sub>, d linija, kontakt 4i, 5t<sub>3</sub>, namotaj relea V, baterija, zemlja. Rele V se draži prema pritisku na dirku Ta i otvaranju ove i ostaje bez struje. Preko kontakta 7v se ovde zatvara kolo struje za rele V<sub>1</sub>: zemlja, kon-

takt  $8t_3$ ,  $7v$ , namotaj relea  $V_1$ , baterija, zemlja. Pošto je rele  $V$ , načinjen kao usporavajući rele, to on sledi otvaranju i zatvaranju dirke  $T_a$  od strane preplaćnika  $T_{n_1}$ . Preko kontakta  $9v$ , zatvara se kolo struje za sijalicu  $L$ : zemlja, kontakt  $8t_3$ ,  $7v$ ,  $9v$ , sijalica  $L$ , baterija, zemlja. Preko kontakta  $7v$  svetli sijalica  $L$  shodno pritisku i puštanju dirke  $T_a$  od strane  $T_{n_1}$ . Ovim svetlenjem sijalice  $L$  skreće se pažnja činovniku u posredničkoj stanici, pošto  $T_{n_1}$  želi da mu još jednom gavori.

Ako činovnik u posrednoj stanici pozove  $T_{n_1}$  i ovaj želi da mu opet gavori, preprekida postojeće veze, onda se to čini tako isto intermitirajućim pritiskom na dirku od strane  $T_{n_1}$ . Ovde se draži samo diferencijski rele  $X_1$  a ne  $X_2$ . Preko kontakta  $29x$ , onda se tako isto draži rele  $V$ , koje se draži i nadražuje pritiskom i ispuštanjem dirke. Preko kontakta  $7v$  onda svetli sililica  $L$  shodno intermitirajućem pritisku na dirku  $T_a$ . Na ovaj način se činovniku u posredničkoj stanici stavlja do znanja, da pozvani  $T_{n_1}$  želi da mu još jednom gavori. Intermitentnim pritiskom na dirku  $T_a$  od strane  $T_{n_1}$  ne može se centralna linija prevesti na  $a_1$  i  $b_1$ , pošto prevodni releji  $U_1$  i  $U_2$  ne mogu izvršili prevod i pored njihovog nadraženja za vreme intermitentnog pritiska na dirku  $T_a$ .

### Patentni zahtevi:

1. Raspored veza za telefonske stanice kod kojih linije za centralu i govor idu preko istih linija, i kod kojih su odvojeni napojni mostovi predviđeni za sporedne stanice u dolaznim i odlaznim linijama centrale, naznačen time, što su za svaki saobraćajni pravac predviđena naročita uključna uređenja ( $X_1$ ,  $X_2$ ) koja prebacuju linije ( $a$ ,  $b$ , ili  $a_2$ ,  $b_2$ ) koje vode ka jednom telefonu ( $T_{n_1}$ ) na liniju ( $a_1$ ,  $b_1$ ) i sa ove ( $a_1$ ,  $b_1$ ) na liniju za centralu ( $VL$ ).

2. Raspored veza po zahtevu 1, naznačen time, što uključna uređenja ( $X_1$ ,  $X_2$ ) leže u napojnim mostovima.

3. Raspored veza po zahtevu 1, naznačen time, što uključna uređenja ( $X_1$ ,  $X_2$ ) dejstvuju na uključna sredstva ( $U_1$ ), koja vrše prebacivanje govorne linije na sporednoj sta-

nici na govornu liniju i sa ove na liniju za centralu.

4. Raspored veza po zahtevu 1, naznačen time, što se uključna uređenja ( $X_1$ ,  $X_2$ ) za odlazne i dolazne linije centrale jednim i istim uključnim članom na telefonima ( $T_a$ ) stavlaju u rad.

5. Raspored veza po zahtevu 2, naznačen time, što se za slanje nadražaja upotrebljavaju diferencialni releji ( $X_1$ ,  $X_2$ ), čiji su namotaji vezani na red sa namotajima napojnih releja ( $A_1$ ,  $A_2$ ).

6. Raspored veza po zahtevu 1, naznačen time, što su releji ( $X_2$ ) za odlazne linije centrale pridodani spojnoj liniji i za dolazne linije ( $X_1$ ) pridodani spojnim uređenjima (na pr. linijskom biraču  $LW_1$  ili gajlanskom kolu) posredničke stanice.

7. Raspored veza po zahtevu 1, naznačen uključnim uređenjima ( $V$ ,  $6v$ ), koja pri nadražaju releja ( $X_1$ ,  $X_2$ ) od strane nekog telefona spremaju prebacivanje linije, koja vodi tom telefonu (uključivanjem  $U_1$ ,  $U_2$ ) i po završetku nadražaja za prebacivanje (pad releja  $X_1$  i  $X_2$ ) uključuju rele ( $J$ ), koji stavlja u rad prijemnike brojeva u cilju vaspostavljanja govorne veze.

8. Raspored veza po zahtevu 7, naznačen time, što uključna sredstva (na pr. probni releji  $T_3$  birača  $VW_3$ ) za dobijanje govorne veze sprečavaju draženje uključnih uređaja ( $V$ ) procesima, koji se upotrebljuju za dobijanje ili prekidanje govorne veze od strane preplaćnika.

9. Raspored veza po zahtevu 7, naznačen time, što se prekid veze i prebacivanje linije, koja vodi ka preplaćniku, sa govorne linije na liniju centrale vrši draženjem impulsnog releja ( $J$ ).

10. Raspored veza po zahtevu 7, naznačen time, što premostni releji ( $A_1$ ,  $A_2$ ) u napojnim mostovima za dozvane i pozivajuće preplaćnike dejstvuju na jedan jedini impulsni rele, koji služi za vaspostavljanje govorne veze.

11. Raspored veza po zahtevu 5, naznačen time, što releji ( $X_1$ ,  $X_2$ ) i pri radu birača i impulsni rele u napojnom mostu za dozvane telefone i preko linije ( $d$ ), koja ide preko spojnih uređaja preplaćničkih telefona dejstvuju na uključna sredstva u mestu za uključivanje govornih veza.





