

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 21 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

IZDAN 1 DECEMBRA 1936.

## PATENTNI SPIS BR. 12675

International Standard Electric Corporation, Delaware, U. S. A.

Poboljšanja kod signalnih transmisionih sistema sa nenadziranim ponavljačkim stanicama.

Prijava od 8 juna 1935.

Važi od 1 aprila 1936.

Traženo pravo prvenstva od 9 juna 1934 (U. S. A.).

Ovaj se pronalazak odnosi na transmisione sisteme, i to naročito na sisteme koji imaju nenadzirane ponavljačke stanice.

Pri razvijanju novih vrsta transmisionih sistema, a naročito onih sa upotrebom širokih opsega frekvenca, ukazuje se potreba da se ponavljači postave na mnogo češćim razmacima. Usled velikog broja primenjenih ponavljača potrebno je, da se neki od ponavljača ostave bez nadzora t.j. bez posluživanja, što se može izvesti naročito s obzirom na to, što su se ponavljači usavršili u izradi i dovoljno su pouzdatni, da se mogu u odgovarajućim kućicama ostaviti bez nadzora na duže vremenske periode.

Bez obzira na stepen pouzdanosti koji se postigao u razvijanju takvih nenadziranih ponavljača, ipak se mogućnost slučajnog kvara ne može sasvim izbeći. Gde je više nego jedna nenadzirna stanica upotrebljena između susednih nadziranih stanica, potrebno je, da se u slučaju kvara jedne nenadzirane stanice raspolaže sredstvima pomoću kojih će rukovaoc u nadziranoj stanici moći odmah ustanoviti, koja od nenadziranih stanica nije u radu, i u smislu ovog pronalaska se predviđaju mogućnosti, da se u nadziranoj stanici dođe do tih informacija.

Naznačivanje o sposobnosti nenadzirane ponavljačke stanice može se u nadziranoj ponavljačkoj stanici vršiti pojačavanjem (a) transmitovanog glasa, televizijskih ili drugih signala; ili (b) se ovo naznačivanje može osnovati na sposobnosti amplifikatora da transmiteme neku pilotirajući odnosno upravljačku frekvencu ili frekvence.

Kod sistema koji imaju tako malo komunikacionih kanala postavljenih jedan iznad drugog da signali koji prolaze kroz nenadziranu ponavljačku stanicu dobijaju karakter povremenog izostajanja (intermitiraju), biće bolje da se ovo naznačivanje vrši pomoću upravljačkih frekvenca, koje se stalno otpremaju.

Razne vrste signalizirajućih sistema radi naznačivanja kvara nekog ponavljača i radi ustanovljenja tačnog položaja ponavljača, koji je otkazao, mogu se predvideti u smislu ovog pronalaska. N. pr. sistem može biti tako udžen, da se kroz nenadzirani ponavljač besprekidno šalje naizmenična struja, koja može biti ili obična signalizirajuća struja koja prolazi kroz sistem ili neka naročita upravljačka frekvencia. Svaka nenadzirana ponavljačka stanica može biti tako podešena u odnosu prema putanji jednosmislenе struje, koja je zajednička za sve nenadzirane ponavljače te grupe, da nakon kvara nekog nenadziranog ponavljača, koji bi trebao

da stupa u rad, nastupa izvesna izmena u stanju putanje jednosmislené struje, usled čega se vrši signaliziranje u nadziranoj ponavljačkoj stanici. Nadzornik odnosno telefonista kad primeti signal može preko putanje jednosmislené struje da ispituje gde je tačka gde se desila izmena, što može izvršiti n. pr. merenjem otpora.

Pronalazak se može izvesti i kao postrojenje, u kojem se, kod ponavljača popusti, položaj ponavljača može naznačiti direktno nadziranoj stanici bez potrebe da se vrši postupak ispitivanja. N. pr. umesto da se upotrebi putanja jednosmislené struje, može se veći broj upravljačkih frekvenci, od kojih svaka odgovara svakoj pojedinoj nenadziranoj stanici, uputiti preko kruga iz nadzirane stanice kroz razne nenadzirane stanice. Svaka nenadzirana stanica je tako udešena, da vrši kontrolu nad upravljačkom frekvencom, koja je odredena za tu pojedinu stanicu, i nakon kvara svake pojedine stanice, ta će se ponavljačka stanica identifikovati samom tom činjenicom, da njoj odgovarajuća upravljačka frekvenca ne daje никакav znak na svojoj odgovarajućoj signalizirajućoj tačci.

Pronalazak može također da obuhvata uređaj u kojem — umesto da se transmituju zasebne upravljačke ili druge signalizirajuće struje u svrhu ispitivanja preko svakog jednoputnog transmisionog kruga dvo-putnog sistema, kao što je užeto u obzir u napred opisanom postrojenju — može se primeniti jedan kombinovan signalizirajući uređaj za oba pravca. N. pr. može kvar jedne nenadzirane ponavljačke stanice ma za koji pravac u jednoj datoj ponavljačkoj stanici da proizvodi u jednoj nadziranoj stanici signaliziranje stanice, gde se kvar desio. K tome se može upotrebiti jedan dopunski signal, koji će biti individualan za svaku putanju i zajednički za sve nenadzirane stanice vezane u seriji u toj putanji pomoću kojeg se daje na znanje, da se na toj putanji neki ponavljač pokvario. Pomoću ta dva znaka može se onda utvrditi, koja pojedinačna ponavljačka stanica nije u redu.

Pronalazak će se bolje razumeti iz sledećeg iscrpnog opisa, ako se isti čita u vezi sa priklučenim nacrtima, u kojima sl. 1. predstavlja jedan oblik izvođenja pronalaska, kod kojeg je upotrebljena jedna pomoćna putanja jednosmislené struje radi naznačivanja položaja ponavljača, koji je prestao da radi.

sl. 2. predstavlja uređaj u kojem putanja jednosmislené struje za naznačivanje položaja pokvarenog ponavljača potiče iz

samog transmisionog kruga;

sl. 3. predstavlja oblik izvođenja, u kojem je upotrebljena pomoćna putanja za otpravljanje signala naizmenične struje u nadziranu stanicu za naznačivanje položaja poremećenog nenadziranog ponavljača;

sl. 4. predstavlja sličan sistem, kod kojeg je putanja naizmenične struje za naznačivanje položaja pokvarenog ponavljača postavljena iznad glavnog signalnog transmisionog kruga;

sl. 5. predstavlja izmenjen uredaj, u kojem ponavljač koji je otkazao u jednoj nenadziranoj stanicu vrši razne kontrole nad putanjom naizmenične struje, i kod kojeg se kvar ponavljača također upotrebljava da izvrši prekid automatski u jednom drugom ponavljaču, dok telefonista nije dobio vremena da ode do nenadzirane stanice da ukloni smetnju; i

sl. 6. predstavlja postrojenje, u kojem su predvidene zasebne upravljačke frekvence za svaku pojedinu nenadziranu stanicu radi ustanovljenja položaja ponavljača, u kojem se desio kvar, i to time, što se rečene frekvence suksesivno otpremaju u krug, nakon što je kvar naznačen alarmnim signalom u nadziranoj stanicu i koji je zajednički za sve nenadzirane stanice;

sl. 7., 8. i 9. predstavljaju tri oblika izvođenja sistema za naznačivanje položaja pokvarenog nenadziranog ponavljača u dvo-putnom sistemu za upotrebu kombinovanog signalizirajućeg uređaja za oba pravca transmisije.

Pozivom na sl. 1., L označuje jedan deo transmisionog kruga koji ima nadziranje ponavljačke stanice X i Y sa nenadziranim ponavljačkim stanicama u tačkama 1, 2 i 3. Jedan nadzirani ponavljač  $A_x$  je postavljen u stanicu X, i sa izlaznim krajem rečenog ponavljača je preko transformatora spojen rektifikator  $R_x$ . Za vreme dok prolazi transmisija kroz ponavljač  $A_x$ , rektifikator  $R_x$  rektifikator jedan deo primljene transmisije i time energizira rele  $R$ . Primljene struje koje se imaju rektificirati mogu biti ili normalne signalizirajuće struje ili, kao što je prethodno rečeno, gde je broj normalno transmitujućih kanala pre malen da bi osigurao da se svi signali u svako vreme otpreme, može se uputiti upravljačka frekvenca preko linije L da održava rele. Ako ponavljač  $A_x$  ili ma koji deo transmisionog kruga ispred rečenog ponavljača otkaže, nestane struje na izlazu rektifikatora  $R_x$  i rele će otpustiti da stavi u dejstvo alarmni signal  $S_x$ .

U stanicu Y je sličan rektifikator  $R_y$  preko jednog transformatora spojen sa

izlazom nadziranog ponavljачa  $A_x$  i preko svog rele-a kontroliše alarmni signal  $S_y$ . Dejstvovanje alarmnog signala  $S_y$  će naznačivati kvar ponavljачa  $A_y$  ili kvar u krugu ispred ponavljачa  $A_y$ .

U stanicama 1, 2 i 3 su predviđeni ne-nadzirani ponavljaci  $U_1$ ,  $U_2$  i  $U_3$ . Rektifikator  $R_1$  je preko jednog transformatora spojen sa izlaznim krajem nenadziranog ponavljачa  $U_1$  i rektificira jedan deo izlažeće struje da se održava rele  $Rel$ . Slično tome, rektifikator  $R_2$  je spojen sa izlaznim krajem ponavljacha  $U_2$ , a rektifikator  $R_3$  je spojen sa izlazom ponavljacha  $U_3$ . Energija za napajanje vlakana i dovodenje drugih dejstvujućih struja u ponavljache i rektifikatore može se dobijati ili sa kakvog lokalnog izvora ili sa samog linjskog kruga  $L$ , gde je linjski krug udešen da prenosi energiju. Tako dobijena energija u stanicu 1 prolazi kroz aparat  $P_1$  radi regulisanja kontrole same energije koja se dovodi, odavde ide u ponavljach  $U_1$  i u rektifikator  $R_1$  preko dve putanje naznačene u nacrtima. Aparat  $P_1$  može biti ma kojeg dobro poznatog tipa aparata iz pribora uredaja za davanje energije. Slični regulišući uredaji  $P_2$  i  $P_3$  su predviđeni u stanicama 2 i 3.

Da bi se moglo dati na znanje da je neka nenadzirana stanica u kvaru i da bi se telefonisti u nadziranoj stanicu dala mogućnost, da ustanovi položaj pokvarenog ponavljacha, predviđena je pomoćna putanja  $L'$  i sa jednim krajem te putanje, u stanci X n. pr. je spojen rele jednosmislene struje, čija armatura kontroliše alarmni signal  $S'_x$ . Svaki od rele-a na izlazu od jednog rektifikatora  $R_1$ ,  $R_2$  i  $R_3$  pomoću svojih kontakta kontroliše odnosno reguliše kratak spoj za putanje  $L'$  jednosmislene struje. Prema tome, ako se jedan od nenadziranih, kao n. pr.  $U_2$  pokvari, rektifikatori  $R_2$  i  $R_3$  neće dalje dobijati struju za rektificiranje i sledstveno tome, rele-i će otpustiti armature i zatvoriti kratke spojeve preko putanje  $L'$  u stanicama 2 i 3. To prouzrokuje davanje signala u stanci X i to, da alarmni signal  $S'_x$  stupi u dejstvo. Telefonista u stanci X pošto je primetio taj znak, spojiće probni odnosno ispitivački uredaj  $M_x$  za putanje  $L'$ , da može da odredi najbližu tačku duž putanje  $L'$ , gde se desio kratak spoj. Ispitujući uredaj  $M_x$  može biti ma kakvog poznatog tipa, kao što je običan Wheatstone'ov most, za merenje otpora, na osnovu čega će se ustanoviti položaj kratkog spoja. Na taj način telefonista doznaće, da se smetnja nalazi na stanci 2 i može

poslati čoveka za održavanje linije u stanicu 2 da ukloni smetnju.

Kao što je već rečeno, rektifikatori i alarmni signali kao što su  $S_x$  i  $S_y$ , spojeni sa nadziranim ponavljачima, daju nadziratelju odnosno telefonistu u takvoj ponavljачkoj stanci na znanje da su signalne struje koje prolaze kroz njegovu stanicu prekinute. To daje mogućnost telefonistu, koji prima alarmni signal  $S'_x$ , a koji mu naznačuje kvar ponavljacha, da prekine sa sledećom nadziranom stanicom i da istraži one retke slučajevе, gde alarmni signal proizveden kod  $S'_x$  dolazi jedino usled kvara u pomoćnom ispravljačkom krugu u nenadziranoj ponavljachkoj stanci, a ne usled kvara u glavnoj transmisionoj putanji.

Napred opisani uredaj je predviđen za transmisiiju u jednom pravcu samo, i razumljivo je, da se za putanjу kojom se vrši transmisiija u suprotnom pravcu ovaj uredaj može udvostručiti.

Sl. 2. predstavlja uredaj nešto sličan uredaju sa sl. 1., ali u tom slučaju putanja jednosmislene struje potiče sa samog transmisionog kruga. Transmisioni krug se također upotrebljava za dovodenje energije u razne ponavljache. Na sl. 2. su predstavljene dve transmisione putanje LE i LW za transmitovanje u dva suprotna pravca. Svaka od ovih putanja je predstavljena tako, da ima jedan koncentrični sprovodni tip transmisionog kruga, u kojem jedan spoljni cilindrični sprovodnik obuhvata unutarnji i dejstvuje kao povrtni sprovodnik za taj unutarnji, koji također može biti cilindričan. Nadzirani ponavljaci  $WA_x$  i  $EA_x$  su spojeni sa linijama LW i LE u stanci X, i slično tome, nadzirani ponavljaci  $WA_y$  i  $EA_y$  su spojeni sa linijama u stanci Y. Nenadzirani ponavljaci  $WU_1$  i  $EU_1$  su spojeni sa linijom LW odnosno LE u stanci 1, i slično tome, nenadzirani ponavljaci  $WU_2$  i  $EU_2$  su smešteni u stanci 2. Slično tome, nenadzirani ponavljaci  $WU_3$  i  $EU_3$  su smešteni u stanci 3.

U predstavljenom sistemu je uzeto u razmatranje da se jedna upravljačka frekvencija  $f_1$  u svako doba transmituje preko kruga LE, n. pr., i da se naravno slična upravljačka frekvencija transmituje u suprotnom pravcu preko kruga LW. Na stanci X uredaj  $ET_x$  je premošćen preko izlaznog kraja ponavljacha  $EA_x$  radi signaliziranja kvara. Izvesan deo energije frekvencije  $f_1$  se odabire sa izlaza ponavljacha  $EA_x$  pomoću akrodiranog kruga  $TC_x$  i rektifikuje se pomoću rektifikatora  $R_x$  da se jedan rele održava u radu. Ako se

desi ma kakav kvar u ponavljaču EA<sub>x</sub> ili u liniji ispred rečenog ponavljača, rele spojen sa rektifikatorom će otpustiti svoju armaturu i staviti u dejstvo alarmni signal S<sub>x</sub> da skrene pažnju telefonisti. Sličan uredaj WT<sub>x</sub> je spojen sa izlazom nadziranog ponavljača WA<sub>x</sub>.

Slično tome, u stanicu Y uredaj ET<sub>y</sub>, koji ima akordiran krug TC<sub>y</sub>, rektifikator R<sub>y</sub> i alarmni signal S<sub>y</sub> je spojen sa izlazom nadziranog ponavljača EA<sub>y</sub> da najavi kvar rečenog ponavljača ili kvar u liniji ispred ponavljača. Zatim opet stanicu X sličan uredaj WT<sub>y</sub> je spojen sa izlazom nadziranog ponavljača WA<sub>y</sub> u stanicu Y.

Nenadzirani ponavljači EU<sub>1</sub>, EU<sub>2</sub> i EU<sub>3</sub> su uključeni u liniji LE u nenadziranim stanicama 1, 2 i 3. Slični nenadzirani ponavljači WU<sub>1</sub>, WU<sub>2</sub> i WU<sub>3</sub> su uključeni u liniji LW u nenadziranim stanicama 1, 2 odnosno 3. Struje koje daju energiju za rad, kao što je struja za vlakna, i t. d. ponavljača u stanicama 1 i 2, dovode se sa nadzirane stanice X preko linija LW i LE. Na sličan način, radnja struja za ponavljače u stanicu 3 se dovodi preko linija sa stanicom Y.

Izvor struje u stanicu X je spojen kroz filter PF<sub>x</sub> koji može da propušta radnu struju od 60 herca u dva unutarnja sprovodnika linija LW i LE. Filteri WSF<sub>x</sub> i ESF<sub>x</sub> su uključeni u linijama ispred spojeva radne struje. Ovi filteri služe da propuštaju signalne frekvence i upravljačke frekvence, kao što je frekvencija f<sub>1</sub>, ali odbija radnu struju i jednomislenu struju, koje se mogu transmitovati preko linija, kao što će to dočnije biti opisano. U stanicu 1 radne struje obilaze oko ponavljača WU<sub>1</sub> i EU<sub>1</sub> preko obilaznih spojeva sa unutarnjih sprovodnika kroz filter PF<sub>1</sub> i PF<sub>1</sub> za propuštanje energije do spojeva koji vode u dva unutarnja sprovodnika najbliže sekcije svake od linija LW i LE. Između filtera PF<sub>1</sub> i PF<sub>1</sub> spojevi vode ka aparatima P<sub>1</sub> i P<sub>1</sub>' za regulisanje energije, koji mogu imati uredaj za transformiranje i ispravljanje struje za dovodenje energije u amplifikatore WU<sub>1</sub> i EU<sub>1</sub>. Filteri WSF<sub>1</sub> i WSF<sub>1</sub>' su postavljeni na svakoj strani ponavljača WU<sub>1</sub> da propuste signale i upravljačke frekvence, ali da odbiju 60-hercovu radnu struju i jednomislenu struju. Na sličan način filteri ESF<sub>1</sub> i ESF<sub>1</sub>' su postavljeni na svakoj strani ponavljača EU<sub>1</sub> u istom cilju.

U stanicu 2 su predviđeni slični spojevi za dovod energije ali nisu predviđeni spojevi za vodenje energije u susedne sekcije linija LW i LE, jer se energija za

stanicu 3 dovodi sa drugog kraja sistema.

Za dovodenje energije u stanicu 3 spojena je preko filtera PF<sub>y</sub> u stanicu Y struja od 60 herca za unutarnje sprovodnike linija LW i LE i otprema sa preko unutarnjih sprovodnika ka stanicu 3, gde su iz unutarnjeg sprovodnika uzeti ogranci i odvode se kroz energijski filter PF<sub>3</sub>' ka uredaju P<sub>3</sub> i P<sub>3</sub>' za regulisanje energije, koji se upotrebljava za dovodenje energije u ponavljače WU<sub>3</sub> i EU<sub>3</sub>. Ovde takođe, energija se ne propušta izvan stанице 3, jer stаницa 2 dobija energiju sa stанице X. Filteri WSF<sub>y</sub> i ESF<sub>y</sub> su predviđeni u linijama LW i LE u stanicu Y za propuštanje signala i upravljačkih frekvenci, dok isti međutim odbijaju struju od 60 herca i jednosmislenu struju. Takođe su filteri umetnuti na svakoj strani ponavljača WU<sub>3</sub> i EU<sub>3</sub> na sličan način, kao što je opisano u vezi sa stanicom 1 u istom cilju.

Da bi se javio kvar jedne nenadzirane stанице i da bi se mogao ustanoviti položaj rečenog ponavljača ispitivanjem preko putanje jednosmislene struje, uredaj ET<sub>y</sub> je premošćen preko sprovodnika linije LE u stanicu X. Ovaj uredaj ima filter DCF<sub>x</sub> za propuštanje jednosmislene struje, ali koji odbija da propusti naizmeničnu struju, pri čemu je filter pomoću preklučivača spojen za rele jednosmislene struje sa izvorom struje, koji rele stavlja u dejstvo alarmni signal S<sub>x</sub>', ili za uredaj za ispitivanje M radi merenja otpora, da bi se odredio položaj kvara. Ovaj ispitivački uredaj može biti n. pr. Wheatstone'ov most, kao što je to rečeno u vezi sa sl. 1. Uredaj sličaj uredaju ET<sub>x</sub> je premošćen preko linije LW u stanicu Y, kao što je to predstavljeno kod WT<sub>y</sub> da bi najavljuvao kvar ponavljača u liniji LW i da bi odredio položaj poremećenog ponavljača.

U svakoj od stanicica 1, 2 i 3 je predviđen aparat za odvajanje putanje jednosmislene struje od linijskih sprovodnika i za kratko spajanje ili drugojače kontrolisanje putanje u odgovoru na nastali kvar u ponavljaču. N. pr. u stanicu 1 su sa linijom LE spojeni mostni spojevi koji vode kroz filtere DCF<sub>1</sub> i DCF<sub>1</sub>' jednosmislene struje ka mostnim spojevima kroz susednu sekciju koncentričnog sprovodnika. Dve serije mostnih spojeva su izvedene na svakoj strani filtera ESF<sub>1</sub> i ESF<sub>1</sub>' glavne linije tako, da jednosmislena struja može da struji preko koncentričnih sprovodnika i oko ponavljača EU<sub>1</sub> kroz most ili obilazni spoj kao što je opisano. Na izlaznom kraju ponavljača EU<sub>1</sub> akordirani krug TC<sub>1</sub> je spojen radi odabiranja upravljačke frekvencije f<sub>1</sub> i taj akrodirani krug je spo-

jen za rektifikator  $R_1$  radi rektificiranja upravljačke frekvence, po čemu rektifikovana struja stavlja u dejstvo rele, koji kontroliše kratki spoj, koji može da se uspostavi na obilaženju između filtera  $DCF_1$  i  $DCF'_1$ . Uredaj  $ET_2$  u stanicama 2, i uredaj  $ET_3$  u stanicama 3 je sličan uredaju  $ET_1$  u detaljima, i nije potrebno da se opisuju. Slični uredaj  $WT_1$ ,  $WT_2$  i  $WT_3$  su spojeni za liniju  $LW$  u stanicama 1, 2 i 3 za signaliziranje i ispitivanje u vezi sa nenadziranim ponavljačima linije  $LW$ .

Putanja jednosmislene struje za liniju  $LE$  se sada može trasirati od rele-a i baterijskog uredaja  $ET_x$  u stanicama X kroz filter  $DCF_x$  preko linijskog otseka, koji vodi ka stanicama 1, odavde preko obilaznog spoja obuhvatajućeg filtera  $DCF_1$  i  $DCF'_1$  preko linijske sekcije koja vodi ka stanicama 2, preko odgovarajućeg obilaznog spoja oko ponavljača  $EU_3$  u toj stanicama ka linijskoj sekciji koja se pruža ka stanicama Y. Pretpostavimo sada da se u ponavljaču  $EU_2$  u stanicama 2 desio kvar. Upravljačka frekvencija  $f_1$  koja je primljena i koja je, pošto je rektifikovana u rektifikatoru  $R_2$  održavala rele u izlaznom krugu energiziranog rektifikatora, neće se više primati. Stoga rele otpušta armaturu i zatvara krug između dva filtera  $DCF_2$  i  $DCF'_2$  dopunjujući na taj način putanje jednosmislene struje od te tačke preko linijske sekcije koja se pruža ka stanicama 1, preko obilaznog spoja u stanicama 1, i kroz filter  $DCF_x$  u stanicama X da stavi u dejstvo rele koji zatvara krug alarmnog signala  $S_x$  javljujući na taj način telefonisti, da je ponavljač pokvaren. Na sličan način rele u stanicama 3 će otpustiti odnosno pasti, zatvarajući krug između dva filtera  $DCF_3$  i  $DCF'_3$ . Telefonista zatim preključuje struju sa putanje jednosmislene struje na ispitivački uredaj  $M_x$  i merenjem otpora ustanovljuje najbližu tačku, gde se u putanji jednosmislene struje desio kratak spoj, što će biti u stanicama 2, čime se potvrđuje, da je ponavljač  $EU_2$  pokvaren.

Uredaji  $ET_x$  i  $ET_y$  spojeni sa linijom  $LE$  u stanicama X i Y najavljuju kvar u krugu  $LE$  ispred tačke, gde su odnosni delovi uredaja premošćeni za liniju. To omgućava, da kao prema sl. 1. telefonista prekine sledećom nadziranom stanicom i da odredi, da li je signal, koji je primljen uredajem  $ET_x$  nastao jedino usled kvara pomoćnog rektificirajućeg uredaja, koji je spojen sa nenadziranim ponavljačkim stanicama.

Postrojenje predstavljeno na sl. 3. je slično onom sa sl. 1., izuzev što su u sta-

nici X predviđena tri generatora  $XG_1$ ,  $XG_2$  i  $XG_3$  koji su spojeni sa jednim krajem pomoćne linije i ti generatori mogu preko preključivača biti spojeni za liniju  $L'$  tako da mogu istoj davati frekvence  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$ , odgovarajući trimu nadziranim stanicama 1, 2 i 3. U nadziranoj stanci Y tri filtera  $YF_1$ ,  $YF_2$  i  $YF_3$ , koji su selektivni za frekvence  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$ , su spojeni za liniju  $L'$ . Tako odabrane pojedinačne frekvence se puštaju u rektifikatore  $YR_1$ ,  $YR_2$  i  $YR_3$ . Alarmni signali  $YS_1$ ,  $YS_2$  i  $YS_3$  su spojeni sa rektifikatorima i mogu se staviti u dejstvo jednosmislenom strujom u izlaznom krugu rektifikatora na isti način kao i alarmni signali  $S_x$  i  $S_y$ . Ipak da bi se uprostio nacrt, rele-i u izlaznim krugovima rektifikatora i njima kontrolisani kontakti za alarmne krugove nisu predstavljeni u detalju.

Da bi se frekvence otpremane preko linije  $L'$  za najavljivanje kvara u ponavljaču mogle kontrolisati, akordirani krugovi su tako postrojeni da premošćavaju liniju  $L'$  na svakoj od stanicama 1, 2 i 3. N. pr. u stanicama 1 akordirani krug  $TC_1$ , podešen na frekvenciju  $f_1$ , je kontrolisan od rele-a rektifikatora  $R_1$  tako, da kad rele padne akordirani krug  $TC_1$  premošćava liniju  $L'$ , usled čega se stvara kratki spoj za frekvenciju  $f_1$  tako da će ta frekvencija u stanicama Y biti stvarno učutkana, a rektifikator  $YR_1$  će staviti u dejstvo alarmni signal  $YS_1$ . Na sličan način, akordirani krug  $TC_2$  podešen na frekvenciju  $f_2$  se može premostiti preko linije  $L'$  rele-om koji je u vezi sa rektifikatorom  $R_2$  u stanicama 2, a u stanicama 3 rele spojen sa rektifikatorom  $R_3$  je tako podešen da spaja akordirani krug  $TC_3$ , podešen na frekvenciju  $f_3$ , preko linije  $L'$ .

Nakon kvara jednog od nenadziranih ponavljača, kao n. pr. ponavljača  $U_2$ , rektifikator  $R_2$  neće više primati struju i usled toga će alarmni signal  $S_y$  stupiti u dejstvo. Na sličan način, rektifikatori  $R_2$  i  $R_3$  u stanicama 2 i 3 ne primaju više struju i rele-i se deenergiziraju na svojim izlazima, čime stvaraju kratke spojeve  $TC_2$  i  $TC_3$  preko linije  $L'$ . Time se stvaraju kratko-spojne putanje za frekvencije  $f_2$  i  $f_3$  tako, da se te frekvencije više ne otpremaju ka stanicama Y, te rektifikatori  $YR_2$  i  $YR_3$  prouzrokuju, da stupe u dejstvo alarmni signali  $YS_2$  i  $YS_3$ . To telefonisti u stanicama Y odmah daje na znanje, da je ponavljač  $U_2$  u kvaru.

Ako bi neki rektifikator kao rektifikator  $R_2$  pao, dok ponavljač  $U_2$  još uredno radi, akordirani krug  $TC_2$  će se zatvoriti, što će prouzrokovati, da alarmni signal

$YS_2$  najavi kvar ponavljača  $E_2$ . U tom slučaju ipak će se još otpremati struja preko linije L u stanicu Y i stoga alarmni signal  $S_y$  neće stupiti u dejstvo. Telefonista u stanci Y uzimajući u obzir tu činjenicu, će odmah znati da smetnja nije bila u ponavljaču, nego u rektifikatorskom uređaju.

Postrojenje kao što je napred opisano namenjeno je tome, da daje jedan neprekidni krug radi naznačivanja položaja ponavljača koji je u kvaru. Ako se pak želi uštediti trošak za otpremanje frekvence  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$  preko linije L' u svako vreme, mogu se otvoriti preključivači, koji su spojeni sa generatorima tih frekvenci u stanci X. U tom slučaju kvar nekog ponavljača, kao što je ponavljač  $U_2$  će biti najavljen u stanci Y alarmnim signalom  $S_y$ . Telefonista u stanci Y može dati signal dalje nadziranoj stanci X i dati da telefonista u toj stanci spoji generatore  $XG_1$ ,  $XG_2$  i  $XG_3$  za liniju L'. Činjenica da frekvenci  $f_1$  je tada primljena, a da frekvenci  $f_2$  i  $f_3$  nisu primljene, će navjaviti, da je ponavljač  $U_2$  taj, gde se desio kvar.

Napred opisano postrojenje odgovara samo za transmisiju u jednom pravcu, i razume se samo po sebi, da se putanja koja otprema u suprotnom pravcu, uređajima udvostručiti.

Sl. 4. predstavlja uređaj nešto sličan sl. 3., izuzev da se ispitivačke odnosne probne frekvence  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$  otpremaju preko same linije L umesto nekog pomoćnog kruga. Generatori  $XG_1$ ,  $XG_2$  i  $XG_3$  u stanci X su spojeni za liniju L preko filtera  $TF_x$ , koji propušta frekvence  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$ , dok međutim odbija signalizirajuće ili upravljačke frekvence koje se otpremaju preko linije L. Za liniju L je izmedu spojeva za generatore i spoja za rektifikator  $R_x$  spojen za filter  $SF_x$ , koji služi tome, da propušta različite kroz liniju L otpremane signalne pojaseve i upravljačku frekvencu, ako je ima. Filter  $SF_x$  služi još i tome da spreči, da se frekvence  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$  transmituju u rektifikator  $R_x$  i da svoju stvarnu funkciju ne poremete.

U stanci 1 predvideno je obilaženje za upravljačku frekvencu  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$  kroz filtre  $TF_1$  i  $TF'_1$ , koji propuštaju probne odnosno ispitivačke frekvence, ali odbijaju signalne pojaseve i upravljačku frekvencu, ako ih ima, a koje se normalno otpremaju preko linije L. Filteri  $SF_1$  i  $SF'_1$  su uključeni u liniju L na svakoj strani ponavljača  $U_1$  izmedu tačaka kod kojih je predviđen spoj za obilaženje, da bi se sprečilo da ispitujuće frekvence  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$

budu otpremane kroz ponavljač  $U_1$ . Rele u izlazu rektifikatora  $R_1$  u stanci 1 je podešen tako, da premoščava akordirani krug  $TC_1$ , podešen na frekvencu  $f_1$  preko obilaznog spoja izmedu filtera  $TF_1$  i  $TF'_1$ . Slični uređaji su predviđeni u stanicama 2 i 3. U stanci Y je filter  $SF_y$  umetnut u liniji ispred ponavljača  $A_y$ , a ispred filtera je postavljen premoščen spoj, koji vodi u filtere  $YF_1$ ,  $YF_2$  i  $YF_3$  i spaja rektifikatore i alarmne signale, koji nose iste oznake, kao na sl. 3.

Ako se u jednom ponavljaču kao npr. što je ponavljač  $U_2$  desi kvar, neće se u rektifikatoru otpremati niti signilni pojasevi niti upravljačke frekvence, te će onda alarmni signal  $S_y$  stupiti u dejstvo naznačavajući na taj način kvar nekog ponavljača u liniji L. Na sličan način, rektifikatori  $R_2$  i  $R_3$  neće primati struju i njihovi rele-i će omogućiti, da njihove armature padnu čime će prouzrokovati, da akordirani krugovi  $TC_2$  i  $TC_3$  budu premoščeni preko obilaznih spojeva u stanicama 2 i 3. To stvara kratke spojeve za frekvence  $f_2$  i  $f_3$ , koje se onda više ne otpremaju u stanci Y. Prema tome alarmni signal  $YS_2$  i  $YS_3$  će stupiti u dejstvo javljajući da se ponavljač  $U_2$  pokvario.

Kao i prema sl. 3., ako samo rektifikator  $R_2$  popusti, usled čega stupa u dejstvo alarmni signal  $YS_2$  u stanci Y, telefonista će znati, da ponavljač  $U_2$  još dejstvuje s obzirom na činjenicu, što alarmni signal  $S_y$  i  $YS_3$  nisu još stupili u dejstvo. Također kao na sl. 3. frekvence  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$  se ne moraju primeniti u krugu u svako vreme, nego se samo preključe na taj krug. Kad neki alarmni signal, kao  $S_y$  stupa u dejstvo, da bi naznačio kvar, čim se probne frekvence  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$  puste u liniju nakon što se kvar uzeo k znanju, položaj poremećenog ponavljača će biti označen odgovarajućim alarmnim signalima  $YS_1$ ,  $YS_2$  i  $YS_3$  u stanci Y.

Sl. 5. predstavlja uređaj koji je sličan onom sa sl. 4. u toliko, što linijski krug L služi kao otpremna putanja za ispitujuće frekvence  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$ . U tom slučaju ipak kontrola nad ispitivačkim frekvencama u nenadziranoj stanci se ne vrši pomoću premoščenih akordiranih krugova, nego naprotiv u svakoj ponavljačkoj stanci se jedna od ispitujućih frekvenci propušta kroz nenadzirani ponavljač, dok se druge dve puštaju da obidu oko njega. Stoga kad nenadzirani ponavljač popusti, ta naročita ispitujuća frekvencia koja može kroz njega da prolazi, neće se više otpremati preko linije, a to će prouzrokovati

da stupa u dejstvo jedan alarmni signal u nadziranoj stanicici. Sl. 5. se također u tome razlikuje od sl. 4., što je u svakoj ne-nadziranoj stanicici predviđeno takvo postrojenje, da se, kada ponavljač popusti, može automatski uključiti u liniju kakav pomoći ili rezervni ponavljač.

Aparat u stanicama X i Y je identičan sa onim sa sl. 4. U stanicici 1 je frekvenca  $f_1$  koja prolazi kroz filter TF<sub>1</sub> premošćena preko izlaza ponavljača U<sub>1</sub> i filter je spojen za rektifikator R<sub>1</sub> koji u svom izlaznom krugu ima jedan rele, koji se normalno tako dugo energizuje, dok ponavljač U<sub>1</sub> dejstvuje u cilju da spoji ulazne i izlazne krajeve ponavljača u linijskom krugu L. Ipak kad ponavljač popusti, rele padne i njegov kontakt islučuje ponavljač U<sub>1</sub> i na njegovo mesto vezuje ponavljač U<sub>2</sub> u linijske spojeve. Filter SF<sub>1</sub> je spojen u spoj izlazne linije da propušta normalno signalizirajuće pojaseve u ponavljač, pri čemu taj filter služi za sprečavanje prolaza probnih odnosnih ispitujućih frekvenci f<sub>1</sub>, f<sub>2</sub> i f<sub>3</sub>.

Ispitujuće se frekvene uzimaju sa linijskog kruga kroz filtere TF<sub>1</sub>, TF<sub>2</sub> i TF<sub>3</sub>, koji su selektivni za frekvene f<sub>1</sub>, f<sub>2</sub> i odnosno f<sub>3</sub>. Filter TF<sub>1</sub> koji odabire frekvencu f<sub>1</sub> je spojen za izlaz amplifikatora U<sub>1</sub> paralelno sa filterom SF<sub>1</sub>. Filteri TF<sub>2</sub> i TF<sub>3</sub> su selektivni za frekvene f<sub>2</sub> i f<sub>3</sub>, i uključeni su u obilazni krug oko ponavljača U<sub>1</sub>. Ovaj obilazni krug može, ako se hoće, da ima amplifikator B<sub>1</sub> za pojačanje frekvenca f<sub>2</sub> i f<sub>3</sub>.

Uredaj u stanicici 2 je sličan onom u stanicici 1, izuzev da u stanicici 2 frekvene f<sub>1</sub> i f<sub>2</sub> se odabiru i otpremaju preko obilaznog kruga kroz amplifikator B<sub>2</sub>, a frekvenca f<sub>2</sub> se odabire filtrom TF<sub>2</sub> i daje ponavljaču U<sub>2</sub>. Isto tako u tom slučaju, filter TF<sub>2</sub> premošćen preko izlaza ponavljača U<sub>2</sub> je selektivan za frekvencu f<sub>2</sub> i čim ta frekvenca izostane, stupa u dejstvo rektifikator R<sub>2</sub> i njegov udruženi rele.

Isto tako je uredaj u stanicici 3 sličan onom u stanicici 1, izuzev da se frekvene f<sub>1</sub> i f<sub>2</sub> odabiru i otpremaju preko obilaznog kruga, a frekvenca f<sub>3</sub> se odabire i daje izlaznom krugu ponavljača U<sub>3</sub>. Također u tom slučaju rektifikator R<sub>3</sub> odgovara na frekvencu f<sub>3</sub> usled toga, što je filter TF<sub>3</sub> uključen u njegov krug.

Ako se želi, može se samo jedan jedini rezervni amplifikator tako udesiti, da može da zameni normalni amplifikator ma za koji pravac transmisije. To je označeno isprekidanim linijskim spojevima kod U<sub>1</sub>, U<sub>2</sub> i U<sub>3</sub>.

Ako na sl. 5. ponavljač U<sub>2</sub> u stanicici 2

prestane da radi, frekvenca f<sub>2</sub> koja je odabrana u toj stanicici i otpremljena kroz ponavljač U<sub>2</sub>, bez frekvenca f<sub>1</sub> i f<sub>3</sub>, neće više biti otpremljena, što će imati kao posledicu to, da će rele koji je udružen sa rektifikatorom R<sub>2</sub> otpustiti svoju armaturu, usled čega će se ponavljač U<sub>2</sub> isključiti sa linije, a na mesto njega će se uključiti ponavljač U<sub>2</sub>'. Pri izvođenju ove zamene neće se frekvenca f<sub>2</sub> dati ponavljaču U<sub>2</sub>', jer je filter TF<sub>2</sub> spojen za izlaz amplifikatora U<sub>2</sub> iza preključivačke tačke. Frekvene f<sub>1</sub> i f<sub>3</sub> će se preko linije u stanicu Y transmitovati kao i ranije.

U trenutku kad ponavljač U<sub>2</sub> otkaže rad, tako da je transmisija preko linije L prekinuta, alarmni signal S<sub>1</sub> u stanicici Y će momentano stupiti u dejstvo i dejstvovati sve dok ponavljač U<sub>2</sub>' ne zameni ponavljač U<sub>2</sub> i transmisija se ne nastavi. Također čim ponavljač U<sub>2</sub> prestane da radi, tako da se frekvenca f<sub>2</sub> više ne transmisiuje u stanicu Y, stupaće u dejstvo alarmni signal YS<sub>2</sub>, koji će njaviti da se desio kvar u stanicici 2.

Sl. 6. predstavlja uredaj u kojem tri signalizirajuće frekvene, individualne za svaku pojedinu od triju nenadziranih stanicica, se mogu puštati u linijski krug, ali samo po jedna u jedno vreme, u cilju da se opredeli koji od ponavljača se pokvari. Te se frekvene pojedinačno odabiru u nenadziranoj stanicici i rektifikuju se, da bi se proizvele jednosmislene struje, koje se otpremaju preko linije radi naznačivanja, da li je ili nije otpremljena naizmenična ispitujuća frekvenca kroz njen odgovarajući ponavljač. Kvar ponavljača se označuje izostankom označivanja jednosmislene struje, kad se primeni odgovarajuća ispitujuća frekvenca.

U stanicici X generatori XG<sub>1</sub>, XG<sub>2</sub> i XG<sub>3</sub> koji generišu frekvene f<sub>1</sub>, f<sub>2</sub> i f<sub>3</sub> su tako podešeni, da se mogu — jedan po jedan u isto vreme — pomoću preključivača uključiti u liniju. U stanicici 1 frekvenca f<sub>1</sub> se odabire pomoću filtera TF<sub>1</sub>, koji je spojen preko izlaza ponavljača U<sub>1</sub>, pri čemu je izlazni kraj toga filtera spojen za rektifikator R<sub>1</sub>, koji rektifikuje odabranu frekvencu i proizvodi jednosmislenu struju, koja se može natrag otpremiti u liniju L ispred ponavljača U<sub>1</sub> kroz filter LP<sub>1</sub>, koji propušta jednosmislenu struju ali odbija naizmeničnu struju. Ovo omogućava da se jednosmislena struja otpremi natrag preko linije L ka premošćavajućem krugu, u kojem je uključen filter LP<sub>x</sub> i indikator jednosmislene struje, pri čemu filter LP<sub>x</sub> služi da propušta jednosmislenu struju, ali odbija naizmeničnu

struju.

Na sličan način u stanicu 2, frekvenca  $f_2$  se odabire filterom  $TF_2$  i daje se rektifikatoru  $R_2$  koji je preko filtera  $LP_2$  spojen za liniju L ispred amplifikatora  $U_2$ , da bi se omogućilo da rektifikovana struja bude natrag otpremljena u stanicu X. Na isti način u stanicu 3 frekvenca  $f_3$  se odabire sa izlaza ponavljača  $U_3$  filterom  $TF_3$ , rektifikuje se u rektifikatoru  $R_3$  i propušta kroz filter  $LP_3$  jednosmislenu struje u liniju L ispred ponavljača  $U_3$ .

Da bi se rektifikovana jednosmislena struja u ma kojoj od triju nadziranih stanica mogla otpremati preko linije u nadziranu stanicu Y, predviđeni su zaobilazni krugovi, uključujući filtere  $LP'_1$ ,  $LP'_2$  i  $LP'_3$ , te su premošćeni oko ponavljača  $U_1$ ,  $U_2$  i  $U_3$ , pri čemu ovi filteri služe za propuštanje jednosmislenu struje ali za odbijanje naizmenične struje.

Prepostavljajući da je ponavljač  $U_2$  otkazio rad, signalizirajući pojas ili upravljačka frekvenca koja se normalno otprema preko linije L se ne prima više u stanicu Y, i sledstveno tome, alarmni signal  $S_y$  stupa u dejstvo u rečenoj stanicu. Telefonista rečene stanice će onda o tome izvestiti telefonistu u stanicu X, koji će početi da pušta frekvence  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$  u liniju, i to po jednu u isto vreme, pomoću preključivača. Kad se frekvenca  $f_1$  pusti u liniju, rektifikator  $R_1$  u stanicu 1 će je rektifikovati i prouzrokovati, da jednosmislena struja struji natrag preko linije L, da bi stavila u dejstvo indikator jednosmislene struje u stanicu X, a jednosmislena struja također teče preko tri zaobilazna spoja, da bi se stavio u dejstvo indikator jednosmislene struje u stanicu Y. Ako se pak frekvenca  $f_2$  ili  $f_3$  puste u liniju, ova neće biti primljena u rektifikatoru  $R_2$  odnosno  $R_3$  usled izostanka ponavljača  $U_2$ , a usled toga neće preko linije ići rektifikovana struja ni prema kojoj stanicu, da bi se stavio u dejstvo indikator jednosmislene struje. Sledstveno tome telefonista će znati da je ponavljač  $U_2$  u kvaru.

Primljen znak o kvaru može značiti, da je kvar nastao ili u nekom ponavljaču ili u kojoj linijskoj sekciji odmah ispred ponavljača. Da se učini razlika između dve mogućnosti, upotrebice se ispitivanja odnosno probe, koje se primenjuju za ispitivanje kvara same linije na način koji se primenjuje kod telefonskih kablova.

Na sl. 7. LE označava deo transmisionog kruga koji transmituje od zapada na istok između nadziranih ponavljačkih sta-

nica X i Y, a LW označava odgovarajući deo povratne putanje za transmitovanje od istoka na zapad. Svaka transmisiona putanja ima nenadzirane ponavljače u stanicama 1, 2 i 3, a alarmni krugovi u stanicama X i Y su slični onima koji su već opisani u vezi sa prethodnim sistemima.

Da bi se naznačio kvar neke nadzirane stanice i da bi se omogućilo da telefonista u nadziranoj stanci odredi položaj pokvarenog ponavljača, predviđeno je, da se izvesne probne odnosno ispitujuće frekvence puštaju u sistem tako, da te frekvence budu otpremane preko izvesnih sekcija linija LE i LW u seriji. U tom cilju su generatori  $XG_1$ ,  $XG_2$  i  $XG_3$ , koji stvaraju frekvence  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$  spojeni za liniju LE u stanicu X na izlaznoj stanci ponavljača EA. Odgovarajući prijemni uredaj je premošćen preko linije LW u tački b stанице X. Ovaj prijemni uredaj ima tri filtera F, od kojih svaki pojedinačno odabire frekvencu  $f_1$ ,  $f_2$  i  $f_3$ , te tri odgovarajuća rektifikatora R, koji ispravljaju odabrane frekvence i prouzrokuju dejstvovanje indikatora jednosmislenu struje u izlaznim krugovima rektifikatora.

U stanicu 1 uspostavljen je poprečni spoj između izlaznog kruga ponavljača EU<sub>1</sub> u liniji LE ka ulaznom krugu ponavljača WU<sub>1</sub> u liniji LW kroz filter F<sub>1</sub>, koji je selektivan za frekvencu  $f_1$ . U stanicama 2 i 3 slični poprečni spojevi se pružaju kroz filtere F<sub>2</sub> i F<sub>3</sub> koji su selektivni za frekvencu  $f_2$  odnosno  $f_3$ . Filteri uključeni u tim poprečnim spojevima treba da su vrlo selektivni (kao n. pr. s upotrebom jednog ili više kristalnih elemenata), da bi se izbeglo međusobno presluškivanje između suprotno upućenih transmisija. Gubitak u svakom filteru za propuštenu frekvencu treba da bude bitno jednak gubitku jedne linijske sekcije između ponavljača, jer inače bi frekvenca propuštena kroz filter stigla na ulazni kraj ponavljača na povratnoj strani kruga bez ikakvog gubitka amplitudne, te bi mogla preoptereti ponavljač. Pri izravnavanju gubitka filtera sa gubitkom linijske sekcije, propuštena frekvenca koja se otprema sa putanjem u jednom pravcu na povratnu putanju u drugom pravcu, će stići u ovu poslednju sa skoro istom amplitudom, koju bi imali da je otpremljena preko linijske sekcije ka sledećem ponavljaču.

Kod napred opisanog uredaja frekvenca  $f_1$  će ići sa stanicе X preko prve linijske sekcije linije LE kroz ponavljač EU<sub>1</sub> preko poprečnog spoja obuhvatajući filter F<sub>1</sub>, natrag kroz ponavljač WU<sub>1</sub>, preko linijske sekcije linije LW u stanicu X,

a odatle u svoj pripadajući signalni krug kroz filter F, koji je selektivan za frekvencu  $f_1$ . Na sličan način, frekvenci  $f_2$  se otprema sa tačke **a** u stanicu X kroz ponavljače EU<sub>1</sub> i EU<sub>2</sub>, odavde kroz poprečni spoj obuhvatajući filter F<sub>2</sub> i natrag kroz ponavljače WU<sub>2</sub> i WU<sub>1</sub> u tačku **b** u stanicu X. Tako se također frekvenci  $f_3$  otprema sa tačke **a** kroz ponavljače EU<sub>1</sub>, EU<sub>2</sub> i EU<sub>3</sub>, odatle preko poprečnog spoja kroz filter F<sub>3</sub> i natrag kroz ponavljač WU<sub>3</sub>, WU<sub>2</sub> i WU<sub>1</sub> ka tački **b**.

Jasno je sada, da će se kvar raznih ponavljača moći označiti kao što se vidi iz sledeće tabele:

Primljene frekvence u tačci <b>b</b>	Neradeći ponavljač
$f_1, f_2, f_3$	ni jedan
$f_1, f_2$	EU <sub>3</sub> ili WU <sub>3</sub>
$f_1$	EU <sub>2</sub> ili WU <sub>2</sub>
ni jedna	EU <sub>1</sub> ili WU <sub>1</sub>

Napominje se, da podatci navedeni u prednjoj tabeli naznačuju samo telefonisti u stanicu X nadziranu stanicu, u kojoj se desio kvar. N. pr., ako je ponavljač EU<sub>2</sub> otkazao, frekvence  $f_2$  i  $f_3$  neće biti primljene, ali telefonista neće znati, da li se kvar desio u ponavljaču EU<sub>2</sub> ili u ponavljaču WU<sub>2</sub>, jer kvar ma kojeg od ova dva ponavljača prouzrokovane blokiranje frekvenci  $f_2$  i  $f_3$ . Ipak telefonista će, ako proveri da je alarmni signal ES<sub>v</sub> u stanicu Y naznačio da se smetnja desila na liniji LE, znati da se kvar desio u ponavljaču EU<sub>2</sub>. Ipak u praksi se može ukazati kao korisno, da kad se ponavljač pokvari na liniji koja transmiteme u jednom pravcu, da se ne zameni samo taj ponavljač, nego ponavljač u istoj stanicu na liniji koja transmiteme u suprotnom pravcu, u kojem slučaju će podatci prema navedenoj tabeli biti dovoljni da dadu telefonistu sve potrebne informacije.

Postrojenje po sl. 7. uslovljava šemu u kojoj tri frekvence služe za naznačivanje kvara u oba pravca transmisije za tri nadzirane ponavljačke stанице. Sl. 8. predstavlja uredaj sličan onom sa sl. 7., osim da su samo dve frekvence upotrebљene umesto tri. Raspored ponavljača i alarmnih signala na sl. 8. je identičan sa onim sa sl. 7. Primena ispitujuće frekvencije je ipak nešto različita. Generator XG<sub>1</sub> koji proizvodi frekvencu  $f_1$  je spojen za liniju LE u tačci **a** u stanicu X, i na tačci **c** linije LE u stanicu Y, je spojen most, koji ima paralelne filtere F selektivne za frekvencije  $f_1$  i  $f_2$ , pri čemu se rečeni filteri spojeni za odgovarajuće rektifikatore R koji

imaju u svojim izlaznim krugovima indikatore jednosmislene struje. Isto tako, generator YG<sub>2</sub> koji proipvodi frekvencu  $f_2$  je spojen kod **d** za liniju LW u stanicu Y, dok je mostni krog spojen u tačci **b** za liniju LW u stanicu X. Rečeni mostni krug ima paralelne filtre F koji su selektivni za frekvencije  $f_1$  i  $f_2$  i udružene rektifikatore identične sa onim a u stanicu Y.

Poprečni spojevi između dve strane kruga na sl. 8. su također nešto različiti od onih sl. 7. N. pr. poprečni spoj koji ima filter F<sub>1</sub> selektivan za frekvencu  $f_1$  je premošćen sa izlazne strane ponavljača EU<sub>1</sub> u stanicu 1 prema ulaznoj strani ponavljača WU<sub>1</sub> u stanicu 1. Drugi poprečni spoj je premošćen sa izlazne strane ponavljača WU<sub>3</sub> u stanicu 3 ka ulaznoj strani ponavljača EU<sub>3</sub> u stanicu 3, koji poprečni spoj ima filter F<sub>3</sub> selektivan za frekvencu  $f_2$ . U ponavljačkoj stanicu 2 nema nikakvog poprečnog spoja.

Frekvencu  $f_1$  se transmituje sa tačke **a** preko prve linijske sekcije linije LE i kroz ponavljač EU<sub>1</sub> na čijem se ulazu odvaja, strujeći delom preko ostatka od linije obuhvatajući ponavljače EU<sub>2</sub> i EU<sub>3</sub> u filter F u stanicu Y, koji je selektivan za frekvencu  $f_1$ . Deo energije frekvencije  $f_1$  na izlaznoj strani ponavljača EU<sub>1</sub> ide kroz filter F<sub>1</sub> kroz ponavljač WU<sub>1</sub> i preko linijske sekcije linije LW u tačku **b**, gde ulazi u most i prolazi kroz filter F koji je selektivan za frekvencu  $f_1$  u stanicu X. Na sličan način, frekvencu  $f_2$  se transmituje sa tačke **d** u liniji LW u stanicu Y, preko jedne sekcije i kroz ponavljač WU<sub>3</sub>, gde se energija deli, tako da jedan deo prolazi preko linije LW kroz ponavljač WU<sub>2</sub> i WU<sub>1</sub> ka tačci **b**, gde ulazi u mostni spoj i prolazi kroz filter F koji je selektivan za energiju odnosno frekvencu  $f_2$ . Drugi deo energije frekvencije  $f_2$  na izlaznoj strani ponavljača WU<sub>3</sub> prolazi kroz filter F<sub>3</sub> u poprečnom spoju ka ulaznoj strani ponavljača EU<sub>3</sub>, kroz rečeni ponavljač i preko linijske sekcije linije LE ka tačci **c**, gde ulazi u mostni spoj i prolazi kroz filter F, koji je selektivan za frekvencu  $f_2$ , u stanicu Y.

Proučavanjem ovog rasporeda vidiće se da su predviđena naznačivanja sledeća:

Primljene frekvencije u tačci <b>b</b>	Primljene frekvencije u tačci <b>c</b>	Neradeći Ponavljač
$f_1, f_2$	$f_1, f_2$	ni jedan
$f_2$	$f_2$	EU <sub>1</sub>
$f_1, f_2$	$f_2$	EU <sub>2</sub>
$f_1, f_2$	ni jedna	EU <sub>3</sub>
$f_1$	$f_1$	WU <sub>3</sub>

$f_1$	$f_1, f_2$	WU <sub>2</sub>
ni jedna	$f_1, f_2$	WU <sub>1</sub>

Dakle kad se doznavaju koje su frekvence primljene na dva kraja kruga, onda se može tačno ustanoviti položaj kvara ma kog od šest nenađiziranih ponavljača koji dolaze u obzir. Ali ipak ima mala nezgoda u tome, što telefonista u jednoj od nadziranih stanica X ili Y mora da primi potvrdu od telefoniste u drugoj stanici, koje su frekvence tamo primljene pre no što se dobije potreban izveštaj radi identifikovanja položaja nastalog kvara.

Sl. 9. predstavlja uredaj, u kojem se ispitujuće frekvence moduliraju u jedno izvesnoj tačci nenađiranog ponavljača tako da bi se osigurale nove frekvence ili kombinacije. To daje koristan metod za dobijanje potrebnih indikacija gde je broj nenađiziranih stanica u nekoj sekciji velik, i gde je potrebno odnosno gde se želi ograničiti broj upotrebljenih ispitujućih frekvenci. Tako n. pr. na sl. 9. je predstavljen uredaj u kojem dve različite frekvence  $f_1$  i  $f_2$  služe za давање indikacije za svih šest nenađiziranih ponavljачkih stanica, koje uslovjavaju ukupno dvanaest ponavljača. Ovaj se rezultat dobija metodom koji je sličan onom na sl. 7. izuzev što kombinacije frekvencia  $f_1$  i  $f_2$  ( $f_1 \pm f_2$ ,  $2f_1 \pm f_2$  i t. d.) potiču sa jednog izvesnog od nenađiziranih ponavljača.

Frekvence  $f_1$  i  $f_2$  se puštaju u liniju LE na tačci **a** u stanici X. U tačci **b** linije

ljačkoj stanici 1 između izlaza ponavljača EU<sub>1</sub> i ulaza ponavljača WU<sub>2</sub> je predviđen poprečni spoj, koji ima filter F<sub>1</sub> selektivan za frekvencu  $f_1$ . Slični poprečni spoj je izveden u stanici 2 kroz filter F<sub>2</sub>, koji je selektivan za frekvencu  $f_2$ . U stanici 3 poprečni spoj obuhvata filter F<sub>3</sub> koji odabira kako frekvence  $f_1$  tako i frekvence  $f_2$ . Na izlaznoj strani filtera je predviđen modulator M<sub>3</sub> koji modulira dve frekvence  $f_1$  i  $f_2$ . Na spoljašnjoj strani modulatora se nalazi jedan drugi filter F<sub>3'</sub>, koji između raznih komponenata na izlazu modulatora M<sub>3</sub>, odabire naročitu frekvencu  $f_1 + f_2$ , koja ide natrag u tačku **b** kroz ponavljачe WU<sub>3</sub>, WU<sub>2</sub> i WU<sub>1</sub>. U stanici 4 je predviđen poprečni spoj sličan onom u stanici 3, izuzev što je u ovom slučaju filter F<sub>4'</sub> selektivan za modulacionu komponentu  $f_1 - f_2$ , koja se natrag otprema preko linije LW kroz ponavljачe WU<sub>4</sub> do WU<sub>1</sub> uključno. U stanici 5 je sličan poprečni spoj, izuzev što filter F<sub>5'</sub> odabire modulacionu komponentu  $2f_1 + f_2$ , koja ide natrag u tačku **b** kroz ponavljачe WU<sub>5</sub> do WU<sub>1</sub> uključno. U stanici 6 postoji jedan drugi slični poprečni spoj izuzev što filter F<sub>5'</sub> odabire modulacionu komponentu  $2f_1 - f_2$ , koja se natrag otprema preko linije LW kroz svih šest nenađiziranih ponavljaca.

Proučavanjem rasporeda sa sl. 9. viđice se da su predvidene sledeće indikacije:

Prekvence primljene u tačci b						Nerađeći ponavljaci
$f_1$	$f_2$	$f_1 + f_2$	$f_1 - f_2$	$2f_1 + f_2$	$2f_1 - f_2$	
$f_1$	$f_2$	$f_1 + f_2$	$f_1 - f_2$	$2f_1 + f_2$	—	EU <sub>6</sub> ili WU <sub>6</sub>
$f_1$	$f_2$	$f_1 + f_2$	$f_1 - f_2$	—	—	EU <sub>5</sub> ili WU <sub>5</sub>
$f_1$	$f_2$	$f_1 + f_2$	—	—	—	EU <sub>4</sub> ili EU <sub>4</sub>
$f_1$	$f_2$	—	—	—	—	EU <sub>3</sub> ili EU <sub>3</sub>
$f_1$	—	—	—	—	—	EU <sub>2</sub> ili WU <sub>2</sub>
—	—	—	—	—	—	EU <sub>1</sub> ili WU <sub>1</sub>

LW u stanici X spojen mostni krug u kojem su raspoređeni — odgovarajući svakoj od nenađiziranih ponavljачkih tačaka šest paralelnih filtera F. Ovi filteri su selektivni za frekvence  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_1 + f_2$ ,  $f_1 - f_2$ ,  $2f_1 + f_2$  i  $2f_1 - f_2$ . U nenađiranoj ponav-

ljačkoj stanici 1 između izlaza ponavljaca EU<sub>1</sub> i ulaza ponavljaca WU<sub>2</sub> je predviđen poprečni spoj, koji ima filter F<sub>1</sub> selektivan za frekvencu  $f_1$ . Slični poprečni spoj je izveden u stanici 2 kroz filter F<sub>2</sub>, koji je selektivan za frekvencu  $f_2$ . U stanici 3 poprečni spoj obuhvata filter F<sub>3</sub> koji odabira kako frekvence  $f_1$  tako i frekvence  $f_2$ . Na izlaznoj strani filtera je predviđen modulator M<sub>3</sub> koji modulira dve frekvence  $f_1$  i  $f_2$ . Na spoljašnjoj strani modulatora se nalazi jedan drugi filter F<sub>3'</sub>, koji između raznih komponenata na izlazu modulatora M<sub>3</sub>, odabire naročitu frekvencu  $f_1 + f_2$ , koja ide natrag u tačku **b** kroz ponavljache WU<sub>3</sub>, WU<sub>2</sub> i WU<sub>1</sub>. U stanici 4 je predviđen poprečni spoj sličan onom u stanici 3, izuzev što je u ovom slučaju filter F<sub>4'</sub> selektivan za modulacionu komponentu  $f_1 - f_2$ , koja se natrag otprema preko linije LW kroz ponavljache WU<sub>4</sub> do WU<sub>1</sub> uključno. U stanici 5 je sličan poprečni spoj, izuzev što filter F<sub>5'</sub> odabire modulacionu komponentu  $2f_1 + f_2$ , koja ide natrag u tačku **b** kroz ponavljache WU<sub>5</sub> do WU<sub>1</sub> uključno. U stanici 6 postoji jedan drugi slični poprečni spoj izuzev što filter F<sub>5'</sub> odabire modulacionu komponentu  $2f_1 - f_2$ , koja se natrag otprema preko linije LW kroz svih šest nenađiziranih ponavljaca.

je u toj stanicici prestao da ridi na taj način, što će si dati potvrditi od strane telefona u stanicici Y, da li linijski indikatori pokazuju da greška na liniji LE ili na liniji LW.

Jasno je, da opšti principi koji su ovde izneti mogu da dodu do izvođenja u mnogim drugim uredajima, koji se u veliko razlikuju od ovih ovde izloženih a da se ne odstupi od suštine pronalaska, koji je definisan u sledećim patentnim zahtevima.

#### Patentni zahtevi:

1) Signalizirajući sistem koji ima transmisionu liniju sa više nenađiziranih stanica između nadziranih stanica, naznačen time, što su predvidena sredstva u nadziranoj stanicici za naznačivanje kvara ponavljača i za proveravanje u kojoj od nenađiziranih stanica se kvar desio.

2) Signalizirajući sistem po pat. zahtevu 1, naznačen time, što se pomenuta sredstva sastoje od alarmnog kruga udruženog sa transmisionom linijom i od pomoćnih krugova udruženih sa ponavljačima u nenađiziranim ponavljačkim stanicama, pri čemu pomenuti pomoćni krugovi obuhvataju naprave karakteristične za svaku pojedinu stanicu da bi se pomoću njih u nadziranoj stanicici označila ona pojedina nenađizirana stаница u kojoj se desio kvar.

3) Signalizirajući sistem po zahtevu 1 i u kojem se naizmenična struja kao što je signalna struja ili specijalna pilotirajuća odnosno upravljačka frekvencija bezprekidno otprema kroz nenađizirane ponavljače, naznačen time, što ima jednosmislenu struju koja ide od neke nadzirane stанице ka svakom nenađiziranom ponavljaču, zatim sredstva koja reagiraju na njegov kvar da se proizveo kratki spoj ili druga neka izmena u stanju kruga jednosmislene struje, da usled toga stupi u dejstvo kakav alarmni signal ili neka druga javljajuća naprava i da se omogući ustavljanje položaja nastalog kvara, što će se potvrditi ispitujućim uredajem koji je udružen sa krugom u nadziranoj stanicici.

4) Signalizirajući sistem po patentnom zahtevu 3, naznačen time, što jednosmislena struja obuhvata signalnu transmisionu liniju, koja je obrazovana od koncentričnih sprovodnika, koji takođe služe za transmisiju energije u nenađizirane ponavljačke stанице.

5) Signalizirajući sistem po zahtevu 1, naznačen time, što u svakoj od nenađiziranih ponavljačkih stаница ima sredstva

za automatsko preključivanje za jedan rezervni amplifikator na mesto amplifikator koji je prestao da radi.

6) Signalizirajući sistem po zahtevu 1, naznačen time, što ima sredstva za otpremanje više naizmeničnih struja različitih frekvencijskih iznadzirane stанице u nenađizirane stанице, pri čemu su predviđena selektivni uredaji u svakoj od nenađiziranih stаница za odabiranje one pojedine frekvencije koja je za tu stanicu određena, čime se naznačava kvar nekog nenađiziranog ponavljača u nadziranoj stanicici.

7) Signalizirajući sistem prema zahtevu 6, naznačen time, što u nadziranoj stanicici ima alarmnu napravu ili indikator spojen sa transmisionom linijom da bi se naznačio kvar koji je nastao, zatim sredstva u nadziranoj stanicici koja su kontrolisana naizmeničnom strujom da naznače u kojoj se nenađiziranoj stanicici desio kvar.

8) Signalizirajući sistem po zahtevima 6 i 7, naznačen time, što ima u svakoj nenađiziranoj stanicici zaobilazni krug udešen da zaobidu ponavljač frekvencije koje odgovaraju drugim nenađiziranim stanicama tako da kvar neke nenađizirane stанице će prouzrokovati izostanak naizmenične struje, čija frekvencija odgovara toj stanicici, pri čemu su predviđena sredstva u nadziranoj stanicici koja reagiraju kad izostane frekvencija koja odgovara jednom nenađiranom ponavljaču, da bi se najavio kvar jednog ponavljača.

9) Signalizirajući sistem po pat. zahtevu 1, koji ima jedan par transmisionih linija na kojima se otpremanje vrše u suprotnim pravcima između nadziranih stаница sa više nenađiziranih ponavljačkih stаница između nadziranih stаница, naznačen time, što su između pomenutih transmisionih linija u nenađiziranim stanicama predviđeni poprečni spojevi, usled čega naizmenične struje različitih frekvencijskih koje se otpremaju sa neke nadzirane stанице — prolaze preko obe transmisione linije mакар na jednom delu tako da pošto se uzele k znanju kombinacija frekvencija primljenih u jednoj nadziranoj stanicici, može se potvrditi odnosno proveriti u kojoj nenađiziranoj ponavljačkoj stanicici se desio kvar.

10) Signalizirajući sistem po zahtevu 9, naznačen time, što su poprečni spojevi između transmisionih linija svaki selektivni za različitu frekvenciju tako da obrazuju različite putanje preko delova linija za rečene naizmenične struje.

11) Signalizirajući sistem po zahtevu 9 ili 10, naznačen time, što su predviđena sredstva za puštanje različitih frekvencijskih u

jednu od pomenutih transmisionih linija i to u broju koji je jednak broju nenađiziranih stanica, pošto je za svaku od pomenutih stanica predviđena zasebna karakteristična frekvencija.

12) Signalizirajući sistem po zahtevu 9 ili 10, naznačen time, što su predviđena sredstva za puštanje naizmenične struje različitih frekvenci u jednu od pomenutih ponavljajućih stanica, i to u broju manjem no što je broj nenađiziranih ponavljajućih stanica, zatim sredstva koja su združena

sa izvesnim poprečnim spojevima radi proizvodnje i odabiranja drugih frekvenci potičućih od pomenutih prvi frekvenci.

13) Signalizirajući sistem po zahtevu 9 naznačen time, što ima najavljujuću ili alarmnu napravu udruženu sa svakom transmisionom linijom u nadziranoj stanicu i koja reagira na kvar nastao u liniji da bi naznačila, koji je ponavljač u nenađiziranoj ponavljajućoj stanci — naznačen ispitujućim frekvencama — otkazao rad.

Fig. 1

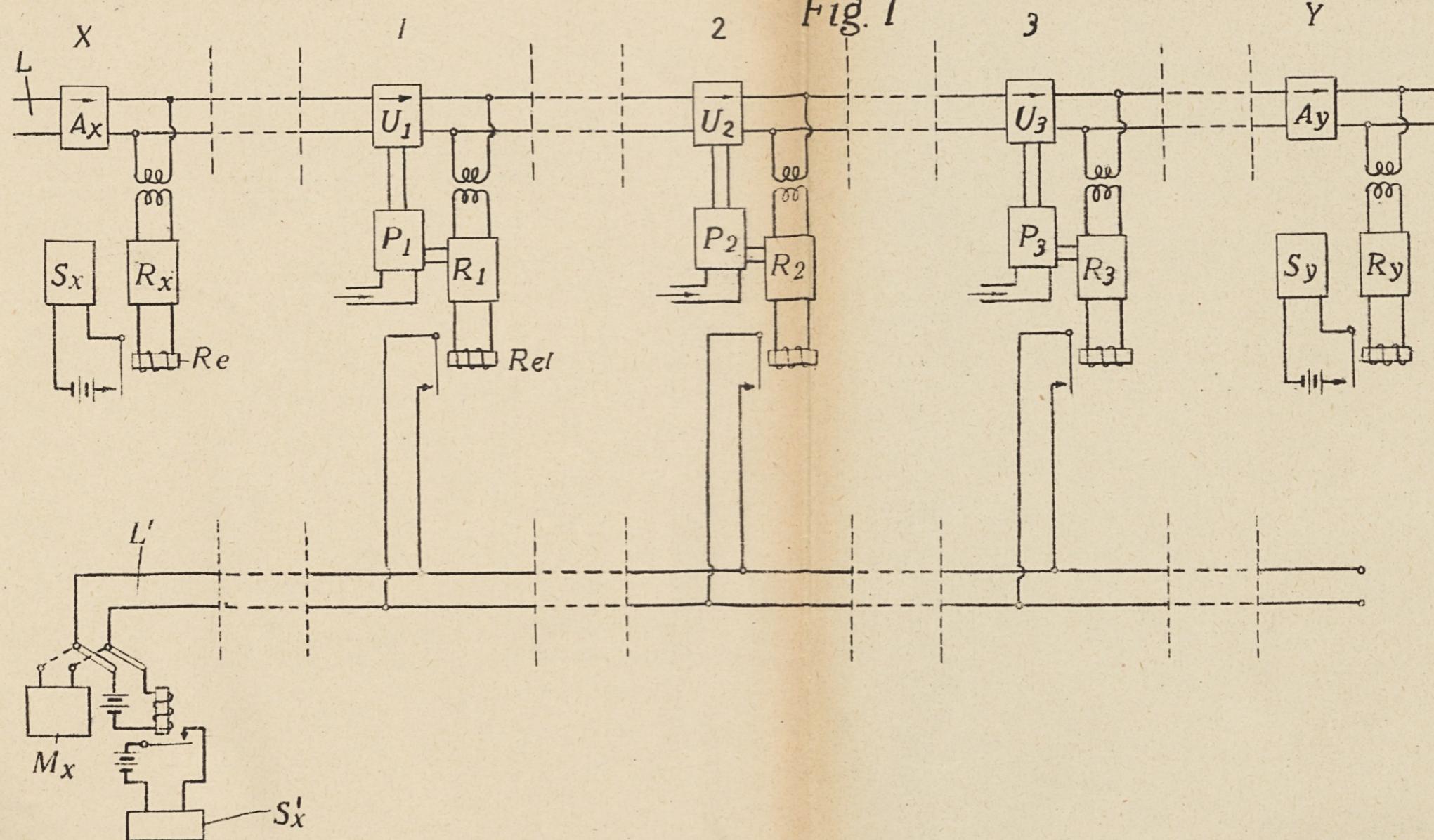
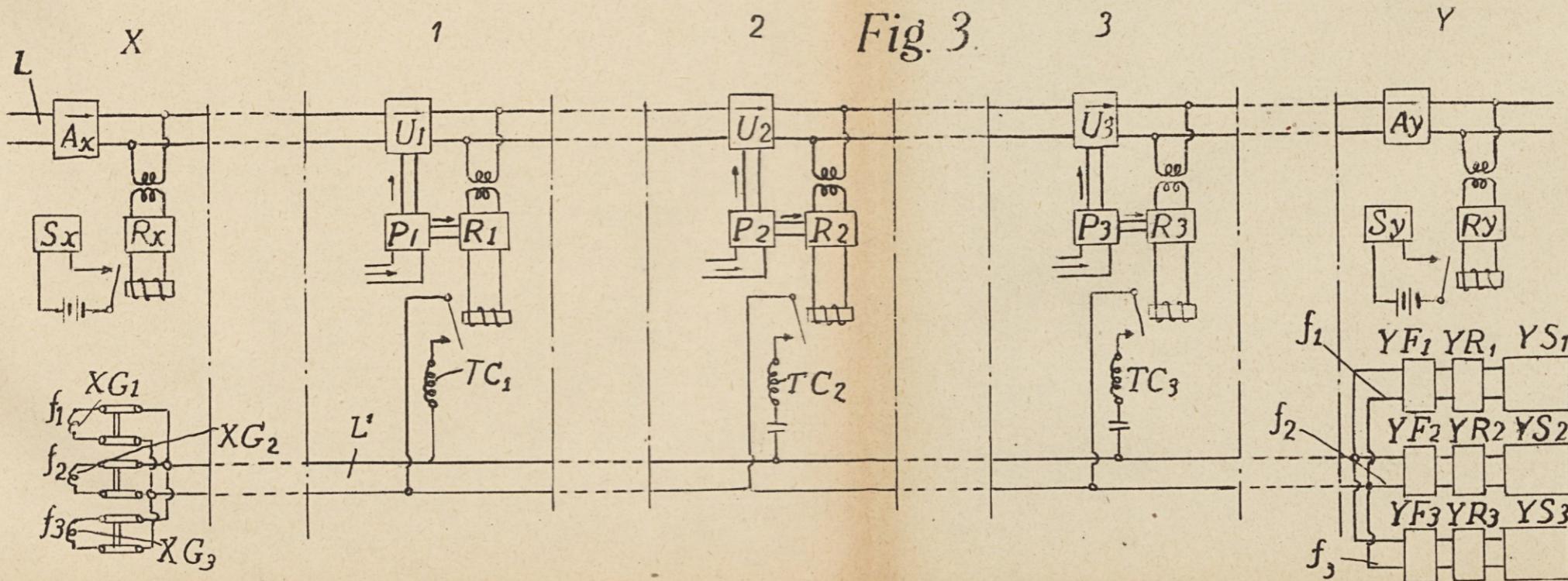
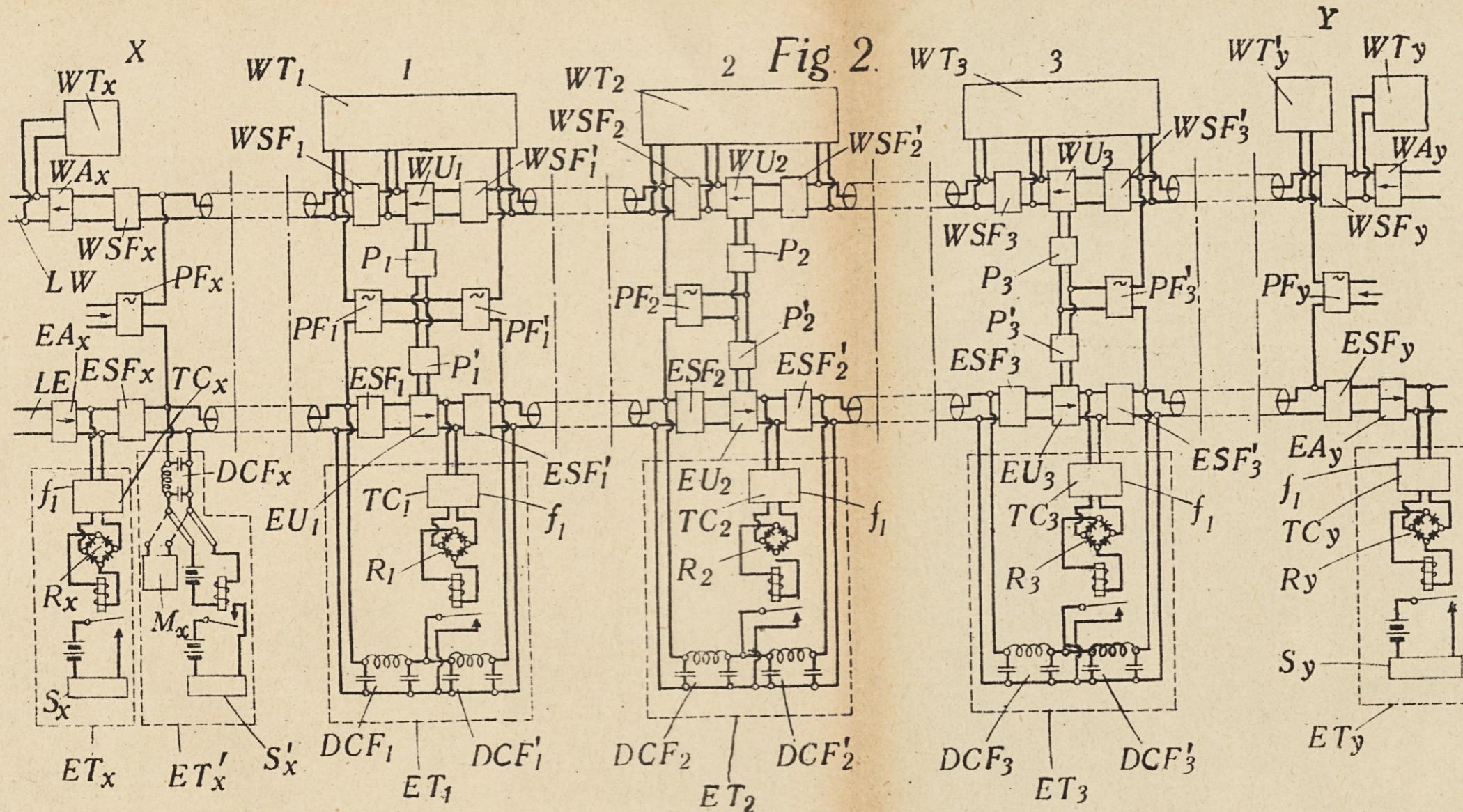


Fig. 3.



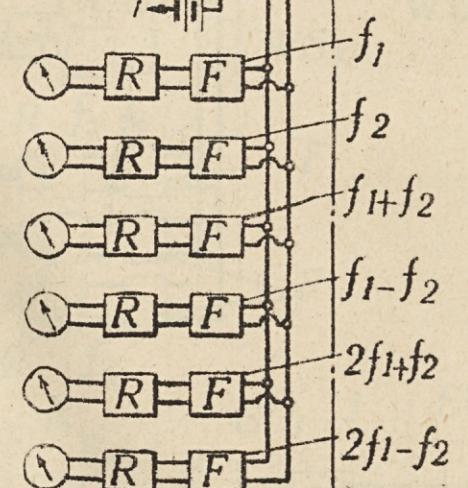
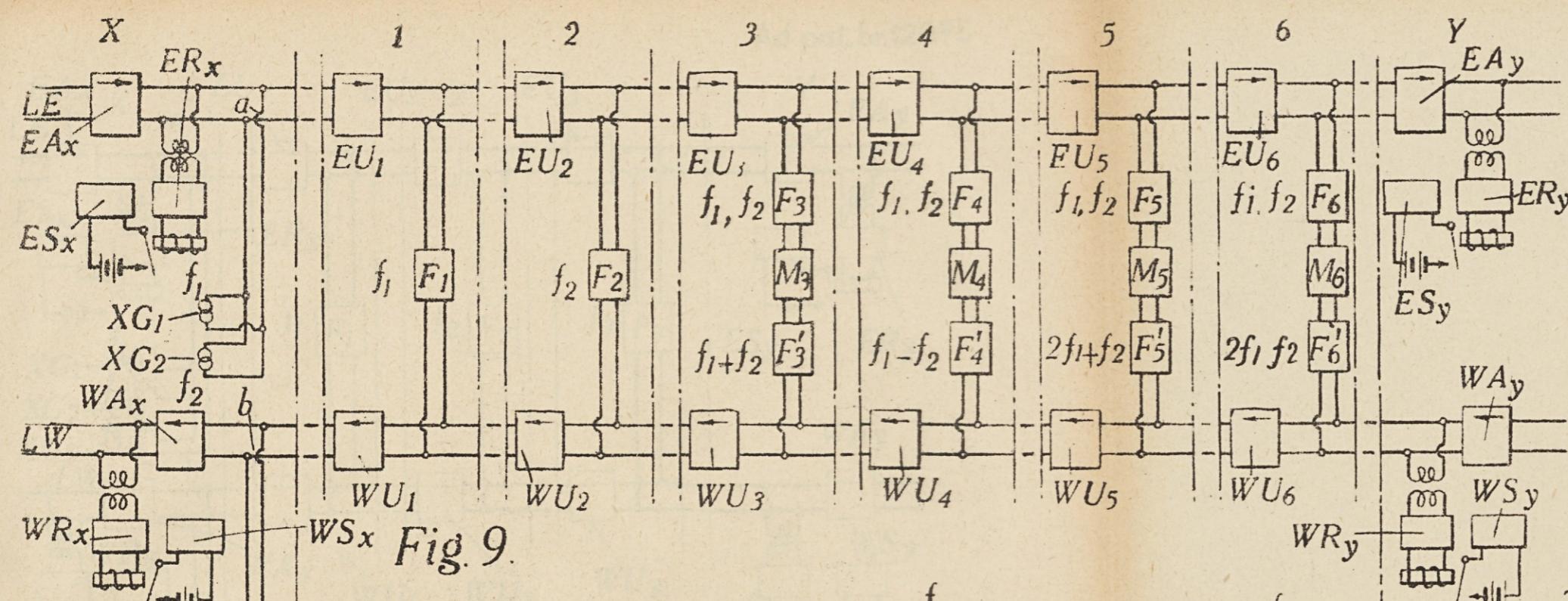


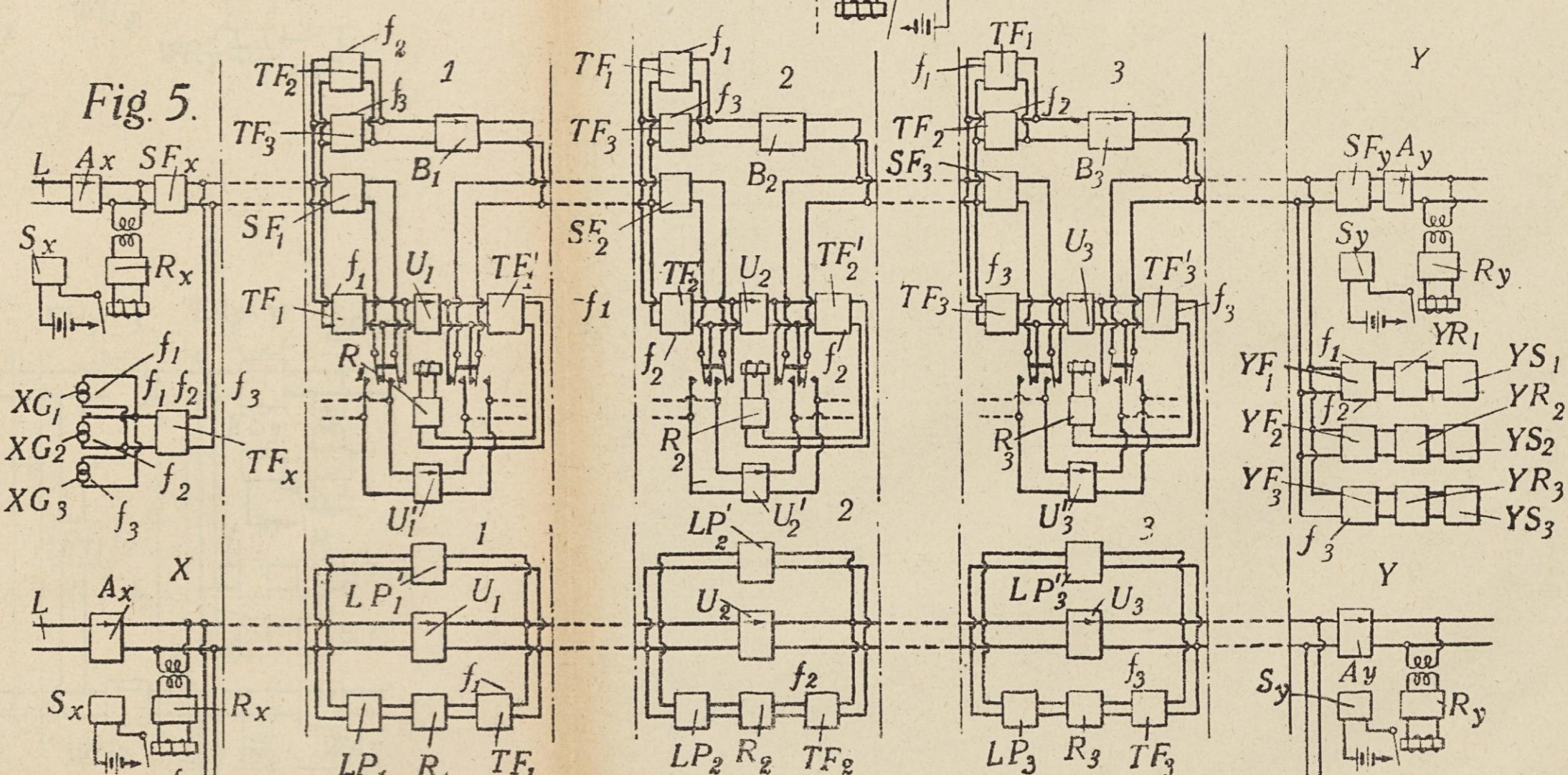

*Fig. 4.*

This simplified diagram shows the core components of the system from Fig. 2. It includes phases X, Y, and Z with components  $SF_x, U_x, R_x, TC_x, TF_x, XG_1, XG_2, XG_3, f_1, f_2, f_3$  in phase X;  $SF_y, U_y, R_y, TC_y, TF_y, YF_1, YR_1, YS_1, f_1, f_2, f_3$  in phase Y; and  $SF_z, U_z, R_z, TC_z, TF_z, YF_2, YR_2, YS_2, f_1, f_2, f_3$  in phase Z. The  $TF$  components are labeled  $TF_1, TF'_1, TF_2, TF'_2, TF_3, TF'_3$ .

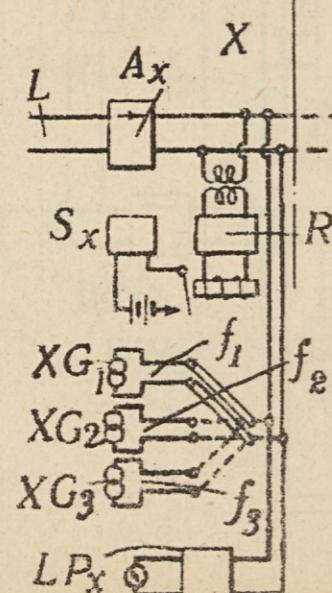

*Fig. 5.**Fig. 6.*



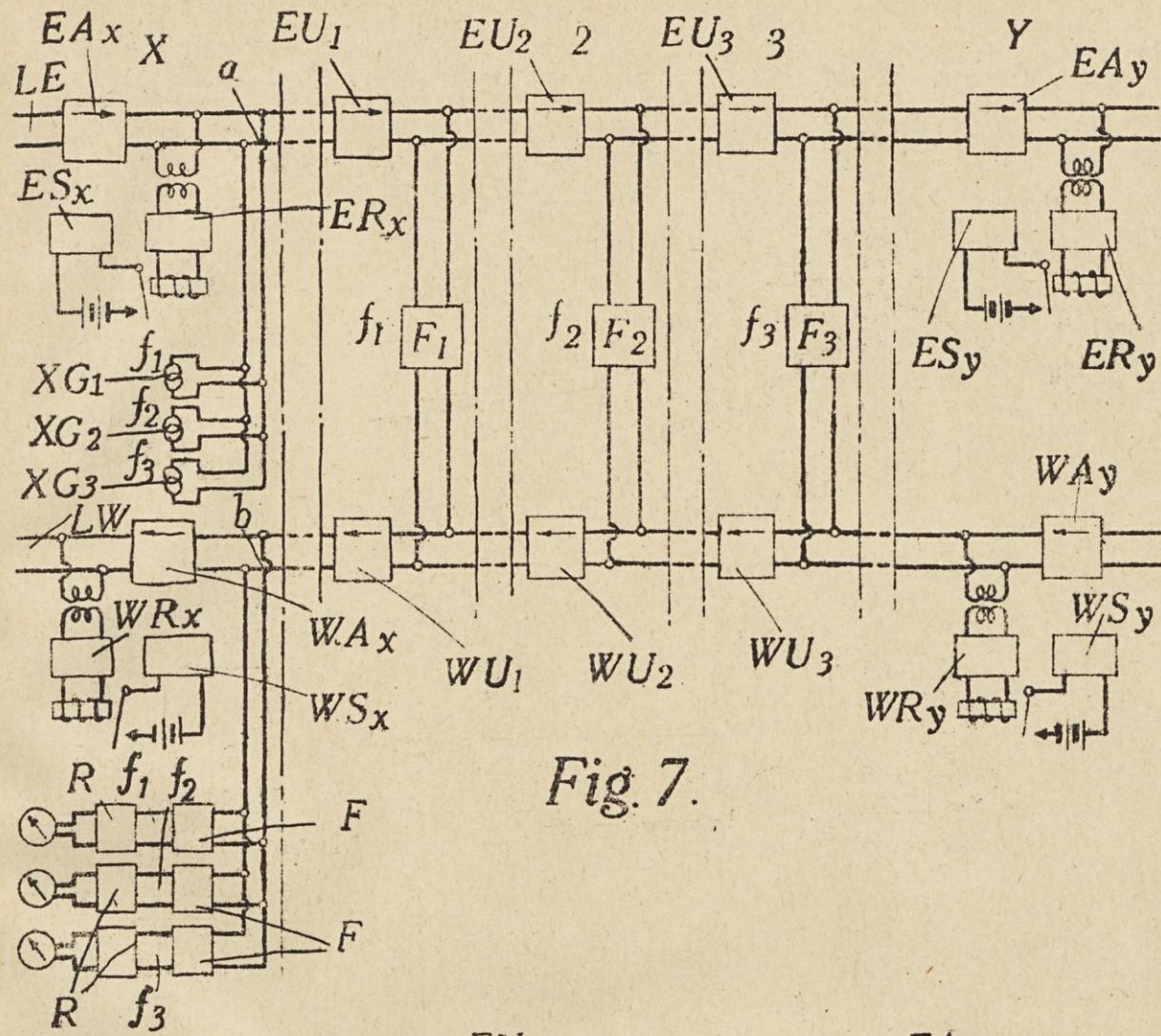


Fig. 7.

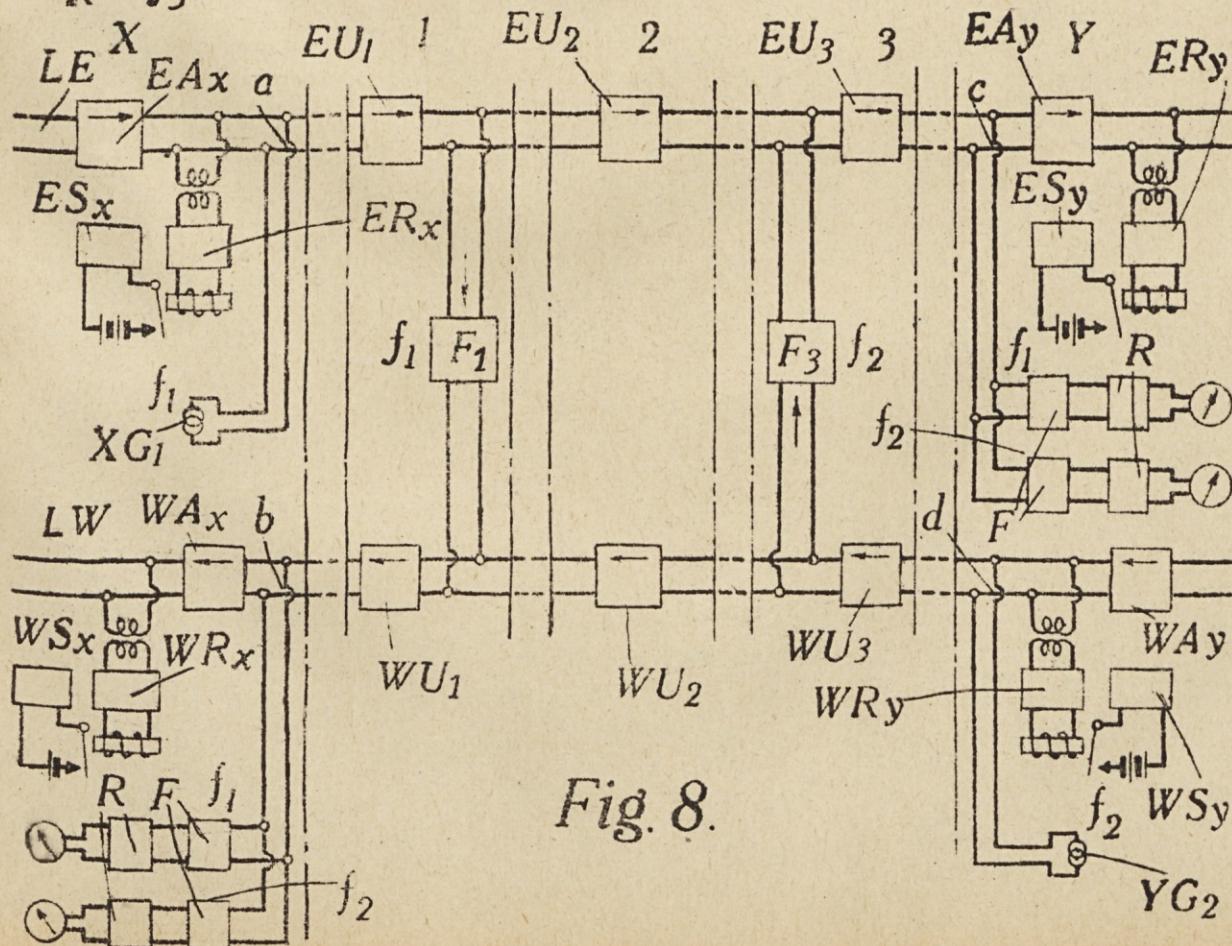


Fig. 8.

