

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

Klasa 21 (1).

Izdan 1 marta 1935.

PATENTNI SPIS BR. 11410

Maksimov G. Nikola, inženjer, Beograd, Jugoslavija.

Filtr protivu antenskih smetnji.

Prijava od 2 aprila 1934.

Važi od 1 juna 1934.

Svima radiostručnjacima poznato je da čim više antena, tim jače prijem stanica, a isto tako tim povoljnije odnošaj korisne jačine prijema k jačini smetnji, parazita lokalne pritode; što se tiče atmosferskih parazita oni u praktičnim granicama ne zavise od visine antene. — Prepostavimo da mi imamo dve antene, jedna nad drugom i da gornja antena daje 2 jedinice korisne jačine prijema i 1 jedinicu smetnji, a donja antena 1 jedinicu korisne jačine i 1 jedinicu smetnji. — Ako mi spregnemo ove dve antene diferencijalno, onda na taj način poništimo smetnje i dobićemo 1 jedinicu korisne jačine bez smetnji.

Naša diferencijalna sprega daće nam potreban rezultat, ako budemo imali mogućnost da regulišemo jačinu prijema antenama tako, da bi jačina smetnji od gornje i donje antene bile iste veličine.

Slika I pretstavlja šemu filtra protivu antenskih smetnja u najjednostavnijem vidu. — On sastoji od dva kalema I i II od kojih kalem I vezan je za priključke kod radio-aparata A i E, namenjeni priključivanju antene i zemlje.

Što se tiče kalema II njegovi krajevi A₁ i A₂, priključeni su na gornjoj i donjoj anteni, a isto tako i ka krajevima potenciometra, čija pokretna tačka spojena je sa zemljom i služi za osiabljenje prijemne sposobnosti jedne od antena u cilju izravanjanja u njima jačine smetnji.

Slika II pretstavlja filtr kod kojeg potenciometra za regulisanje zamenjen je kondenzatorom K sa dva statora i jedan rotor, koji je spojen sa zemljom.

Slika III pretstavlja filtr kao na slici 1 samo njemu je dodata sprava sa stoeća od pokretnog kondenzatora i menjaca talasnih dužina, a koja sprava služi za intoniranje antena u cilju kompenziranja osiabljenja prijema, koji ima mesto pri upotrebi filtra.

Slika IV pretstavlja filtr kao na slici 2 samo njemu dodata je gore pomenuta sprava za intoniranje i još stabilizacioni kondenzator K₁, koji stabilizira intoniranje antena. — Kondenzator K i K₁ električno su izolirani jedan od drugog ali mehanički spojenim osovinom. — Ako filtr radi bez stabilizacionog kondenzatora onda neobhodno je, da posle svakog regulisanja kondenzatora K, popravljamo kapacitet kondensatora za intoniranje, pošto kondensator K menja kapacitet sistema. — Iz slike vidi se, da je stator kondensator K₁ spojen sa gornjom antenom A₁ rotor istog sa donjom antenom.

Kad mi povećamo kapacitet sistema regulisanjem kondensatora K istodobno kondensator K₁. Smanjuje kapacitet sistema na odgovarajuću veličinu.

Na svima slikama prekidanom crtom pokazan je jedan šalter koji služi da se antena A₁ direktno priključi na radio-aparat, ako budemo hteli da radimo bez dejstva filtra.

Patentni zahtevi:

- 1) Filtr protivu antenskih smetnji naročito za antenski sistem, sastojeći od dve antene, naznačen time, što se sastoji od dva medusobno spregnuti kalema, od kojih

se jedan (I) priključi na priključke kod radio-aparata, namenjene za zemlju i antenu, drugi kalem (II) paralelno vezan sa potenciometrom, se spoji sa dve pomenute antene, pri čemu je pokretna tačka potencijometra spojena sa zemljom.

2) Filtr prema zahtevu 1) naznačen time, što mesto potenciometra predviđen je specijalni kondensator (K) sa dva statora i sa jedan rotor, koji je vezan sa zemljom.

3) Filtr prema zahtevu 1) naznačen time, što paralelno drugom kalem (II) spojen još jedan pokretni kondensator u cilju

intoniranja antena i eventualno pored toga predviđen je menjač talasnih dužina.

4) Filtr prema zahtevu 2 i 3 naznačen time što je predviđen stabilizacijski kondensator (K_1) čiji roter spojen mehanički sa rotorom kondensatora (K) tako da njegov kapacitet smanjuje se kada se povećava kapacitet kondensatora (K) za regulisanje,

5) Filtr prema zahtevima 1) 2) 3) 4) naznačen time što je predviđen šalter, koji priključuje antenu A_1 , direktno na radio-aparat i time isključuje filtr iz dejstva.

Pravilni odgovor: 5

Pravilni odgovor: 2

Slike III prikazuju filter koji se može ugraditi u filternu sklopku u kojoj je filter II. Filter je sastavljen od dve paralelnih sklopki, u kojima je ugradjen potenciometar, a u sredini je ugradjen i kondensator K_1 . U jednoj sklopki je ugradjen i kondensator K, a u drugoj i potenciometar.

Slike VI prikazuju filter koji se može ugraditi u filternu sklopku u kojoj je ugradjen potenciometar. U jednoj sklopki je ugradjen potenciometar, a u drugoj i kondensator K. U jednoj sklopki je ugradjen i potenciometar, a u drugoj i kondensator K. U jednoj sklopki je ugradjen i potenciometar, a u drugoj i kondensator K.


A. rotor izvod zemljom
B. ugradjeni potenciometar
C. ugradjeni kondensator K
D. ugradjeni potenciometar K

A. rotor izvod zemljom
B. ugradjeni potenciometar
C. ugradjeni kondensator K
D. ugradjeni potenciometar K


Potpuni odgovor:

1) Filter prikazan u slike III potreban je da
biti ugradjen u filternu sklopku u kojoj je
uvedeno, nevezano vreme, što će rezultirati da
da uvezlo ugovorene frekvencije radija.


Dru 10.—

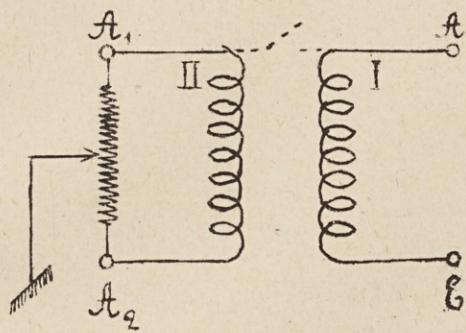


Cr. 1

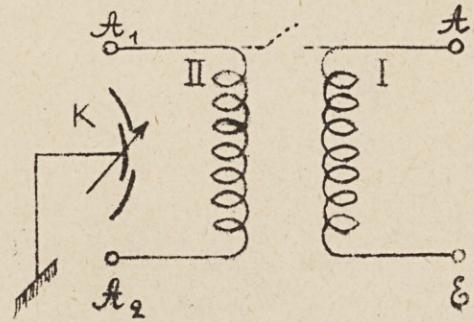

Cr. 2

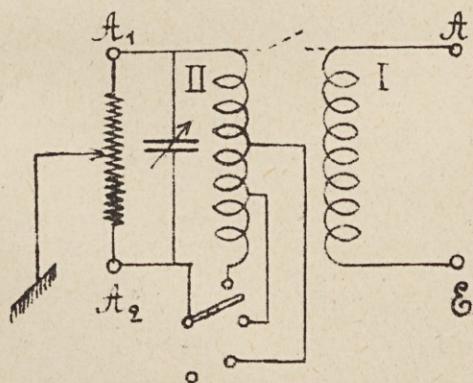

Cr. 3

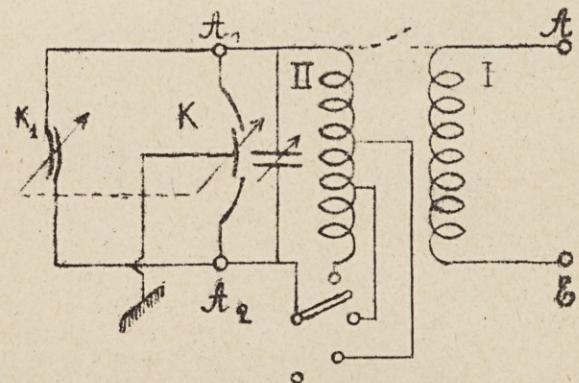

Cr. 4

