

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 21 (1).

IZDAN 1 NOVEMBRA 1940

## PATENTNI SPIS BR. 16232

C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin - Tempelhof, Nemačka.

Uredaj za pojačavajuća postrojenja, naročito za međupojačivače i krajnje pojačivače kod prenošenja vesti preko vodova.

Prijava od 6 avgusta 1938.

Važi od 1 februara 1940.

Naznačeno pravo prvenstva od 12 avgusta 1937 (Nemačka).

Kod prenošenja vesti preko vodova pomoći naizmeničnih struja noseće frekvence je u većini slučajeva potrebno, da se na kraju odnosno duž voda postavljaju pojačivači, da bi se prigušivanjem voda prouzrokovano amplitudno smanjenje naizmeničnih struja kompenzovalo odgovarajućim pojačanjem.

Isti se zadatak javlja i kod direktnog prenošenja govornih naizmeničnih struja niske frekvencije preko kakvog voda.

U takvim postrojenjima upotrebljeni pojačivači imaju nezgodu, da ili moraju trajno raditi, da bi bili u svako doba pripravljeni za rad, ili da mora biti prisutno kakvo lice, koje preduzima uključivanje postrojenja. Trajni pogon postrojenja ima nezgodu, što nastaje stalno trošenje struje, skupih cevi i drugih uključnih elemenata u pojačivajućem postrojenju.

Već je predlagano, da se sa krajnjeg mesta preduzme daljinsko uključivanje pojačivača, ali se ipak pri tome javljaju znatne teškoće. Kod prenošenja vesti pomoći noseće frekvencije pri jednovremenom iskorijenju voda za niskofrekventne struje nije moguća upotreba jednosmislenе struje ili impulsa naizmenične struje niske frekvencije. Upotreba visokofrekventnih impulsa ima ipak nezgodu, da na mestu uključivanja postoji samo mala energija, koja uopšte nije dovoljna, da se kakav rele ili tome slično upotrebni za odapinjanje procesa uključivanja.

Ovaj pronalazak predlaže, da se u tak-

vim pojačavajućim postrojenjima predviđa kakav naročiti uključni pojačivač, koji je trajno pripravan za rad i koji pri prijemu uključnih struja izvodi uključivanje celokupnog postrojenja.

Prema daljem pronalasku je ovaj tako izведен, da on radi pomoći jednostavnih sredstava, i da ima veoma malu potrošnju i veoma veliku radnu sigurnost.

Pomoći priloženog nacrta je objašnjen jedan primer izvođenja jednog takvog uključnog pojačivača. Kakvo krajnje odnosno međupojačavajuće postrojenje se sastoji iz kakvog nepokazanog visokofrekventnog pojačivača i iz, na slici pokazanog, uključnog pojačivača, kojem se struje koje služe za uključivanje dovode preko žila A i B. Uključni pojačivač se na primer sastoji iz dva cevna stupnja 1 i 2, na čijim se rešetkama nalaze podešena kola 3 i 4, koja su podešena na kakvu frekvencu koja je predviđena za uključivanje. Ova se može nalaziti kako u visokofrekventnoj tako i u niskofrekventnoj oblasti. Snabdevanje strujom uključnog pojačivača je moguće kako naizmeničnim tako i jednosmislenim naponom, koji se dovodi ka priključnim tačkama C i D. Ovaj se napon nalazi direktno na cevima 1 i 2 kao anodni napon i dalje se preko predotpora 5 i 6 dovodi ka grejnim nitima cevi 1 i 2 koje su vezane na red. Prednapon rešetke za cevi se oduzima od kakvog usmerivača 7 koji se nalazi paralelno sa predotporom 5 odnosno od potenciometra 8, sa kojim se na-

## Patentni zahtevi:

lazi paralelno kakav kondenzator 9 za površanje. Ako se ovom uključnom pojačivaču preko vodova A-B dovodi kakva uključna struja, to se ova pojačava i dovodi kakovom releu 10 koji se nalazi u anodnom kolu cevi 2. Relejev kontakt 11 zatvara kolo struje, koje služi za uključivanje glavnog pojačivača. Eventualni murele može se pogoniti jednosmislenim naponom potenciometra 8. Opisani pojačavajući uredaj ima tu korist, da radi sa veoma jednostavnim sredstvima, da se može upotrebbiti za jednosmislenu struju i za naizmeničnu struju i dalje je kod trajnog pogona potrebnii utrošak snage veoma mali. Kakav naročiti aparat za priključak na mrežnu struju nije potreban.

Opisani uredaj se prvenstveno upotrebljuje u prijemnim uredajima, koji se uključuju sa kakvog udaljenog mesta, n. pr. kod postrojenja sa zvučnicima.

Uredaj može takođe biti upotrebljen za izvođenje drugih uključnih i signalnih procesa.

1. Uredaj za pojačavajuće postrojenje, naročito za međupojačivače i krajnje pojačivače kod prenošenja vesti preko vodova, naznačen time, što postoji kakav naročiti uključni pojačivač, koji je trajno pripravan za rad i koji pri prijemu uključnih struja izvodi uključivanje pojačavajućeg postrojenja, a koji se može upotrebiti za izvođenje i drugih uključnih ili signalnih procesa.

2. Uredaj po zahtevu 1, naznačen time, što se prednapon rešetke odzima kakovom usmerivačkom kolu, koje je vezan paralelno otporima (potenciometru ili grejnim nitima cevi), koji leže u grejnom kolu struje, a kojem se usmeračkom kolu struje može odzeti jednosmisleni napon i za daje procese uključivanja.

3. Uredaj po zahtevu 1, naznačen time, što se kakav proces uključivanja izvodi pomoću releja koji leži u anodnom kolu struje poslednjeg pojačavajućeg stupnja.

—

Prvotna definicija izvora je ova: tečko  
izvedena, ali je to u svom osnovnom  
značenju istočnoj struci poznata i  
korisna poštovanja.

Promotračna definicija izvora je opštej  
izvedena, ali je to u svom osnovnom  
značenju istočnoj struci poznata i  
korisna poštovanja. Postoje tri vrste  
izvedenih izvora: 1) izvedeni izvori  
samo u sklopu nekog posebnog poštovanja  
ili u sklopu nekog posebnog poštovanja  
izvedeni u sklopu nekog posebnog poštovanja.  
2) izvedeni u sklopu nekog posebnog poštovanja  
izvedeni u sklopu nekog posebnog poštovanja.  
3) izvedeni u sklopu nekog posebnog poštovanja.



