

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

Klasa 21 (1)

Izdan 1. Januara 1931.

PATENTNI SPIS BR. 7603

International Standard Electric Corporation, New-York,
Delaware, U. S. A.

Telefonski sistem u kome se vrši uspostavljanje veze pomoću automatskih spajača.

Prijava od 4. juna 1929.

Važi od 1. jula 1930.

Traženo pravo prvenstva od 13. juna 1928. (Engleska).

Ovaj se pronalazak odnosi na telefonske sisteme i to naročito na one, u kojima se uspostavljanje veze postiže pomoću automatskih spajača.

Jedan od ciljeva ovog pronalaska jeste da dade tako poboljšani sistem u kome će se postići znatno uprošćenje upotrebljnih naprava i aparata.

Prema ovom pronalasku, u rasporedu strujnih krugova za ovaj sistem, nalazi se i jedan kontrolni spajač, koji je zajednički za više govornih spajača (spajača za gorovne veze) i sa ma kojim od njih može da bude radno spregnut, i koji vrši svoju funkciju biranja pod upravom jednog registratorskog kontrolnika, kome se odašilju povratni impulsi iz kontrolnog spajača za vreme dok taj spajač nastupa ka izabranom položaju.

U priloženim crtežima:

Slika 1 prikazuje preplatnikov i polazni krug i prvi linjski birač.

Slika 2 prikazuje zajedničku polaznu mrežu za druge linijske birače.

Sl. 3 prikazuje krug drugog linijskog birača.

Sl. 4 prikazuje krug prvog birača (selektora).

Slika 5 prikazuje krug drugog grupnog selektora.

Slika 6 prikazuje krug završnog selektora.

Slika 7 prikazuje kontrolni krug za prvi grupni selektor.

Slika 8 prikazuje kontrolni krug za drugi grupni selektor.

Slika 9 prikazuje kontrolni krug za završni selektor.

Slika 10 prikazuje krug registratora zajedno sa biračem za registratore.

Slika 11 prikazuje krug za ukazivanje na neispravne pozive koji se nalazi pred telefonistom.

Slika 12 prikazuje rasporednu šemu pojedinih krugova, koji su prikazani u slikama od 1 do 11, i njihov relativan položaj.

Prvo ćemo dati jedan opšti opis sistema u vezi sa slikom 12.

Kada preplatnik podigne slučalicu sa kuke na svome aparatu S njegova linija, nazvana pozivajuća linija, prenosi se preko prvog i drugog linijskog birača, 1LF, 2LF na prvi grupni selektor 1GF kome je pri-družena neka slobodna kontrolna mreža 1CF. Odmah posle toga, spojna mreža u kojoj se nalaze drugi linijski birač 2LF i grupni selektor 1GF, vezuje sa nekim slobodnim registratom RC preko birača za registratore PR, i kada se to dovrši, odašilje se pozivajućem preplatniku signal da može otpočeti sa upisivanjem broja.

Preplatnik počne upisivanje numeratom na uobičajeni način. Kada se odbroji prva cifra, njome se pomeri registrator za hiljade, u registratorskoj mreži, na od-

goverajući položaj. Pošto je prva cifra primljena, odašilje se jedan signal iz registratorove mreže kojim se prvi grupni selektor 1GF, koji je pridružen drugom linjskom biraču 2LF, pridružuje njegovom kontrolnom krugu, čiji se kontrolni spač 1CF stavlja u kretanje i vrši traženje dok ne nađe na prvi grupni selektor 1HF. Kontrolni spač 1CF tada se pomeri do u položaj koji odgovara prvoj upisanoj cifri iz kojeg položaja on markira prvu grupu linija, koje odlaze iz sloja na spaču prvog grupnog selektora 1LG. Za vreme ovog poslednjeg kretanja otpravljaju se povratni impulsi iz kontrolnog spača 1CF kojima se spač u registratoru za hiljade RC vraća natrag u miran položaj. Prvi grupni selektor 1GF sada počinje traženje jedne od slobodnih spojnih linija, koja vodi do drugog grupnog selektora 2GF, čija je kontrolna mreža 2CF isto tako slobodna, a nalazi se u grupi koja je određena postavljanjem — stavom — kontrolnog spača 1CH.

Treba da napomenemo da spojne linije, koje idu iz nekog od grupnih selektora, t. j. sa njihovih slojeva, ne moraju biti poređane u nekom određenom redu, a tako isto i grupe ne moraju imati isti broj linija. Kad god se nađe za potrebno da se poveća broj spojnih linija u nekoj određenoj grupi, to se može učiniti bez uznemiravanja postojećih spojeva, pošto se novo dodata linije mogu uključiti na praznim mestima kontaktima u slojevima.

Dalje davanje veze zuviše od vrste poziva, koji je učinjen. U slučaju jednog normalnog običnog — poziva, kada se odbroji druga cifra, opošalje se ponova jedan signal iz registratorove mreže RC u napred, kojim se drugi grupni selektor 2GF, koji je bio uzet u rad, pridružuje njegovoj kontrolnoj mreži, čiji kontrolni spač 2CF stupa u kretanje koje se nastavlja sve dok taj kontrolni spač ne nađe na zauzeti drugi grupni selektor 2GF. Kontrolni spač 2CF tada se otera dalje do u položaj koji odgovara drugoj upisanoj cifri, da bi time markirao drugu grupu spojnih linija u sloju grupnog selektora 2GF. Za vreme ovog drugog kretanja kontrolnog spača 2CF odašilju se povratni impulsi u registratornu mrežu RC da se njima odbroji — vrati u miran položaj — registratorov spač za stotine. Sada drugi grupni selektor 2GF stupa u dejstvo i traži potrebnu grupu i u njoj jednu slobodnu spojnu liniju do u završni selektor FF, čiji je pridruženi kontrolni krug FCF sloboden.

Kada se primi desetična cifra i bar jedan impuls iz cifre jedinice u regis-

toru RC, kontrolni krug FCF uzima se u rad i njen kontrolni spač počinje traženje dok ne nađe na zauzeli (markirani) završni selektor FF. Kontrolni se spač oda kreće dalje, do u položaj koji odgovara desetičnoj cifri, i za vreme ovog kretanja otpravljaju se povratni impulsi do u registratornu mrežu RC da bi se tamo registrator za desetice vratio u miran položaj. Završni selektor sada dolazi do tražene grupe, posle čega kontrolni spači kreću se do u miran položaj koji odgovara traženoj liniji. Za vreme ovog kretanja, završni selektor FF sledi kretanju kontrolnog spača i po jedan povratni impuls odašilje se u jedinični registar iz svakog položaja kroz prolazi kontrolni spač.

Pored toga što vrši upravljanje na izborom desetične i jedinične cifre, završna kontrolna mreža utvrđuje i da li je ili ne pozvati broj kakva usamljena linija ili grupa linija do privatne ograničene centrale. Istraživanje po grupi linija privatne ograničene centrale vrši se na taj način što su isključni relei svih linija u grupi privatne ograničene centrale sem poslednje, snabdeveni sa jednim više kontaktom, preko kojeg se stavlja potencijal zauzeća na odgovarajući kontakt u sloju kontrolnog spača FCF, kad god je takva linija zauzeta. U slučaju kad je zauzeti broj, broj kakve privatne ograničene centrale i prva linija se nađe da je zauzeta, kontrolni spač FCF učini da se završni selektor FF pomera dok ne nađe na jednu slobodnu liniju. U slučaju da su sve linije zauzete, uobičajeni signal zauzeća odašilje se pozivajućem preplatniku.

Treba napomenuti da se kontrolni krovovi, odnosno, mreže ne uzimaju u upotrebu sve dok registratorna mreža nije pripremljena da primi odgovarajuće povratne impulse. Na ovaj način kontrolni krovovi uzimaju se u upotrebu za najkratće moguće vreme, koje je nađeno da ne prelazi više od 1 do 3 sekunde (obuhvatajući vreme potrebno za vraćanje u miran položaj), sem u slučaju da su sve spojne linije u traženoj grupi nađene u zauzetom stanju. U ovom poslednjem slučaju spači grupnih selektora tako su udešeni da oni nastavljaju svoje traženje za jedno izvesno vreme, recimo 10 sekundi. Ako se za to vreme ne nađe ni jedna slobodna spojna linija, registratorna mreža odašilje znak zauzeća pozivajućoj liniji.

Isto tako videće se da i kontrolni spač ima dvojaku ulogu. Prvo, on se kreće iz svoga mirnog položaja i učini da se pridruži jedan određeni grupni ili završni selektor, pa posle vrši kontrolu postavljanja

tog grupnog ili završnog selektora. Na pr. obično su predvidena 10 pridružena spačača u jednoj grupi koju služi jedna ista kontrolna mreža. Ako spačač (selektor No. 6) bude izabran od strane prethodnog spačkog stupnja, kontrolni spačač iz mreže počinje da se kreće, i kada dostigne položaj 6, taj se grupni selektor prihvata. Tada kontrolni spačač nastavi svoje kretanje, i otpravlja u registrator povratne impulse.

Svi spačači u govornom krugu tipa su bez mirnog položaja, i pri otpuštanju, odnosno, pri prekidu neke veze, ostaju u istom položaju, u kome su bili poslednji put postavljeni.

Registratorna mreža RC udešena je da može prenositi specijalne pozive sa dvojom cifrom, za koje su rezervisani brojevi 01, 02, i t. d. Takvi se pozivi dostavljaju do nekog telefoniste, preko redovnog prvog grupnog selektora 1GF i jednog naročitog drugog grupnog selektora SGF, koji stoji pod upravom kontrolne mreže SCF. Transmisiona veza kroz spojnu liniju — mrežu — 2EF i 1GF ukida se, i pri takvim pozivima pozivajuća linija spaja se direktno sa krugom telefonistinog čepa, odakle se i baterijska struja za govor dobija. Takva jedna veza ostaje pod upravom telefoniste, i automatski pretplatnik ne može sebe više isključiti sve dok telefonista ne zatvori aparat, odnosno, dok on ne prekine vezu.

Lažni, odnosno, neispravni pozivi takođe se automatski dostavljaju telefonisti za kontrolu neispravnih poziva, to preko dva grupna selektorna stupnja. Broj 00 određen je za ove neispravne pozive, registratorna mreža automatski se postavlja na čvaj broj čim se ukaže uzemljenje kakve linije ili ako ne otpočne sa upisavanjem broja u vremenu od 30 sekundi. Kada se ovakav neispravan poziv dobije, napojni krug se automatski ukida za spojne kruge, da se ne bi uzaludno zagrevali rele-i. Telefonista može, pritiskanjem jednog ključa, da upali zaštitnu lampu u spojnoj mreži 2LF, 1GF da bi označio onaj selektor, koji je zauzet ovim neispravnim pozivom.

Sistem je predviđen da se izgrađuje u vertikalnim zasebnim jedinkama. Krugovi svake jedinke uspostavljaju se i dovršavaju se u samoj fabrići, i svi spoljni spojevi izvedeni su do na jednu spojnu dašćicu, koja se nalazi sa gornje strane jedinke, i ove spojne dašćice raznih jedinki imaju se samo međusobno povezati pomoću kablova prilikom instalacije. Svaka od jedinki sklapa se, vezuje i proba u fabrići. Opisani se sistem može, na pr. izrađivati u zasebnim jedin-

kama, koje će niže dole biti opisane. Brojne oznake pojedinih jedinki prikazane su u slici 12 da bi se videlo kako se sistem može izgrađivali od normiranih jedinki, čije su spojne dašćice u slici 12 označene slovom T.

Jedinka No. 1.

U ovoj se jedinki nalaze krugovi pretplatničkih linija, prvog linijskog birača, završnog selektora i kontrolne mreže za završni selektor jedne grupe od 100 pretplatničkih linija. Jedinka je izrađena u dva vertikalna reda — zone — i to svi spačači nalaze se u jednom redu — odnosno, zoni — a sve relejne grupe u drugom redu. U prvoj zoni nalaze se, recimo, 28 spačača od po 100 položaja svaki, od kojih ima 14 prvih linijskih birača, 12 završnih selektora i 2 kontrolna spačača za kontrolnu mrežu završnih selektora. U redu — zoni — koji sadrži relejne grupe, nalaze se linijski i isključni rele-i za sto pretplatničkih linija, rele-i za krugove linijskih birača i rele-i kontrolnih mreža za završne selektore, i rele-i u završnim selektorima.

Jedinka No. 1A.

U ovoj se jedinki nalazi grupa drugih linijskih birača i pridruženih rele-a.

Jedinka No. 2A.

U ovoj se jedinki nalaze krugovi grupnih selektora i njihove kontrolne mreže, i saставljena je u jednoj vertikalnoj zoni sa recimo, 20 spačača svaki sa 100 položaja, koji vrše službu grupnih selektora, i dva spačača od po 50 položaja, koji služe kao kontrolni spačači u kontrolnoj mreži selektora. U istoj zoni nalaze se i pridružene relejne grupe. Svaka od ovakvih grupa od 20 spačača podeljena je u dve grupe od po 10 spačača u svakoj, od kojih svaku poslužuje po jedna kontrolna mreža. Grupni selektori snabdeveni su sa po 5 četkica. Ove se jedinke upotrebljavaju kao redovan prvi grupni selektorni stupanj i kao drugi selektorni stupanj za specijalnu službu.

Jedinka No. 2B.

Ova je jedinka slična jedinci 2A samo što su spačači — grupni selektori — snabdeveni sa po četiri četkice. Ove se jedinke upotrebljavaju kao redovan drugi grupni selektorni stupanj.

Jedinka No. 3.

U ovoj se jedinci nalaze registratorene mreže i sagrađena je u tri vertikalna reda — zone — sa 16 registratorene mreže koje poslužuju spojne mreže za 100 pretplatničkih linija, 16 registratorene spačača i 16 intervalnih alarm spačača nalaze se u središnjoj zoni srednjem redu —. U svakoj od krajnjih zona nalaze se po osam grupa brojnih (cifarnih) spačača i po osam grupa rele-a.

Ramovi i okviri u kojima se nalaze spači, mogu se izrađivati kao manje jedinke, od kojih je svaka snabdevena sa jednim pogonskim motorom i odgovarajućim postrojenjem, kojim se postiže da motor radi samo kada je potrebno da se spač te jedinke stavi u rad. Za vreme gustog saobraćaja, može se udesiti da motor neprestano radi.

Sada ćemo sledovati u detalju put, kojim prolazi neki poziv.

Kada preplaćnik podigne slušalicu svoga aparata radi poziva, linijski rele Lr, slika 1, namagnetiće se preko zatvorenog kruga kroz preplaćnikov aparat. Rele Lr stavlja baterijski potencijal na višestruki kontakt d prvi linijskih birača, i zatvori krug za zajednički pogonski — polazni — rele Fsr koji učini da pomoći polazni relei Asr stupi u dejstvo. Rele-i Asr zatvore krugove za kvačione magnete PF svih slobodnih prvi linijskih birača u seriji sa releom Lgr i to preko kontakta Lhr2, Ltr2. Ako ni jedan od birača nije sloboden, rele Lgr se ne namagnetiće i zaštitna lampa LGL zapali se.

Kada jedan od birača, recimo onaj koji je predstavljen u slikama, dostigne do pozivajuće linije, probni rele Ltr stupi u dejstvo preko svoga desnog namotaja velikog otpora, i otvori na svome kontaktu Ltr2 napojni krug magneta PF a na kontaktu Ltr1 zatvori krug za rele Lhr preko njegovog desnog namotaja i zajedničkog polaznog relea Csr, slika 2, u odeljenoj grupi drugih linijskih birača, Rele Ltr takođe spoji bateriju sa višestrukim probnim kontaktom d drugih linijskih birača. Rele Lhr na svome kontaktu Lhr1 spoji levi namotaj malog otpora relea Ltr paralelno sa njegovim namotajem velikog otpora, da bi usled toga rele Fsr pao i prouzrokovaо otpuštanje relea Asr, kojima se ostali prvi linijski birači zaustavljaju.

Slika 2 prikazuje polazni krug za druge linijske birače iz grupe od 52 druga linijska birača u centrali. Ova grupa podeljena je u 5 manjih grupa, od kojih po jedna grupa poslužuje određene grupe prvi linijskih birača, ali je udešeno da ako su svi birači iz jedne pridružene grupe zauzeti, mogu se birači iz naredne grupe staviti u pokret, a ako su i ovi zauzeli, onda u narednoj grupi itd.

Polazni rele-i spregnuti su sa relima koji označuju zauzeto stanje, Fcr, 1Ecr, 2Ecr u kontrolnim mrežama. Ovi rele-i, koji se napaju preko radnih kontakta N kontrolnih spača, prikazani su radi jasnoće u slici 2.

Kada se uspostavi veza sa pozitivnom linijom iz kruga prvog linijskog birača, pozivni potencijal stavlja u dejstvo rele Csr u odgovarajućoj sekcijsi (manje grupe u koje

su podeljeni prvi linijski birači) kao što je napred bilo pomenuto, koji preko svoga radnog kontakta u zemlji armaturu relea Ecr, koji pak stoji pod upravom one kontrolne mreže, koja poslužuje ovu grupu grupnih selektora. Ako je kontrolna mreža slobodna, rele Ecr pada, i prema tome i rele Hsr stupi u dejstvo. Ovaj rele stavlja u dejstvo, u paraleli, tri druga polazna relea Bsr, tako da se time zatvori napojni krug za kvačione magnete i namotaje velikog otpora u 10 probnih relea. Naravno, podrazumeva se da samo slobodni birači mogu da stupe u kretanje.

Delovanje na namotaje velikog otpora u probnim releima pomoću polaznog kruga potrebno je da bi se izbeglo šuntiranje probnog potencijala pomoću probnih relea iz drugih sekacija, koje već stoe na pozivajućoj liniji. Probni rele-i u ovim sekcijsima, usled nemanja veze sa zemljom, nisu u stanju da izvrše uspostavljanje veze. Ako je kontrolna mreža zauzeta, polazni rele-i u sekcijsima neće stupiti u dejstvo, pošto je radni kontakt relea Csr spojen preko radnog kontakta relea Ecr sa namotajem lenjog relea Abr, koji pri stupanju u dejstvo zatvori krug za rele Hsr u idućoj sekcijsi, ako je pridružena kontrolna mreža slobodna. Ako je i druga kontrolna mreža zauzeta, poziv se prenosi na iduću sekcijsu, i tako dalje, sve dok se nađe slobodna kontrolna mreža. Ako su sve kontrolne mreže, koje poslužuju celu grupu linijskih birača u zauzetom stanju signalna lampa SGL upali se u seriji preko radnih kontaktova svih relea Abr.

Ako je neka kontrolna mreža te grupe slobodna, ali su svi linijski birači zauzeli, pilotni rele Sgr ne stupa u dejstvo kada se namagnetiće rele Hsr, usled čega lenji rele Abr stupi u dejstvo te se namagnetiće naredna grupa polaznih rele-a na isti način, kao i kad je kontrolna mreža zauzeta.

Grupa krugova linijskih birača ne mora uvek biti tačan množenik cifre 10, i donja polazna Šema u crtežu dala je da se prikaže kako se suvišni birači u grupi mogu povezati uz grupu. U centrali će postojati jedna kontrolna mreža koja će posluživati birače suvišnih grupa u svima grupama linijskih birača. Radi boljeg razumevanja ovog postupka, pretpostavlja se da se ukupna grupa linijskih birača sastoji od 52 birača.

Poslednja sekcijsa polaznih krugova može prema tome posluživati 12 linijskih birača u mesto 10. Prvih 10 birača pripadaju redovnoj kontrolnoj mreži, a ostala 2 birača pripadaju kontrolnoj mreži za suviške. Rele 2Ecr u ovoj drugoj kontrolnoj mreži deluje na drugi rele Fcr1, koji ima toliko mirnih

kontakta, koliko ima grupa birača za suvišne grupe. Svaki od mirnih kontakta delovaće na jedan ili dva polazna relea Hsr1, koji zatvaraju krugove kvaćionih magneta linijskih birača i namotaje velikog otpora u proboru rele-ima u krugovima suvišnih linijskih birača.

Pilot rele 1Sgr zajednički je za svih 12 linijskih birača i ovaj polazni krug stavlja se u dejstvo na sledeći način:

Pošto je rele LOSr u radnom stanju, to stupaju u dejstvo relei 1Hsr i Hsr1, ali samo ako su obe kontrolne mreže slobodne. Ako je kontrolna mreža za prvih 10 birača zauzeta, a kontrolna mreža za suvišne birače slobodna, onda će samo slobodni birači počeli da se kreću. Ili ako je kontrolni birač u kontrolnoj mreži za suvišne birače zauzet, a druga kontrolna mreža je slobodna, onda će se samo slobodni birači od prvih 10 birača staviti u kretanje.

Ako su kontrolne mreže slobodne, onda će pilot rele 1Sgr stupiti u dejstvo samo ako je ma i jedan od 12 linijskih birača slobodan, a u slučaju da su svi zauzeti, ili da su obe kontrolne mreže zauzete, rele 1Abr stupaće u dejstvo i prva sekcija birača stupaće u dejstvo, pošto se rele Hsr namagnetisao preko kontakta relea 1Csr, 1Abr i Ecr.

Ako se u grupi linijskih birača nalaze više od dva suvišna kruga, na primer da ih ima 6, polazni krug se može podeliti u dve manje grupe — sekcije — od po 13 u svakoj, a ne u jednu grupu od 10 i jednu od 16, pošto nije poželjno da se spregnu više od 13 birača sa jednim pilot rele-om, da se taj rele ne bi pregrevavao.

Pretpostavljajući da je kontrolna mreža, koja se nalazi uz prvu grupu drugih linijskih birača, slobodna i da je druga spojna mreža, u kojoj se nalazi prvi grupni selektor (sl. 4) i drugi linijski birač (sl. 3) slobodna, pogonski magnet PL, slika 3, namagnetiše se preko napojnog kruga koji ide preko relea Sgr, slika 2, kontakta Hsr3, žice 1, i kontakta 3Ar1, 3Dr6 3Hr3 i 3Fr1.

Birač počne da se kreće i kada dostigne do prvog linijskog birača koji je prihvatio pozivnu liniju, rele 3Ar stupaće u dejstvo preko kruga koji ide od zemlje, preko kontakta Hsr5, slika 2, žice 2, levog namotaja relea 3Ar, četkice i kontakta d biračevog, do u bateriju preko kontakta Ltr1.

Rele 3Ar otvoriti krug magneta PL na svome kontaktu 3Ar1 i zatvoriti krug za rele 3Or od baterije preko kontakta 3Ir1, i 3Ar2. Rele 3Cr na kontaktu 5Cr1 u zemlji desni namotaj malog otpora relea 3Ar, usled čega rele Csr, slika 2, pada i to samo ako ne postoji u tom trenutku ni jedan

drugi poziv za istu grupu. Rele 3Cr na kontaktu 3Cr2 zatvoriti krug za rele 3Br, koji polako stupa u dejstvo i preko kontakta 3Br1, 3Gr4 i 3Fr6 zatvoriti krug za rele 3Dr. Vreme, koje je potrebno releima 3Br i 3Dr da stupe u dejstvo, služi kao predohrana protiv dvojne veze. Rele 3Dr zatvoriti podržavajući krug za rele 3Cr preko kontakta 3Dr1, 3Er2, 3Cr3 a preko kontakta 3Dr2 i 3Dr3 prenosi žice a i b do na linijski rele 3Asr. Rele 3Dr takođe namagnetiše rele 3Hr, koji na kontaktu 3Hr2 uzemlji žicu c usled čega isključi rele Cor slika 1, stupaće u dejstvo preko levoga namotaja malog otpora u releu Lhr, koji ostaje u dejstvu pod napajanjem kroz ovaj krug. Rele Cor isključuje rele Lr, ko zatim otvoriti krug relea Ltr. Za to vreme rele Csr, slika 2, razmagnetisao se je i otvorio krugove za rele-e Hsr, Bsr, čime se svako dalje traženje zaustavi.

Rele 3Ir, slika 3, namagnetiše se preko kontakta 3Cr4, 3Fr5, 3Gr4, 3Br1. Kada je rele 3Asr stupio u dejstvo, zatvorio je drugi jedan krug preko kontakta 3Asr2 za rele 3Br, koji, budući da je lenjog tipa, ostaje u radnom stanju za vreme otpravljanja impulsa-pomoću numeratora.

Rele 3Ir na kontaktu 3Ir2 vezuje bateriju sa žicama 3 i 4 i to preko kontakta 3Cr5, da bi se time namagnetisali polazni relei Ar u polaznoj mreži registratora (slika 10) i da bi se slavio probni potencijal na probleme kontakte registratorskih spajača.

Relei Ar za stavljanje u pogon registratora, učine da se namagnetišu relei Br koji zatvore krugove za kvaćione magnete PM u registratorskim spajačima koji su pridruženi trima registratorima. U prikazanom registatoru, ovaj napojni krug ide od baterije preko namotaja magneta PM, kontakta Er2, Br4, Tr1 do u zemlju. Probni rele Tr u prvom (biraču) spajaču koji dođe do kruga birača, koji je prihvatio pozivajuću liniju, namagnetiće se preko svoga levog namotaja velikog otpora i to preko kontakta Dr1, mirnog kontakta i četkica d u svima cifarnim spajačima do u zemlju. Tom prilikom rele Tr prekida krug magneta PM na svome kontaktu Tr1 a na kontaktu Tr2 spoji svoj namotaj malog otpora u seriji sa releom Shr da bi se spojna linija označila kao zauzeta prema ostalim biračima. Rele Shr zatvoriti krug za rele Er, koji zatim zatvoriti krug preko primarnog namotaja magneta PM, kontakta Er3, Gr3, Fr2 do u provodnik D, kojim se odašilje signal za početak odbrojavanja pomoću numeratora, a signal za početak upisivanja broja (odbrojavanje pomoću numeratora) daje se preplaćniku sledećim putem: Sekundarni namotaj transformatora TC, malog konden-

zatora MF1, Kontakta Br6, namotaja relea Pr, kontakta Er6, četkice *b* na spajaču registratorovom, kontakta 3Ir3, slika 3, šunt-kondenzatora žice *b*, pozivajuće linije, šunt-kondenzatora žike *a*, kontakta 3Er1, 3Ir4, četkice *a* registratorovog spajača, slika 10, kontakta Er6 natrag u namotaj transformatora TC.

Pozivajući pretplaćnik sada upiše prvu cifru, odnosno, hiljadito desetno mesto traženog broja, čime se povremeno prekida krug relea 3Asr, slika 3, koji, pri svakom padu, zatvori impulsni krug za rele-e Ir i Hr, slika 10, preko kontakta 3Asr1, četkice *d* registratorovog spajača, i kontakta Er4. Pri svakom stupanju u dejstvo relea Hr zatvori se krug preko kontakta Hr1, Jr2 za pogonski magnet SW1 registratora za hiljade. Rele Ir namagnetisao se je pri prvom impulsu i pošto je lenjog tipa, ostaje u radnom stanju za sve vreme odašiljanja impulsa.

Cim registrator za hiljade dostigne do prvog kontakta, sledeći se krug zatvori za rele 3Er, slika 3, i rele Ur slika 10: od baterije preko kontakta 3Dr1, slika 3, donjeg namotaja relea 3Er, četkice *c* registratorovog spajača, slika 10, kontakta Fr1, namotaja malog otpora relea Ur, četkice *b* i prvog kontakta registratora za prvu cifru, kontakta Dr3, do u zemlju. Podržavajući krug za rele-e zatvori se preko kontakta Ur1, i Dr3. Rele Ur takođe zatvori podržavajući krug za rele Er preko kontakta Ur2.

Rele 3Er, slika 3, isključi signal za davanje traženog broja, i na kontaktu Er2 otvori podržavajući krug za rele 3Cr, koji ukloni probni potencijal sa kontakta na kome стоји četkica *e* registratorovog brojača, usled čega rele-i Tr i Shr, slika 10, padaju. Rele Er, slika 10, ostaje u radnom stanju preko kontakta Ur2, kao što je napred bilo objašnjeno. Na kraju prve serije impulsa, rele Ir pada i zatvori krug za rele Jr preko četkice *a* registratora za prvu cifru, Re4 Ir zatvori krug za rele Gr preko svoga kontakta Jr1 a u paraleli sa time, jedan krug za rele Kr preko kontakta Gr2, Fr6; preko kontakta Er1 dobije podržavajući krug, a na kontaktu Jr3 prenosi impulsni krug na magnet SW2 i to preko kontakta Lr3. Magnet SW2 pripada registratoru za drugu cifru, t. j. za stotine. Rele Gr polako stupa u dejstvo i pre nego što stupi u dejstvo osigura stupanje u dejstvo relea Kr, koji dobije podržavajući krug preko kontakta Kr3, Nr1, Er1. Kada pretplatnik dobije drugu seriju impulsa, magnet SW2 u registratoru za stotine odgovori na impulse, i registrator zauzme položaj koji odgovara upisanoj cifri. Kada

prestane ova serija impulsa, rele Lr stupa u dejstvo i prenosi impulsni krug na magnet SW3 u registratoru za desetice i to preko kontakta Lr4, Scr3 i Or5. Treća serija impulsa pomera ovaj registrator i kada prispe i poslednji impuls, rele Or stupa u dejstvo i prenese impulsni krug preko kontakta Or4 na magnet SW4 u registratoru za jedinice, koji se odaziva na poslednju seriju impulsa. Kada je relé Kr stupio u dejstvo na kraju prve serije impulsa, spojio je zemlju sa žicom *b* osnovnog — govornog — kruga i to preko kontakta Kr4, namotaja polaznog relea Pr, kontakta Er6 i četkice *b* registratorovog spajača, a preko kontakta Kr5 spoji bateriju sa žicom *a* osnovnog kruga preko zaštitnog otpornika i četkice *a* namagnetiše se zajednički.

Usled veze baterije sa žicom *a* namagnetiše se zajednički polazni rele Acr, slika 7, u kontrolnoj mreži prvog grupnog selektora i to preko kontakta 3Ir4, 3Cr6, slika 3 i J2r3 slika 4, i istovremeno se stavi potencijal na izvesan kontakt u sloju koga briše četkica *i*, a to je kontakt, koji odgovara prihvaćenoj drugoj spojnoj mreži.

Ovde će biti zgodno da se opiše uređaj kontakta u slojevima kontrolnih spajača za grupne selektore. Ovi spajači imaju 51 položaj (prvi se položaj uzima kao miran položaj), i pet slojeva kontakta preko kojih brišu četkice od *f* do *j*. Deset kontakta u prvih deset položaja u slojevima *h* i *i* spojeni su sa deset grupnih sektora, koji stoje pod upravom ove kontrolne mreže. Ostalih 40 položaja —, kontakta — u ova dva sloja ne upotrebljavaju se. Položaji od 11 do 50 upotrebljavaju se za povratno upravljanje i u slojevima *f* i *g* podeljeni su u deset grupa od po četiri položaja u svakoj grupi. U sloju *g* drugi i treći kontakt svake četvorine grupe međusobno su povezani i uzemljeni. Četvrti kontakt u svakoj ovoj četvornoj grupi u stolu *f* spojen je sa markirajućim kontaktom *t* njegove odgovarajuće grupe izlaznih linija iz grupnih selektora. Markirajuće žice spojene su sa kontaktima *f1*, *f2*, *f3* i t.d. i izvedene do na jednu malu priključnu daščicu odakle se posle vode spojene žice do grupnih selektora. 100 izlaznih linija, koje su normalni kapacitet grupnih selektora, mogu biti podeljene u deset grupa različitih veličina, ali ukupan broj linija u svima grupama mora ostati 100. Kontakti *t* svih izlaznih linija prve grupe spojeni su sa prvim kontaktom u sloju *f* kontrolnog spajača, kontakti *t* linija iz druge grupe vezani su sa drugim kontaktom u sloju *f* itd. Sve grupe izlaznih linija mogu sadržati po deset linija u svakoj, ili neka gru-

pe mogu biti veće a neke manje. Pošto grupni selektori menjaju miran položaj, izlazne linije iz svake grupe mogu biti raspoređene u mreži bilo redu po sloju selektora, da bi se time smanjilo traženje. Gde nisu potrebne deset grupa, slojevi u spajaču mogu se podeliti u manji broj grupa. Kontakti u sloju j uzemljeni su i služe za centriranje četkica.

Vraćajući se na rad sistema, vidimo da je rele Acr, slika 7, pri stupanju u dejstvo zatvori krug za magnet PC kontrolnog spajača preko kontakta Fcr2 i Bcr1, usled čega spajač počne da se okreće. Sada se zatvori krug preko radnog kontakta N za rele Ecr, slika 2, koji sprečava dalje traženje svih ostalih drugih linijskih birača koji pripadaju onoj sekciji, koju poslužuje zauzeta kontrolna mreža. Kada se dostigne do određenog grupnog selektora, probni rele Bcr stupa u dejstvo usled postojanja potencijala na probnom kontaktu, te se magnet PC razmagnetiše i zatvori sledeći krug za rele-e Fcr i J1r (slika 7 i slika 4): od baterije preko namotaja relea Fcr i J1r, kontakta i četkice u sloju h , kontakta Bcr2, Fcr2, radnog kontakta N do u zemlju. Rele-i Fcr i J1r dobiju podržavajući krug preko veze sa zemljom na kontaktu 3Br1 sl. 3 koja dolazi preko kontakta J1r2, J2r2 i žice c, a na kontaktu J1r1 rele J1r spoji žicu b osnovnog govornog kruga sa releom Dcr u kontrolnoj mreži. Rele Fcr, slika 7, polako stupa u dejstvo, i ne otvara svoj kontakt Fcr2 sve dok se rele-i Jir i Dcr ne namagnetišu. Polazni rele Pr u registratoru sada se namagnetišu u seriji sa releom Dcr, slika 7. Rele Pr zatvori na kontaktu Pr1 krug za rele Rr i to preko kontakta Mr4. Rele Rr zatvori krug za rele 1Rr preko kontakta Rr3 i četkice c registratora i za prvu cifru, ali samo onda ako se taj registrator nalazi u jednom od položaja 1 do 9. Ovaj se podržavajući krug ne zatvara ako se registrator nalazi u položaju 10. Rele 1Rr zatvori preko svoga kontakta 1Rr1 podržavajući krug za rele Rr. Rele Rr zatvori krug za rele Nr i rele Sr a na svome kontaktu Rr5 spoji polazni rele Pr u direktnu vezu sa žicama a i b osnovnog govornog kruga. Rele Bcr, slika 7, otpušla se jer ne može da dejstvuje u seriji sa releom Dcr. Rele Nr otvara podržavajući krug za rele Kr na svome kontaktu Nr1, a sebi zatvori podržavajući krug preko kontakta Sr2, Nr2 i Er1. U kontrolnoj mreži, rele Dcr zatvori sledeći krug za magnet PC kontrolnog spajača: od zemlje, preko radnog kontakta N, kontakta Fcr1, Drr2, Gcr4, namotaja magneta PC do u bateriju. Kontrolni spajač sada stupa u kretanje i pomera svoje četkice preko ostalih 10 po-

ložaja pozivnih linija, i pri ovom nastupnju kad god četkica g pređe preko jednog uzemljenog grupnog kontakta polazni rele Pr u registratoru momentano se vezuje na kratko. Pri svakom padanju relea Pr zatvori se krug preko kontakla Pr2 i 1Rr2 za rele Qr, koji zatvori krug, od zemlje na ključu Rk preko kontakta Qr2 i četkice f u registratoru za prvu cifru, za magnet SW1. Rele Qr dobija podržavajući krug preko svoga kontakta Qr1 i četkice e registratora za prvu cifru i veze sa zemljom preko prekidnog kontakta I magneta SW1, te na taj način održava napojni krug za magnet SW1 čak i ako bi rele Pr prekinuo svoj miran kontakt pre nego što se magnet SW1 potpuno namagnetišao. Na ovaj se način registrator za prvu cifru pomera sve dok ne dostigne do položaja 10, u mreži se krug relea 1Rr otvara. Rele 1Rr otvara podržavajući krug za rele Rr, tako da pri idućem padanju rele-a Pr, rele Rr pada i na kontaktu Rr5 otvara osnovni govorni krug. Time i rele Sr gubi napojni krug usled čega pada i otvara krug rele-a Nr. Oba ova rele-a sporo padaju, i za vreme dok rele Nr pada, sledeći se krug zatvori za rele-e Mr i Qr: — od zemlje preko kontakta Er1, Nr2, Sr1, četkice c u registratoru za prvu cifru, levi namotaj relea Mr i namotaj relea Qr do u bateriju. Rele Qr ponova zatvori krug magneta SW1, koji otvara registrator za prvu cifru do u njegov miran položaj, a za to vreme rele Mr ponova je zatvorio osnovni govorni krug preko svoga kontakta Mr5, i za sebe podržavajući krug preko svoga desnog namotaja i kontakta Pr1 na releu Pr, koji je ponovo stupio u dejstvo preko osnovnog kruga. Ako se registrator za prvu cifru nalazi u položaju 10. rele Rr pada pri prvom padanju relea Pr, pošto se rele 1Rr nije mogao namagnetišati, i radnje se onda vrše kako je napred bilo opisano.

Za vreme otvaranja osnovnog govornog kruga u registratoru, i to između padanja relea 1Rr i stupanja u dejstvo rele-a Mr, rele Dcr, slika 7, u kontrolnoj mreži za birače, razmagnetisao se je i zatvorio krug za rele Gcr, koji ide od zemlje preko radnog kontakta N, kontakta Fcr1, Dcr3. Rele Gcr dobije podržavajući krug preko kontakta Gcr2 i Gcr3 i preko kontakta Gcr6, desnog namotaja velikog otpora probnog relea Hcr, četkice f i zauzetog mirujućeg kontakta, spoji zemlju sa svima kontaktima t grupa izlaznih linija, koja odgovara prvoj cifri, koju je preplatnik upisao. Magnet PJ, slika 4, u grupnom selektoru takođe dobije vezu sa zemljom preko kontakta Gcr5, Hcr1 i J1r3 i grupni selektor počne da se obrće. Pošto su njegove četkice c

i t međusobno povezane preko radnog kontakta J1r5, kada se dostigne do jedne slobodne linije u traženoj grupi, koja vodi do u pridruženu kontrolnu mrežu, takođe slobodnu, probni rele Hcr u kontrolnoj mreži namagnetiše se preko veze sa baterijom spojenom sa žicom c spojne linije. Rele Hcr otvori krug magneta PJ i spoji namotaj malog otpora relea Scr i svoj sopstveni levi namotaj malog otpora u paraleli sa svojim desnim namotajem velikog otpora, usled čega se uzeta spojna linija učini zauzetom prema ostalim pozivima. Rele Scr zatvori krug preko kontakta Scr1 i J1r4 za rele J2r grupnog selektora, koji dobije podržavajući krug preko radnog kontakta 3Cr1 relea 3Br, slika 3 u spojnoj mreži. Rele Scr stupa u dejstvo polako, da bi sprečio dvojnu vezu. Rele-e J2r na kontaktima J2r4 i J2r5 uspostavi vezu između kruga linjskog birača i prihvaćene spojne linije, a na kontaktu J2r2 otvori krug za rele J1r, koji pada i odvaja grupni selektor od njegove kontrolne mreže. Rele Fcr takođe gubi podržavajući krug kada rele J2r padne, i otvara podržavajući krug relea Gcr, a zatvori povratni krug za kontrolni spajač i to preko radnog kontakta N i kontakta Fcr2 i Bcr1. Ako je rele Acr u radu usled toga što je neka druga spojna linija u upotrebi, odnosno, u pozivnom stanju, spajač će nastaviti da se obrće i odmah će prihvati ovu drugu spojnu liniju.

Vraćajući se sada natrag na registratorevu mrežu, kada se je rele Lr namagnetao posle upisivanja druge ili stote cifre, zatvori se dalji krug za rele Kr koji ide od baterije, preko kontakta Fr6, desnog namotaja relea Kr, kontakta Lr 6, četkice b na registratoru za stotine, i kontakta Mr1, Nr1, Er2 do u zemlju.

Rele Kr ponova spoji bateriju sa žicom a usled čega se rele 8Acr, slika 8, namagnetiše u kontrolnoj mreži drugog grupnog selektora, te ponova spoji zemlju, preko polaznog relea Pr, sa žicom b. Opaziće se iz toga, da se drugi grupni selektor uzima u upotrebu pre nego što se stotinska cifra potpuno odbroji, ali se kontrolna mreža ne pridružuje sve dok registrator nije spreman da primi impulse otplane u nafrag (povratne impulse). Opet, ako registrator postane sposoban da primi povratne impulse pre nego što se pridruži prihvaćena kontrolna mreža uz zauzeti drugi grupni selektor, rele Kr ponova će se namagnetisati čim rele Mr padne, prilikom razmagnetisanja relea Pr kada se otvori osnovni govorni krug u registratoru usled toga, što je prvi grupni selektor prihvatio svoju kontrolnu mrežu i pomoću nje jednu slobod-

dnu (spojnu) liniju. Usled namagnetisanja relea Kr kontrolna mreža za drugi grupni selektor biće spregnut sa selektorem u najskorije mogućem vremenu.

U slici 5 prikazan je jedan grupni selektor sa pridruženom kontrolnom mrežom u slici 8, ali pošto je rad ovih mreža sličan onima, prikazanim u slikama 4 i 7, to je ovde potrebno da se opiše u kratko samo rad na ovom drugom selektornom stupnju. Polazni rele 8Acr zatvori krug za pogonski magnet 8PC kontrolnog spajača, koji pomeri svoje četkice do na pozivajuću liniju, i kada na nju najde magnet 8PC se razmagnetiše i rele 5Jlr u grupnom selektoru namagnetiše se u seriji sa releom 8Fcr u kontrolnoj mreži. Rele 8Ecr takođe stupa u dejstvo i rastavi se od zajedničkog napojnog kruga da bi se kontrolna mreža i prihvaci drugi grupni selektor učinili zauzetim prema ostalim pozivima. Rele 5Jlr sada radno spregne kontrolnu mrežu sa selektorom. Polazni rele Pr u registratoru namagnetiše se sada u seriji sa releom 8Dcr u kontrolnoj mreži i to preko žice b osnovnog govornog kruga, usled čega kontrolni spajač ponova počne da se obrće i da otprejava u nafrag impulse kojima se u registratornom kontrolniku registrator za stotinsku cifru vrati u miran položaj. Tada se osnovni govorni krug trenutno otvori, rele 8Dcr u kontrolnoj mreži pada usled čega se rele 8Gcr namagnetiše i spregne probni rele 8Hcr, zatvarajući istovremeno i napojni krug za magnet 5PJ. Grupni selektor sada istražuje u markiranoj grupi jednu slobodnu spojnu liniju, i kada se ista nađe, rele 8Hcr, 8Scr i 5J2r slupe u dejstvo dovršavajući spajanje sa završnim selektorom. Rele 5J2r otvori krug za rele 5L1r koji otpusti kontrolnu mrežu. Rele 8Fcr pada i zatvori krug za magnet 8PC koji otera kontrolni spajač u njegov miran položaj, odnosno od neke druge pozivajuće spojne linije. Osnovni govorni krug se otvara i rele-i Pr i Mr u registratoru padaju.

Pod uslovom da se registrator za četvrtu cifru, to jest, za jedinice, pomerio makar do svoga prvog položaja, to jest da je makar i jedan impuls primljen za jediničnu cifru u registratoru, ponova se zatvori krug za rele Kr koji sada ide od baterije, kontakta Fr6, desnog namotaja relea Kr, četkice b na spajaču registratora za jedinice i desetice, i kontakta Mr1, Nr1 i Dr1 do u zemlju. Rele Kr ponova spoji bateriju sa žicom a osnovnog govornog kruga i u zemlji žicu b preko polaznog relea Pr. Polazni rele 9Acr, slika 9, namagnetiše se i učini da se namagnetiše rele 9Ecr, koji ukloni spoj baterije sa zajedničkim provodnikom, da bi time učinio zau-

zatim sve pribrojene spojne linije, sve dok je zajednički krug u upotrebi.

Biće zgodno da ovde opišemo raspored kontakta u slojevima kontrolnog spajača u završenom selektoru. Ovi spajači imaju 102 položaja raspoređena u dva polu-kružna luka od po 51 položaj u svakom. Spajači su snabdeveni sa šest grupa četkica, kao što je prikazano. Kontakt N zatvori se čim spajač napusti miran položaj i ne otvara se sve dok četkice ne načine pun krug od 360° . Linije u gornjem i donjem redu slojeva *e* i *f* numerisane su kao što je prikazano. Ekstra položaji H i H^1 u svakom sloju nalaze se na mestima pokazanim u crtežu.

Dva reda kontakta u sloju *e* upotrebljavaju se kao što će docnije biti opisano u vezi sa traženjem u grupi privatne ograničene centralne. Ova dva reda brisana su dvema jednokrakim četkicama postavljenim 180° između njih, od kojih jedna briše preko 51 kontakt za vreme prve polovine okreta, a druga preko donjeg reda od 51 kontakt za vreme druge polovine obrta. Kontakti u položajima H i H^1 mrtvi su.

Dva reda u sloju *f* spojena su žicama sa markirajućim kontaktima *d* u završnim selektorima i raspoređeni su na isti način kao i kontakti sloja *e*.

Sloj *g* sadrži pet široka segmenta koji zauzimaju položaje 8—9, 18—20, 29—30 i 49—50. Preko ovih segmenta briše jedna dvokraka četkica dva puta za vreme jednog obrta, to jest, ovi se segmenti uzimaju u rad dva puta za vreme jednog punog obrta i uzemljivanje osnovnog govornog kruža vrši se preko njih. Segment koji se nalazi baš ispred položaja H i H^1 duži je za jedan položaj pošto četkice moraju da načine jedan ekstra korak da bi preko ovog kontakta mogle dostići do početka iduće grupe.

Slojevi *h* i *i* sadrže svaki po 10 kontaktaka koji zauzimaju položaje od 1 do 10 u prvoj polovini obrta. Ovi su slojevi spojeni žicama sa kružovima završnog selektora, i ima mesta za 10 završnih selektora u svakoj grupi, ali se ovaj broj može menjati prema potrebama saobraćaja. Preko ovih slojeva brišu dve jednokrake četkice i prema tome, uzimaju se u rad svega jedanput za vreme jednog punog okrta od 360° .

Sloj *j* sadrži seriju uzemljenih kontaktaka koji su brisani jednom dvokrakom četkicom. Ovi se kontakti upotrebljavaju za centriranje četkica kontrolnog spajača.

Pošto kontrolni spajač može da prihvati neki završni selektor između položaja od 1 do 10 potrebno je da segment u sloju *g*, koji leži položajima 8 i 9, bude izolovan sve dok četkice ne krenu na drugu polo-

vinu obrta. Prema tome otpravljanje impulsa u natrag počinje tek na segmentu u položajima od 18—20 te su i kontakti u slojevima *e* i *f* numerisani u saglasnosti sa time. Čim četkica *g* nađe na ovaj segment, namagneliće se rele 9Fcr, koji uzemlji prvi segment (u položaju 8—9) za sve vreme dalje selektivne radnje.

Vraćajući se na rad kružova, vidimo da rele 9Acr, slika 9, zatvori krug za magnet 9PC preko kontakta 9Acr1, 9Dcr1, 9Fcr7 i 9Bcr1. Četkice se obrću i kada se nađe na kontakt pozivajuće spojne linije, rele 9Bcr se namagnetiće preko četkice *i* i žice *a* osnovnog govornog kruža, i otvori kruž za magnet 9PC, i istovremeno zatvori sledeći kruž: od zemlje, preko radnog kontakta N, kontekta 9Dcr1, 9Fcr1, 9Bcr2, četkica *h*, namotaj relea F1r, slika 6, pa preko zajedničkog napojnog voda do u bateriju. Rele F1r stupa u dejstvo i dobije podržavajući kruž preko kontakta F1r3, F3r5, F2r7 i žice *c* do na uzemljeni kontakt 5J2r1, slika 5, i istovremeno zatvarajući kruž za rele Pr u registratoru i za rele 9Dcr u kontrolnoj mreži. Oaj kruž ide preko žice *b* osnovnog govornog kruža. Rele 9Dcr ponova zatvori kruž za magnet 9PC preko kontakta 9Gcr3 i 9Ecr2. Rele 9Dcr na kontaktu 9Dcr4 uzemlji poslednja četiri grupna kontakta u sloju *g* i prvih deset centrirajućih kontaktaka u sloju *j*.

Kada četkica *g* nađe na prvi uzemljeni kontakt (položaji od 18—20) zatvori se kruž preko kontakta 9Gcr5, 9Dcr3, 9Fcr2 za rele 9Fcr, koji dobije podržavajući kruž preko kontakta 9Ecr3 u paraleli sa releom F1r, slika 6, i spoji četkicu *g* preko kontakta 9Gcr2, 9Dcr3, 9Fsr1 i F1r1 sa žicom *b* osnovnog kruža, a preko kontakta 9Ecr3 i 9Fcr5 uzemlji prvi grupni kontakt za otpravljanje impulsa natrag u registrator. Kao što se jasno vidi iz prethodnog opisa, ovaj kontakt zauzima položaje u selektoru koji su dodeljeni pozivnim spojnim linijama i otpravljanje impulsa natrag u registrator ne sme početi pre nego što kontrolni spajač sasvim pređe ovu grupu da bi prvi povratni impuls bio otpravljen uvek sa jednog istog položaja kontrolnog spajača, bez obzira da li prvi ili poslednji završni selektor bio užet u rad. Kontrolni spajač nastavlja da se obrće, i za svaki korak otpravi se po jedan impuls preko žice *b*, da bi se njima vratio u miran položaj registrator za desetičnu cifru, na isti način, kao što je to ranije bilo opisano u vezi sa registratom za hiljade.

Kada na kraju poslednjeg impulsa četkica *g* napusti uzemljeni kontakt, kontrolni spajač zaustaviće se na idućem kontaktu *f* pošto je centrirajuća četkica *j* spojena

sa zemljom preko centrirajućeg kontakta još pre nego što je četkica *g* napustila impulsni kontakt.

Kada u registrаторnom krugu, registrator za desetičnu cifru dođe u položaj 10, pri idućem padu releja Pr, releje Rr takođe pada i otvara osnovni gornji krug. Releje Rr otvara krug releja Sr i između momenta padanja releja Sr i Nr, sledeći se krug zatvori: od baterije preko namotaja releja Qr, četkice *c* na registrator i a za hiljade i stotine, kontakta Sr1, Nr2, Er1 do u zemlju. Releje Qr učini da se registrator za desetičnu cifru vrati u svoj miran položaj. Releje Kr odmah se namagnetiše preko svoga levog namotaja i to preko četkica *b* registratora za desetičnu i jediničnu cifru, pa preko kontakta Mr1, Nr1 i Er1, ali samo ako je i poslednja cifra bila primljena, a releje Ir pao i na kontaktu Ir2 uklonio je kratki spoj sa levog namotaja releja Kr. Releje Kr zatvori osnovni govorni krug radi odabiranja jedinične cifre, te releje Pr učini da sledeći releji stupi u dejstvo: Rr, 1Rr, Sr, i Nr. Releje Qr pada čim je releje Nr pao,

Kada je osnovni govorni krug bio otvoren u registratorovoj mreži, releje 9Dcr razmagnetisao se je, i otvorio krug za magnet 9PC na svome kontaktu 9Dcr2, i zatvorio je paralelni krug za releje 9Gcr i 1cr preko kontakta 9Dcr1, 9Fcr6 i 9Gcr2. Releje 9Gcr dobije podržavajući krug preko kontakta 9Gcr1, 9Ecr3 i 9Fcr5 i pripremi krug za probni relej 9Hcr na svome kontaktu 9Gcr6, a preko kontakta 9Gcr7, 9Hcr3, Lir5 i F1r7 zatvori napojni krug za pogonski magnet PF u završnom selektoru. Kontrolni se spajač zaustavi na poslednjoj grupi kontakta prethodne grupe od 10 linija, a razlog tome je što spajač načini po jedan korak pri odabiranju jedinica. Kontakti u sloju *f* kontrolnog spajača spojeni su sa kontaktima *d* u sloju završnih selektora, i kada neki završni selektor naiđe na markirani kontakt *d* sledeći se krug zatvori za probni relej 9Hcr: od baterije preko namotaja releja 9Hcr, kontakta 9Gcr6, četkice *f* na kontrolnom spajaču, kontakt *d* i četkice završnog selektora, kontakta F1r4 do u zemlju. Releje 9Hcr otvori krug magneta PF.

Za to vreme osnovni zavorni krug ponova je zatvoren u registratornoj mreži i releje 9Dcr se ponova namagnetisao i zatvorio krug za releje Ycr sledećim putem: od baterije, namotaj releja Ycr, kontakta Ycr4, 9Gcr4, 9Dcr2, radnog kontakta N do u zemlju. Releje Ycr dobije podržavajući krug preko kontakta Ycr3, 9Ecr3 i 9Fcr5. Releje Ycr stupa u dejstvo polako, da bi dozvolio da se releje Pr u registratornoj mreži namagnetiše a i da se pomoćni releji Rr namagnetiše preko njegovog radnog kontakta pre nego

što releje Lcr stupi u dejstvo. Ako je i relej Hcr u to vreme stupio u dejstvo, zatvori se krug za releje Lcr preko kontakta 9Hcr1, Mer3 i Ycr2. Releje Lcr uzemlji žicu *b* osnovanog govornog kruga preko svoga kontakta Lcr1, i zatvori krug za magnet 9PC kontrolnog spajača preko kontakta Lcr2, 9Hcr2 i 9Gcr7. 9PC učini da se spajač pomeri i održava preko centrirajućeg kontakta u sloju *j*. Kada četkica u sloju *f* napusti kontakt na kome stoji, releje 9Hcr pada i otvori krug releja Lcr, koji ukloni vezu zemlje sa žicom *b* osnovnog govornog kruga i ponova zatvori napojni krug za magnet PF završnog selektora, koji se pomeri do na idući položaj u kome se releji 9Hcr i Lcr ponova namagnetišu. Na ovaj način odašilju se u natrag impulsi za odabiranje jedinica iz kontrolne mreže završnog selektora do u registratorsku mrežu, i završni selektor čini po jedan korak za svaki impuls.

U registratorskoj mreži povratni se impulsi ponavljaju, kao i ranije pomoću releja Qr, i dostavljaju magnet SW1 i registratoru za jedinične cifre. U položaju 10 ovog registratorskog spajača, relej Rr se razmagnetiše i pre nego što je relej Nr imao vremena da padne, zatvori se krug za releje Dr preko četkice *c* svih registratorskih spajača i kontakta Sr1, Nr2 i Er1. Releje Dr dobije podržavajući krug preko kontakta Dr4 i otvori na svome kontaktu Dr3 napojni krug za releje Ur. Releje Ur otvori podržavajući krug za releje Er, koji zatim učini da svi releji u dejstvu padnu, sem releja Dr. Releje Dr takođe zatvori krug za releje Qr preko kontakta Dr5, četkice *e* na svima registratorima i prekidnog kontakta magneta SW4. Releje Qr zatvori krug za vraćanje jediničnog registratora u miran položaj. Releje Qr pada čim registrator za jedinice napusti položaj 10, ali se ponova namagnetiše čim taj registrator dođe u miran položaj, i to preko kruga Dr5, četkice *e* na registratorima i kontakta Dr4. Tada se izvrši proba da li su svi registratori u mirnom položaju, i zatvori se krug preko kontakta Qr2 i svih četkica *f* na registratorima da bi se releji Dr vezao na kratko. Rukovođa u centrali može da zatvori krug za releje Dr, pomoću ključa RK, da bi se registratorska mreža vratila u mirno stanje. Signalne lampice 1L, 2L, 3L za ukazivanje pravilnog napredovanja probiranja (selekcijske) pale se u paraleli preko podržavajućih krugova za releje Jr, Lr, Cr a signalna lampa 4L pali se preko radnog kontakta u sloju *a* registratora za jedinice, da bi se na taj način vršila kontrola nad postavljanjem i radom u registratorskoj mreži.

Vraćajući se natrag na završnu kontrolnu mrežu, kada je registrator vraćen u

registratornoj mreži i rele 9Drcr pada, a zatvori se sledeći krug za rele Mcr: od baterije preko namotaja relea Mcr, kontakta Mcr5, Ycr5, 9Fcr6, 9Dcr1, radnog kontaktka N do u zemlju. Rele Mcr dobije podržavajući krug preko kontaktka Mcr6, 9Ecr3 i 9Fcr5, i na kontaktu Mcr3 isključi rele Lcr pre nego što je ovaj imao vremena da ponova stupi u dejstvo, a na kontaktu Mcr4 zatvori krug za rele Xcr preko kontaktka Pcr1, 9Hcr1, i u paraleli sa njime, preko kontaktka Icr2 za rele Jcr, koji sporo pada. Rele Xcr dobije napojni krug preko kontaktka Xcr4, 9Ecr3, i na kontaktu Xcr2 spoji zemlju preko kontaktka Flr6 sa probnim releom Ftr, slika 6, a na kontaktu Xcr6 otvori krug rele Icr, koji počinje polako da pada i kada zatvori svoj kontakt Icr1, otvori krug rele Jcr, koji takođe sporo pada, i najzad veže na kratko namotaj relea Ycr i to preko kontaktka Mcr4 i 9Hcr1. Rele Ycr pada. U vreme vršenja probe, zatvori se podržavajući krug za rele Flr slika 6, preko kontaktka 9Dcr1, 9Fcr6, Xcr5, Jcr1, 9Gcr6, četkice f kontrolnog spajača, četkice d završnog selektora, i kontaktka Flr4. Kada je se rele Ycr razmagnetisao a rele Xcr namagnetisao, daje se veza zemlje sa namotajem relea F3r, slika 6, preko kontaktka Ycr1 Icr1, E1r5. Rele F3r, stupi u dejstvo i dobije napojni krug preko kontaktka F3r3 i Frr1. Pošto posle izvesnog vremena i rele Jcr dođe u mirno stanje, prekida se krug relea F1r, koji otpušta kontrolnu mrežu. Udešeno je da je trajanje padanja rele Icr i Jcr dovoljno dugačko da se ima vremena za vršenje probe.

Ako je tražena linija slobodna, rele Ftr namagnetiše se u seriji sa isključnim releom linije, i zatori krug za rele F2r preko kontaktka Ftr1 i zemlje na žici c. Rele F2r na kontaktu F2r2 daje napojni krug za rele Ftr. Sada se struja za zvonjenje odašilje pozvanoj liniji izvora preko namotaja relea Frr, kontaktka F2r2, F3r2, F2r5, pozvane linije, kontaktka F2r4, F3r4 do u zemlju. Signal da se zvoni odašilje se preko pozivajuće linije putem kondenzatora MFr. Kada pozvani preplatnik odgovori rele Frr stupi u dejstvo i isključi rele F3r. Sada je pozvani preplatnik spojen kroz spojnu liniju (mrežu) slika 3, gde rele 3Csr stupi u dejstvo preko kružne linije linije u preplatnikovom aparatu i zatvori krug za rele 3Fr koji ide do na uzemljene kontaktke 3Br1 preko kontaktka 3Csr1. Rele 3Fr dobije podržavajući krug preko ove veze sa zemljom i kontaktka 3Er4 nezavisno od relea 3Csr, i usled toga prekida krug relea 3Ir, koji tada otpušta registratornu mrežu. Rele 3Dr ostaje u radu preko kontaktka 3Asr2. Pó-

zivajući i pozvani preplatnik dobijaju struju za govor preko relea 3Asr i 3Csr.

Ako je pozvana linija zauzeta, rele F2r ne može da stupi u dejstvo i kada rele F3r stupi u rad, odašilje se signal zauzeća iz izora BT preko pozivne linije, kontaktka F2r1, F3r2 i kondenzatora MFR.

Kada se otvori napojni krug relele F1r, taj rele pada i otpušta kontrolnu mrežu. Padanjem relea 9Fcr padaju relei 9Gcr, 9Hcr, Xcr, i Mcr, a povratni krug za magnet 9PC zatvori se preko radnog kontaktka N, i kontaktka 9Dcr1, 9Fcr7 i 9Bcr1. Ako pozvani preplatnik obesi svoju slušalicu pre nego pozivajući preplatnik, rele 3Csr pada i zatvori se krug za signalnu lampu GL preko kontaktka 3Br1, 3Csr2, 3Fr3 i preko alarmne žice.

Kada pozivajući preplatnik obesi svoju slušalicu, rele 3Asr pada i otvori napojne krugove za rele-e 3Dr, 3Hr, i 3Br. Rele-i 3Br i 3Hr sporo padaju. Baterijski napon za teranje automata za beleženje govora SM (sl. 1) daje se žici c preko kontaktaka 3Fr2 i 3Hr1. Kada rele 3Br padne, rele 3Fr takođe pada i isključuje ovu vezu za beleženje govora. Rele 3Br prekida vezu zemlje sa žicom c usled čega padaju spajački rele-i J2r, slika 4, 5J2r, slika 5, i F2r slika 6, koji se nalaze u grupnim i završnim selektorima. Ovi selektorni spajači ostaju na mestima gde su se zatekli, t. j. na sada već prekinutoj vezi, i otvaranjem žice c oni postaju odmah sposobni za nadni poziv.

Probiranje u grupi privatne ogranične centrale.

Sloj e u završnom kontrolnom spajaču upotrebljava se za selekciju u grupi privatne ogranične centrale, i radni kontakti Cor2, slika 6, na isključnim releima svih linija u grupi privatne električne centrale, sem poslednje, spojeni su sa kontaktima na ovom sloju. Kada se izvrši odabiranje jedinica, i rele Mcr stupi u dejstvo, pripremi se krug preko kontaktka Mcr 7, Xcr3 za rele Pcr. Rele Pcr stupa u dejstvo mnogo brže od relea Xcr, koji je lenjog tipa, i u zauzetom je stanju, rele Pcr stupi u dejstvo preko četkice e i kontaktka Cor2, otvori krug relea Xcr na kontaktu Pcr1, i zatvori krug preko kontaktka Pcr2 za magnet 9PC koji otera kontrolni spajač na idući kontakt, gde rele 9Hcr pada i zatvori krug za pogon završnog selektora do na iduću liniju u grupi privatne električne centrale, gde se rele 9Hcr ponova namagnetiše. Ako je i ta linija zauzeta, rele Pcr ponova stupi u dejstvo i kontrolni se spajač pomeri za još jedan korak. Qve se radnje ponavljaju sve dok se ne nađe jedna slobodna linija u grupi ili dok se ne

dođe do na poslednju liniju. Na poslednjoj liniji radni kontakt isključnog rele-a nije spojen sa kontaktom u sloju *e* i dalje se traženje definitivno zaustavlja. Poslednja se linija proba na isti način kao i svaka druga jednostavna linija i ako je i ona zauzeta, odašilje se signal zauzeća pozivajući preplatniku.

Pozivi za specijalnu službu.

Kao što je napred bilo rečeno, registratorna mreža udešena je da može da se bavi i specijalnim pozivima za koje su dvocifreni brojevi 01, 02, i td., rezervisani. Ako se numeratom odbroji nula („0“) kao prva cifra, regulator za hiljade otera se do u položaj 10, i u odziv na stupanje u rad relea *Ir* zatvori se krug preko kontakta *Dr3*, četkice *b* i kontakta *Gr1* za rele *Scr*, koji dobije napojni krug preko kontakta *Scr4* i *Scr5* i zemlje na kontaktu *Jr1*. Preko kontakta *Scr1* i *Scr3* spoj sa desetičnim regulatorom prekinut je, a na kontaktima *Scr6*—7 deseti kontakt u sloju *c* regulatora za stotine prenosi se sa relea *Mr* na rele *Dr*.

Nakraju druge cifre, rele *Ir* namagnetiće se kao i pri normalnom pozivu. Regulatorova mreža sada vrši kontrolu odbiranja oba grupna selektorna stupnja, i na kraju druge selekcije namagnetiće se rele *Dr* umesto relea *Mr* i to sledećim putem: od zemlje preko kontakta *Er1*, *Er2* i *Sr1*, četkice *c* na regulatorima za hiljade i stotine, kontaktna *Scr6*, namotaja relea *Dr* do u bateriju. Namagnetisanje relea *Dr* prouzrokuje otpuštanje regulatorne mreže kao što je to ranije bilo opisano.

Poziv se upućuje preko prvog grupnog selektora na redovan način, koji je isti onakav, kakav je prikazan u slici 4, ali je predviđen jedan specijalan drugi grupni selektor koji vodi preko jedne lokalne spojne linije do pred telefonistu na službi u centrali. Specijalni drugi grupni selektor razlikuje se od redovnog drugog grupnog selektora po tome što je snabdeven sa petom četkicom. Inače, njihov je rad potpuno jednak. Kada se prihvati spojna linija za specijalnu službu, namagnetiće se jedan pozivni rele ispred telefoniste i to preko žice *c*, usled čega se pali signalna lampa. Telefonista uglavi svoj čep u viljušku te se na taj način zatvori krug koji ide od zemlje preko spoljnog rukavca na viljušci, za preko četkica *d* specijalnog drugog grupnog selektora i prvog redovnog grupnog selektora i relea *3Er* i *3Fr* u spojnoj mreži, slika 3. Rele *3Gr* otvara na kontaktu *3Gr4* krug relea *3Dr*, koji isključuje strujnu premostnu vezu pozivajuće linije. Rele *3Er* isključuje strujnu premostnu vezu pozvane linije. Sada je pozivajući

preplačnik spojen sa telefonistom direktnim putem preko kontakta *3Gr1* i *3Gr2*. Isključni rele pozivajuće linije ostaje u radu pomoću rele *3Hr* koji dobija napojni krug preko kontakta *3Gr3*. Struja za govor i druge ciljeve dobija se direktno iz kruga telefonistinog aparata. Rele *3Asr* i *3Csr* padaju, dok rele *3Gr* na kontaktu *3Gr5* održava u radu rele *3Br* nezavisno od pozivajućeg preplatnika da bi telefonista imao upravu nad prekidom veze. Ako bi telefonista prekinuo vezu pre nego što to učini pozivajući preplatnik, rele *3Gr* pada i ponovo se zatvori krug za rele *3Dr* te se strujna premostna veza ponova spoji sa pozivajućim preplatnikom. Prema tome, rele *3Asr* namagnetiće se i zatvori prvo bitni krug za rele *3Br* koji onda održava spoj.

Prevremeno prekidanje veze.

Prevremeno prekinuta veza odlikuje se prekidom napojnog kruga za rele *3Asr*, slika 3, kojim se prouzrokuje padanje relea *3Br* i *3Dr*. Prema tome, i spoj sa četkicom *c* na spajaču regulatorovom time je prekinut, usled čega pada rele *Ur*, slika 19 u regulatornoj mreži a zatvori se krug za rele *Er* preko kontakta *Ur3* i *Gr4*. Rele *Dr* dobije napojni krug preko svoga kontakta *Dr4* i prouzrokuje vraćanje u miran položaj svih regulatornih spajača, koji bili van mirnog položaja, što se postiže zatvaranjem kruga za rele *Qr* sledećim putem: od zemlje preko prekidačnog kontakta magneta *SW1*, radnih kontaktova i četkice *e* na regulatoru za hiljade, kontakt *Dr5* i namotaja relea *Qr* do u bateriju. Rele *Qr* na kontaktu *Qr2* spoji zemlju sa četkicom *f* regulatora za hiljade koji tada ode u miran položaj.

Kada regulator za hiljade dođe u miran položaj, sličan se povraća krug zatvori i za regulator za stotine, i tako dalje, sve dok se svi regulatori ne vrati u miran položaj i rele *Dr* vezan na kratko preko kontakta *Qr2* i četkica *f* na svima regulatorima, koji se nalaze u mirnom položaju. Kada rele *Dr* padne, rele *Qr* takođe padne te je cela regulatorna mreža u mirnom stanju.

Kada rele *3Br*, slika 3, padne, uklanja se veza zemlje sa žicom *c*, koja vodi u napred, usled čega se oslobođi onaj selektor, koji je možda bio užet u rad.

Kad su sve unutrašnje spojne linije u zauzetom stanju,

Mi se opominjemo da je rele *Mr* u regulatornoj mreži stupio u dejstvo i dobio napojni krug preko kontakta relea *Pr* kada je neki grupni selektor počeo da traži neku slobodnu spojnu liniju u traženoj grupi i da je taj rele *Mr* pao usled padanja relea *Pr* prilikom otvaranja osnovnog govor-

nog kruga zbog toga, što je selektor naišao na slobodnu spojnu liniju. U to vreme i rele Nr nalazi se u mirnom stanju. Rele Mr na svome kontaktu Mr1 održava u prekidu krug releja Kr i u tom se stanju zatvara krug za magnet TA na intervalnom spajaču T i to preko kontakta Kr2, Nr1 i Er1. Ako recimo, posle jednog određenog vremena, na primer 10 sekundi, selektor ne najde na jednu slobodnu spojnu liniju, i rele Kr ostaje u mirnom stanju, dok se međutim rele Mr namagnelisa, onda, kada četkica 2 intervalnog spajača T najde na kontakt 1, zatvori se krug preko kontakta Mr2 za rele Fr, koji dobije podržavajući krug preko uzemljenog kontakta Er1. Rele Fr spoji signal zauzeća preko žice B i kontakta Fr3 sa primarnim namotajem transformatora TC u mesto signala za početak numerisanja: na kontaktu Fr6 isključuje rele Mr, a otvarajući kontakte Fr1 uvodi namotaj velikog otpora releja Ur u krug releja Ur slika 10 i 3Er, slika 3. Rele 3Er, slika 3, pada i signal zauzeća odašilje se pozivajućem preplatniku preko kruga, koji je ranije bilo opisan u vezi sa otpravljanjem signala za otpočinjanje upisivanja želenog broja pomoću numeratora. Kada preplatnik obesi svoju slušalicu, spajači u registrаторnoj i govornoj mreži vraćaju se i oslobođavaju kao i prilikom prerano prekinute veze, odnosno, poziva. Ako posle jednog izvesnog vremena regulator još nije oslobođen, kada četkica 2 intervalnog spajača T najde na kontakt 5, upali se jedna signalna lampa GL.

Za vreme istraživanja jedne slobodne linije od strane nekog grupnog selektora, slika 4 ili slika 5, rele Dcr, slika 7, ili rele 8Dcr, slika 8, u pridruženoj kontrolnoj mreži, održava se u radu iz registratore mreže, ali posle isteka od recimo 10 sekundi, kada rele Mr padne, rele Dcr ili 8Dcr takođe pada i zatvori krug za signalnu lampu AL preko kontakta Gcr1, Ecr3, Ecr1 (ili 8Gcr1, 8Dcr3, 8Fcr1).

Lažni — (neispravni) — pozivi.

Ako bi neka neispravna linija prouzrokovala poziv, kada se prihvati neka registratorska mreža, usled namagnetisanja releja Er, slika 10, sledeći se krug zatvori za pogonski magnet intervalnog spajača T: od zemlje, preko kontakta Er1, Nr1, Kr2, namotaja magneta TA do u bateriju. Posle isteka jednog određenog intervala, od recimo 30 sekundi, intervalni spajač pomeri svoju četkicu 2 do na kontakt 4 i zatvori krug za rele Xr preko kontakta Gr5. Rele Xr zatvori krug za magnet SW1 na regulatoru za hiljade i to preko prekidnog kontakta I, kontakta Jr6, Xr1, četkice f i kontakta Xr3. Registrator za hiljade nastavi

da se obrće pomoću kruga u kome se naiže povezani kontakti 2 do 9 u sloju f sve dok ne dostigne položaj 10, gde se njegov krug otvor, a rele Jr namagneliše preko četkice a, posle čega se rele Scr namagnetiše preko četkice q, a rele Jr dobije napojni krug preko kontakta Jr1, održavajući istovremeno i krug za rele Kr preko kontakta Scr2. Takođe se zatvori i napojni krug za magnet TA intervalnog spajača, i to preko kontakta Jr1, Scr5, Lr7, četkice 1 spajača T i kontakta 3. Zatim se zatvori krug za magnet SW2 na regulatoru za stotine koji ide od njegovog prekidnog kontakta pa preko kontakta Lr1, Jr5, Xr1, četkice f regulatora za hiljade, kontakta Xr4, četkice f na regulatoru za stotine, i kontakta Xr6—7. Magnet SW2 nastavi da tera regulator za stotine sve dok on ne dostigne položaj 10 u kome se otvara pogonski krug za magnet SW2, i rele Lr namagnetiše. Rele Lr dobije svoj napojni krug i prekida napojni krug za magnet TA intervalnog spajača na svome kontaktu Lr7. U međuvremenu, rele Kr namagnelisa se je preko kontakta Gr2, Jr1 i selekcija se vrši isto onako, kao kad bi bile odbrojane dve nule („00“), to jest, kao poziv specijalne službe. Prema tome, preplatnikova se linija dostavlja, preko jedne naročite grupe spojnih linija do na mesto, određeno za lažne pozive, slika 11, gde se rele 4Br namagnetiše i upali pozivnu signalnu lampu SL. Rele 4Ar namagnetiše se preko četkica d prvog i drugog grupnog selektora u seriji sa relem 3Er i 3Gr, slika 3 u spojnoj mreži. rele 4Ar dobije napojni krug preko žice c. Rele-i 3Er i 3Gr slika 3, uklanjuju struju premostnu vezu kao i pri pozivu specijalne službe, te se pozivajuća linija dovodi u direktnu metalnu vezu sa krugom za lažne pozive, a baterijski potencijal i veza sa zemljom dobijaju se kroz namotaje releja 4Br.

Kada telefonista na službi za lažne pozive uglavi svoj čep PF u viljušku FJ, rele 4Gr namagnetiše se preko spoljnog rukavca na čepu, i isključi rele 4Br sa linije, ali ga održava pveko jednog lokalnog kruga. Preplatnikova je linija sada u direktnoj metalnoj vezi sa telefonistovim aparatom i može se podvrći probi u pogledu izolacije i t. d. Da bi se neispravne linije mogle pronaći i isključiti, signalna lampa GL, slika 3, može se upaliti od strane telefoniste za lažne pozive. U tome cilju predviđen je jedan ključ FCK, koji kada je u radu, otvara krug releja 3Er, slika 3. Telefonista tada stavi u dejstvo naročiti ključ FK, kojim se prenosi govorni krug te se namagnetiše rele 3Ccr, slika 3, kojim se zatvara krug releja 3Fr. Rele 3Fr dobije napojni

krug nezavisno od relea 3Csr. Kada se posle toga ključ FK pomeri tamo-amo nekoliko puta, rele 3Csr se povremeno stavlja dejstvo i pali signalnu lampu GL. Kada se ustanovi koji je linijski birač zauzet, ključ FCK vraća se u mirno stanje, i direktna metalna veza ponova se uspostavlja. Rele 3Fr, slika 3, gubi svoj napojni krug, tako da, ako je greška uklonjena, aparat za registrovanje poziva neće se stavljanati u rad. Registratorna mreža vraća se u normalno stanje na uobičajeni način.

Patentni zahtevi:

1. Raspored strujnih krugova za automatski ili polu-automatski telefonski sistem u kome se nalazi jedan kontrolni spajač, koji je zajednički za više selektornih spajača preko kojih se daje govorna veza, i koji se može radno spregnuti ma sa kojim od njih u cilju kontrole njihove selektivne radnje, naznačen time, što taj kontrolni spajač (1CF, 2CF, SCF ili FCF, slika 12) stoji, u pogledu svoga kretanja do jednog određenog položaja, pod upravom jednog registrujućeg i kontrolnog mehanizma (RC) i što je udešeno da taj kontrolni spajač odašilje, pomenutom registrujućem i kontrolnom mehanizmu, impulse za vreme pomeranja svojih četkica do u pomenuti položaj.

2. Raspored strujnih krugova prema zahtevu 1, naznačen time, što je pomenuti kontrolni spajač (1CF, 2CF, SCF ili FCF, sl. 12) udešen da se njime može upravljati preko jedne kružne linije, koja ide do u registrujući i kontrolni mehanizam (RC slika 12) i što je jedan rele (Dcr sl. 7, 8Dcr, slika 8 ili 9Dcr sl. 9), koji je stalno u radnom stanju a nalazi se u pomenutom spajaču i kružnoj liniji, udešen da zatvori krug pogonskog magneta (PC, sl. 7, 8PC, sl. 8 ili 9PC, slika 9) za taj kontrolni spajač (1CF, 2CF, SCF, FCF sl. 12).

3. Raspored strujnih krugova prema zahtevu 1, naznačen time, što se selektivno kretanje četkica pomenutog kontrolnog spajača (1CF, 2CF, SCF ili FCF, slika 12) prouzrokuje pomoću jedne spajačke naprave (rele Dcr, slika 7, 8Dcr slika 8, ili 9Dcr, slika 9) koja dejstvuje u odziv na zatvaranje jedne kružne linije između provodnika za govornu vezu u registrujućem i kontrolnom mehanizmu (BC slika 12).

4. Raspored strujnih krugova prema zahtevima 2 ili 3, naznačen time, što se za vreme nastupanja pomenutog kontrolnog spajača (1CF, 2CF, SCF ili FCF, slika 12) jedna strana pomenute kružne linije povremeno uzemljava preko jedne četkice (g, slike 7, 8 ili 9), pomenutog kontrolnog spajača

(1CF, 2CF, SCF ili FCF, slika 12), usled čega pomenuta kružna linija periodično gubi (odnosno, ukida joj se struja) struje se povratni impulsi odašilju pomenutom registrujućem i kontrolnom mehanizmu (RC, sl. 12).

5. Raspored strujnih krugova prema zahtevu 2, naznačen time, što je jedna spačka naprava (rele Rr, slika 10) u pomenutom registrujućem i kontrolnom mehanizmu (RC) udešena da otvara pomenutu kružnu liniju radi okončavanja selektivnog kretanja pomenutog kontrolnog spača (1CF, 2CF, SBF ili FCF, sl. 12), kada je određeni, odnosno, potrebnii broj impulsu iz njega olpravljen u natrag.

6. Raspored strujnih krugova prema zahtevu 1, naznačen time, što se pomenuti kontrolni spač (FCF, slika 12) pomeri do u izabrani položaj u dva odelita kretanja, i što se za vreme prvog kretanja odašilju povratni impulsi iz spača svaki put kada njegove četkice pređu preko jedne grupe kontakta radi izbora željene grupe, a za vreme drugog kretanja odašilje se u natrag po jedan povratni impuls za svaki kontakt (položaj) preko kojeg spač pređe.

7. Raspored strujnih krugova prema zahtevu 6, naznačen time, što se povratni impulsi, koji se odašilju u natrag za vreme prvog selektivnog kretanja, proizvode sprezanjem jedne četkice (g) tog spača sa uzemljenim grupnim kontaktom u sloju tog spača, a povratni impulsi, koji se odašilju u natrag za vreme drugog selektivnog kretanja, proizvode se pomoću jednog relea (Lcr, slika 9) koji siupa u dejstvo svaki put, kada četkice spačeve pređu preko jednog kontaktog reda.

8. Raspored strujnih krugova prema zahtevu 5, naznačen time, što se otvaranjem pomenute kružne linije prouzrokuje padanje jednog relea (Dcr, slika 7, 8Dcr, slika 8, ili 9Dcr, slika 9) u pomenutoj kontrolnoj mreži (1CF, 2CF, ili FCF, sl. 12), koji zatvori krug jednog drugog relea (Gcr, sl. 7, 8Gcr, sl. 8, ili 9Gcr sl. 9), koji zatim zatvori napojni krug za pogonski magnet (PJ, sl. 4, 5PJ, sl. 5, ili PF, sl. 6) selektornog spača za govorne veze (1GF, 2GF, ili FF, slika 12), koji je bio radno spregnut sa kontrolnim spačem (1CF, 2CF, ili FCF, sl. 12).

9. Raspored strujnih krugova prema zahtevu 1, naznačen time, što je pomenuti kontrolni spač (1CF, ili 2CF, sl. 12) snabdeven sa jednim releom (Gcr, sl. 7, ili 8Gcr, sl. 8) koji je tako povezan, da kada pomenuti kontrolni spač (1CF ili 2CF sl. 12) dostigne do jednog određenog položaja, on stavlja jedan izvesan potencijal

preko jedne četkice (f) pomenutog kontrolnog spajača (1CF i 2CF sl. 12) na kontakte jedne tražene grupe linija u sloju jednog već određenog selektornog spajača govorne veze (1GF, 2GF ili FF sl. 12), i zatvara napojni krug za pogonski magnet (PJ, slika 4, ili 5PJ, slika 5), tog selektornog spajača, dalje naznačen time, što je taj kontrolni spajač (1CF ili 2CF, slika 12)

snabdeven sa jednim drugim releom (Her, slika 7, ili 8Hcr slika 8), koji je tako povezan, da stupa u dejstvo i otvara krug pomenutog pogonskog magneta (PJ, sl. 4, ili 5PJ) kad god četkice pomenutog selektornog spajača za govorne veze (1GF ili 2GF, sl. 12) naiđu na kontakte jedne slobodne linije u markiranoj grupi linija.

FIG. I

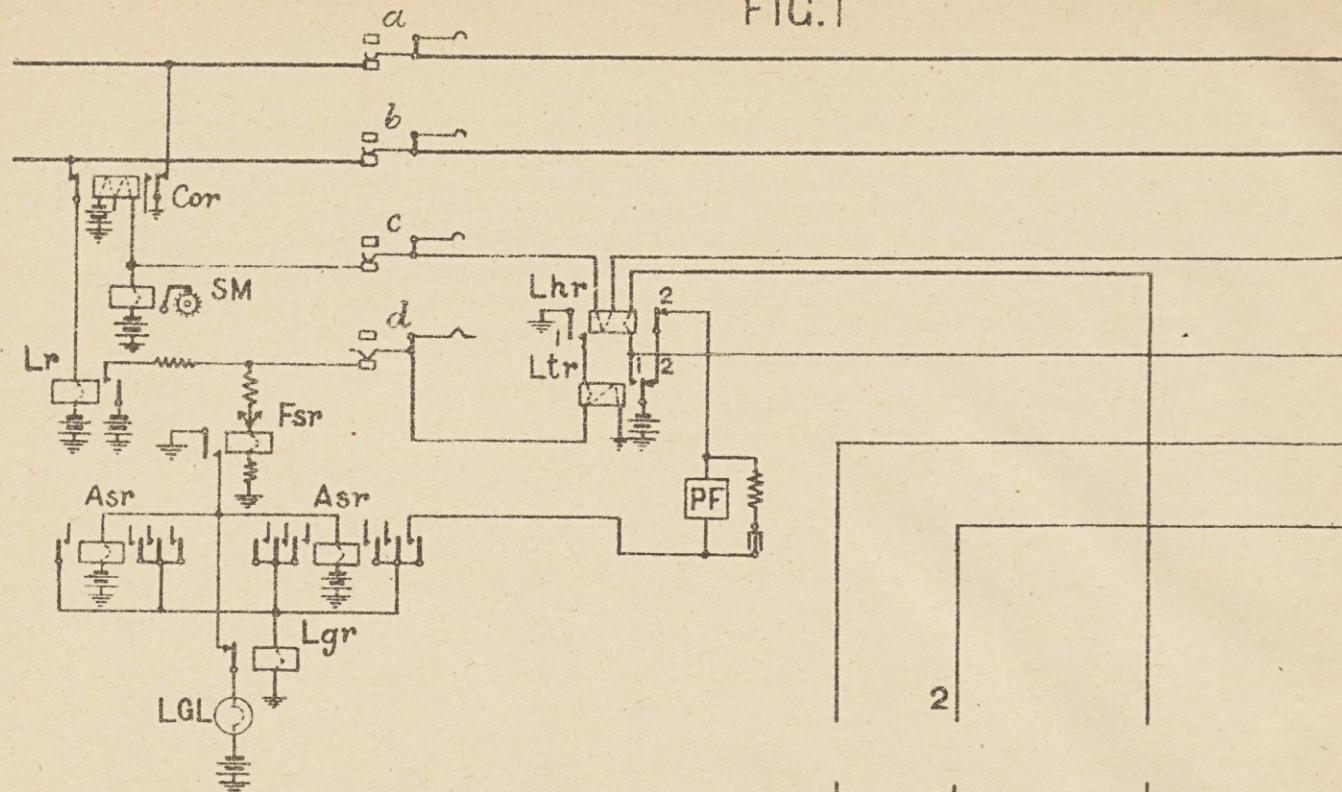


FIG. 2

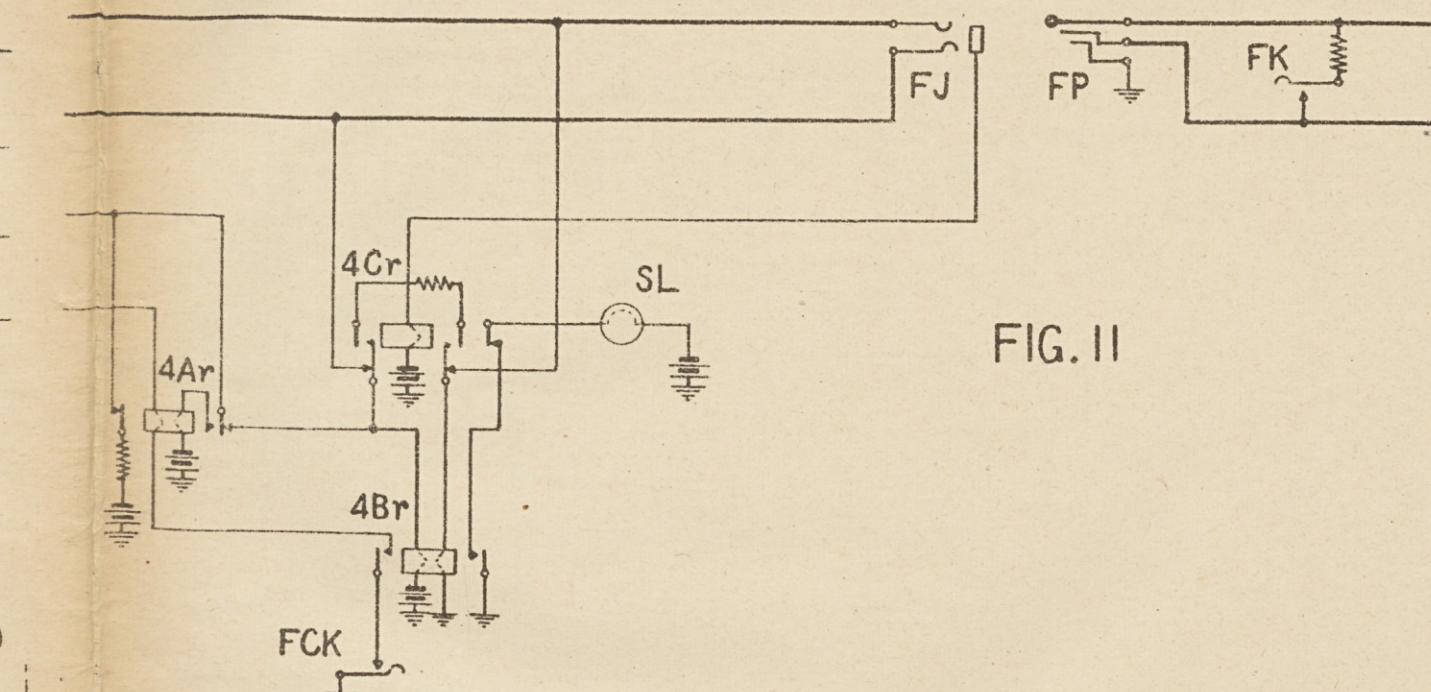
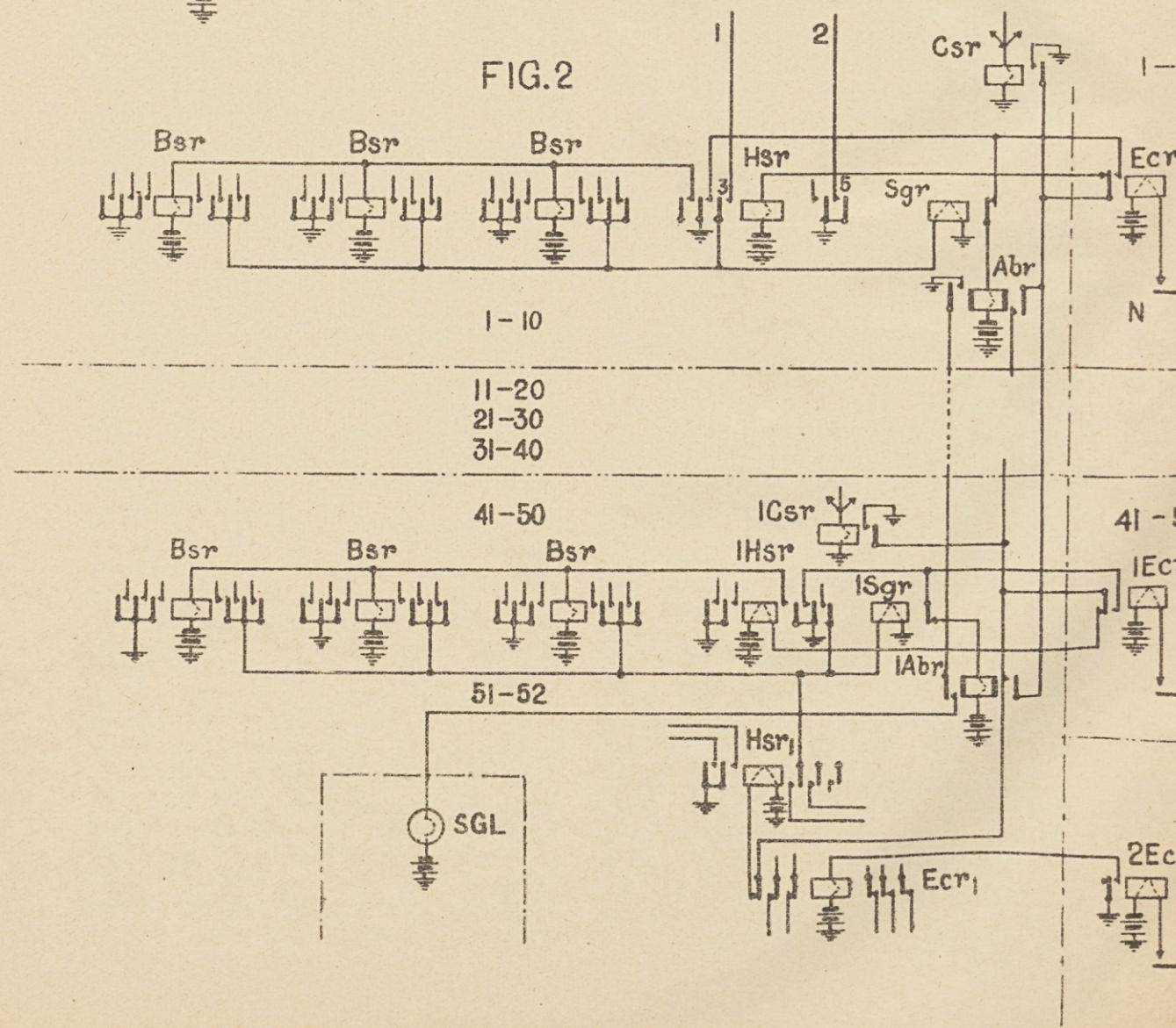


FIG. II

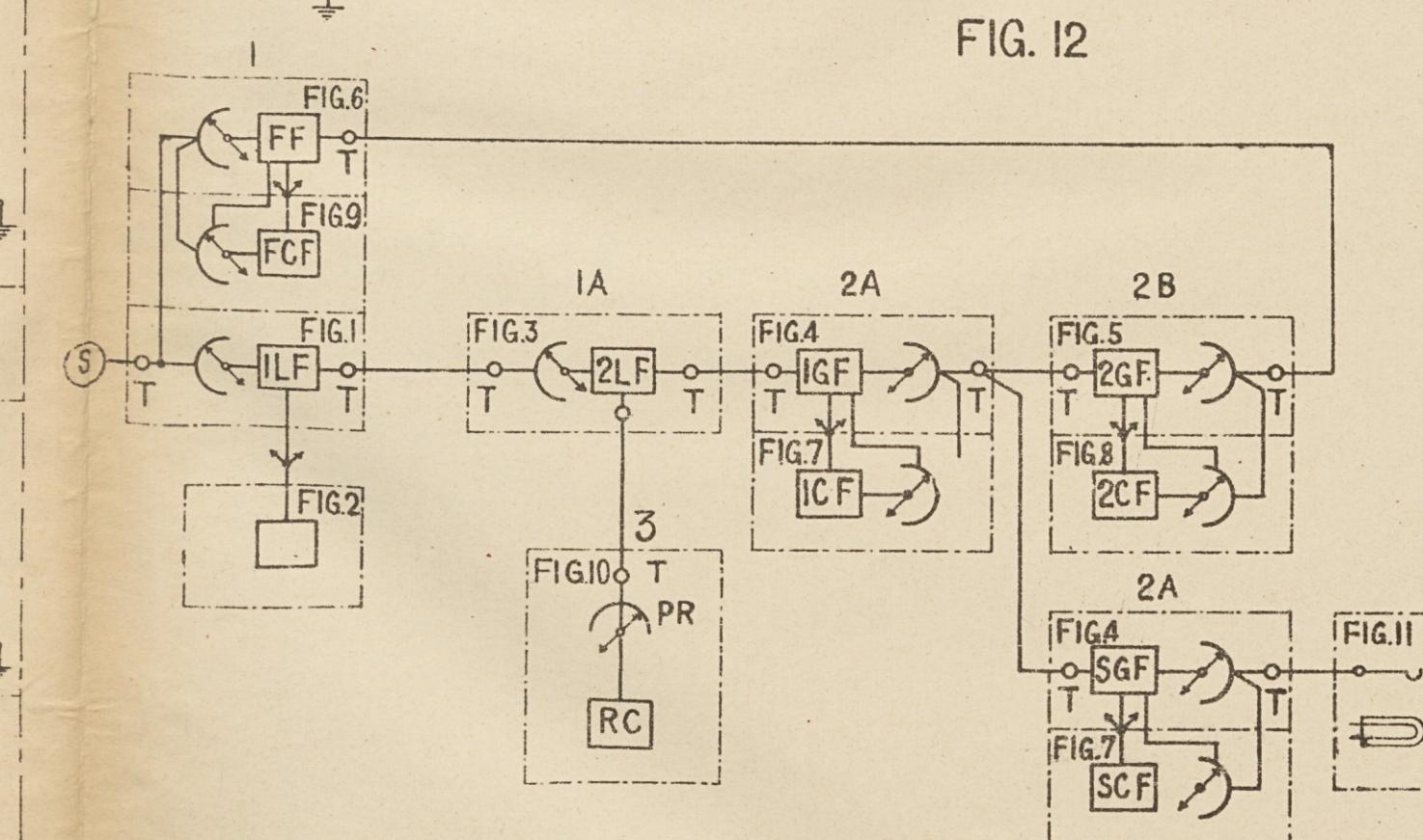


FIG. 12

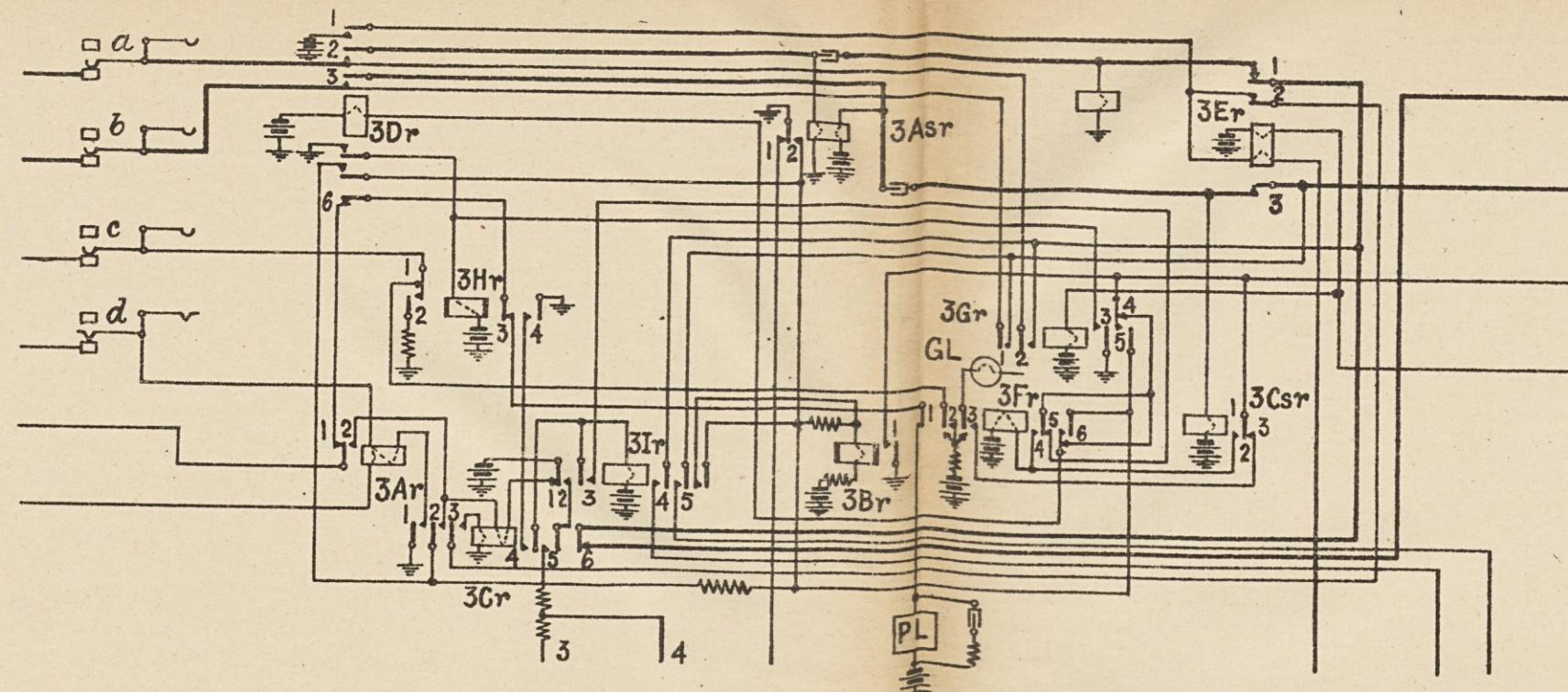


FIG. 3

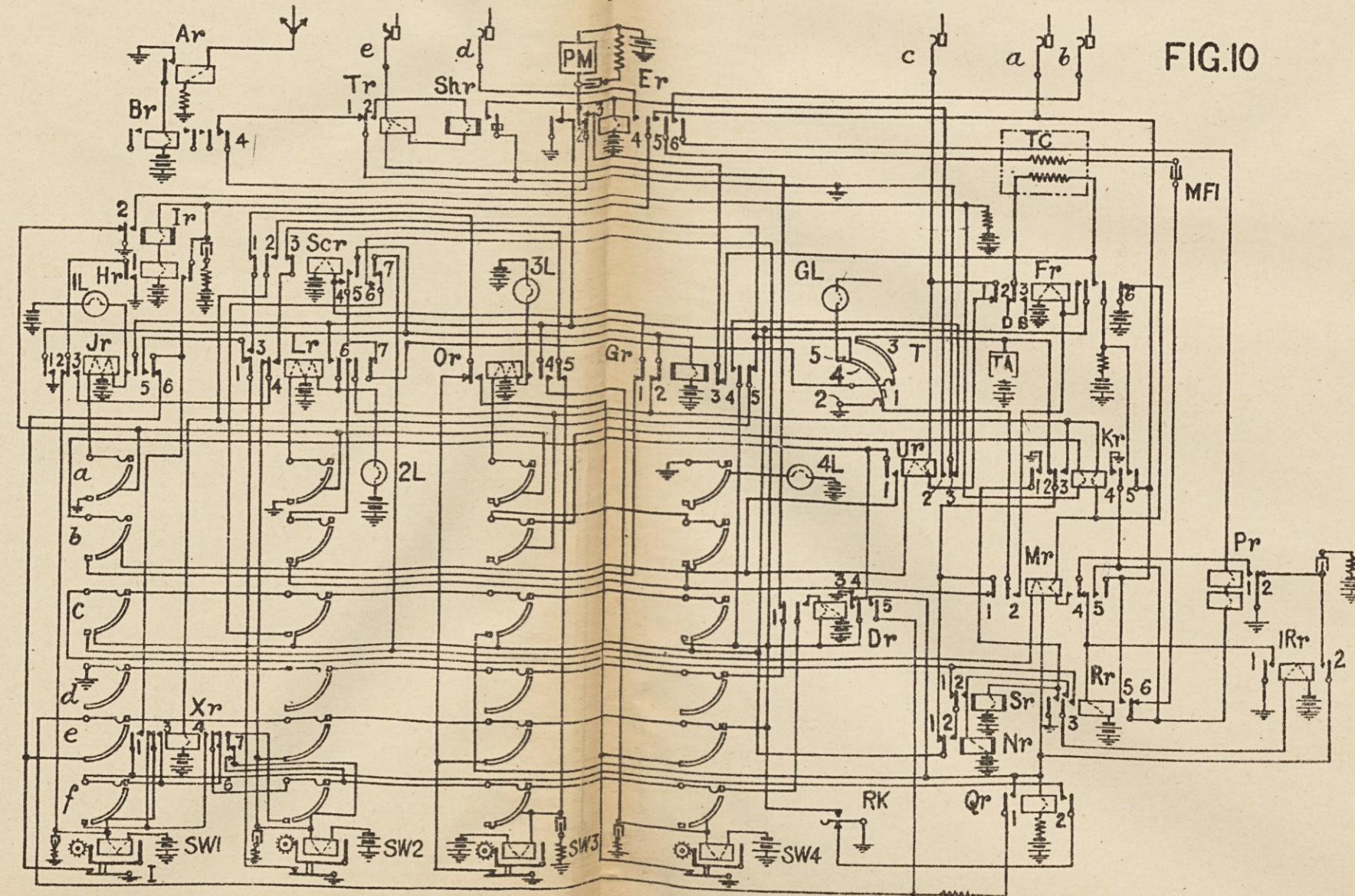


FIG. 4

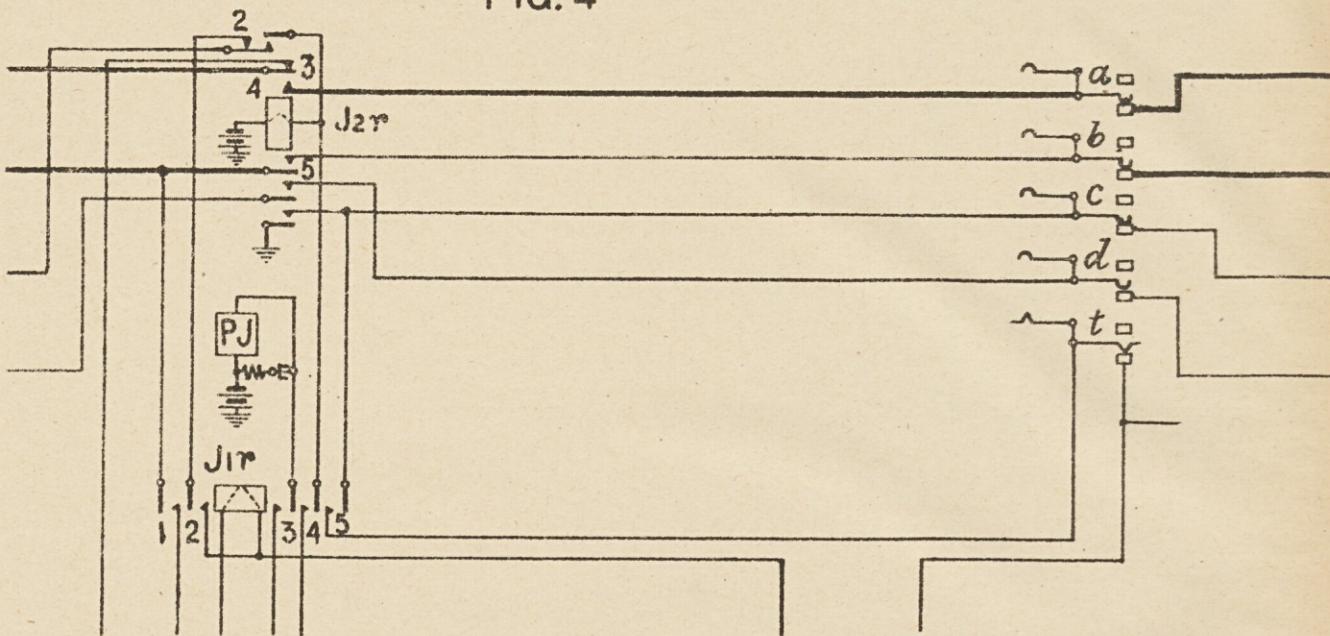


FIG. 5

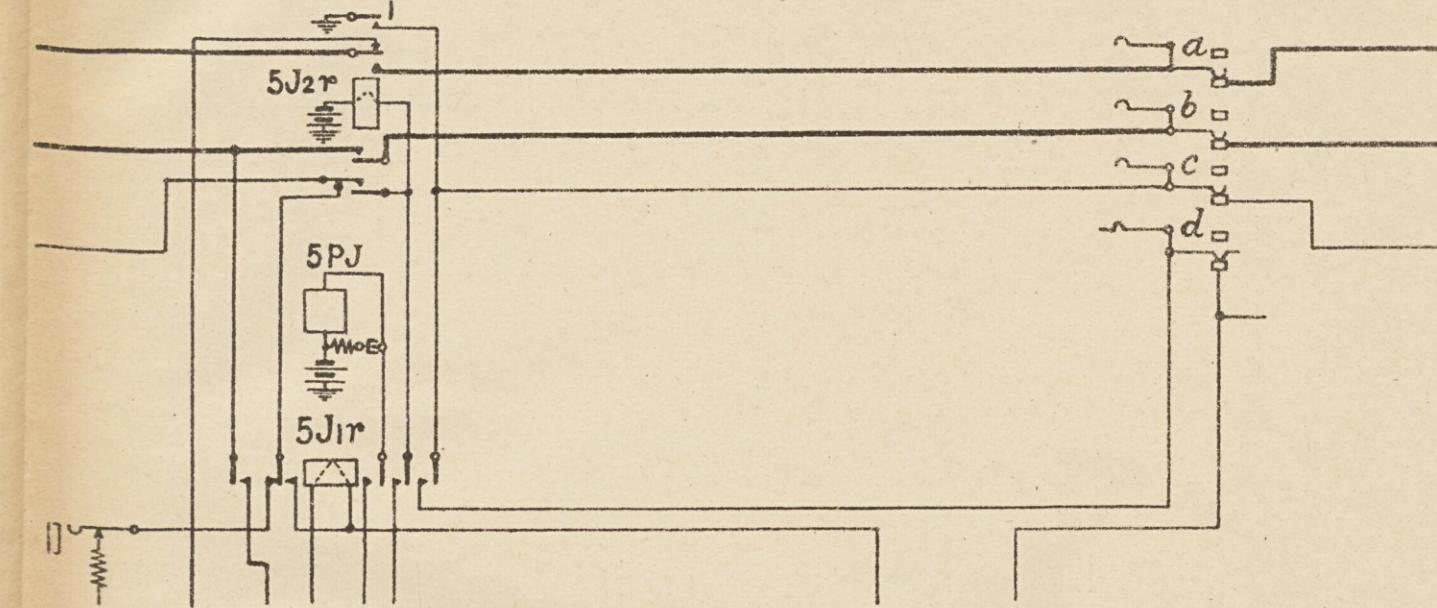


FIG. 7


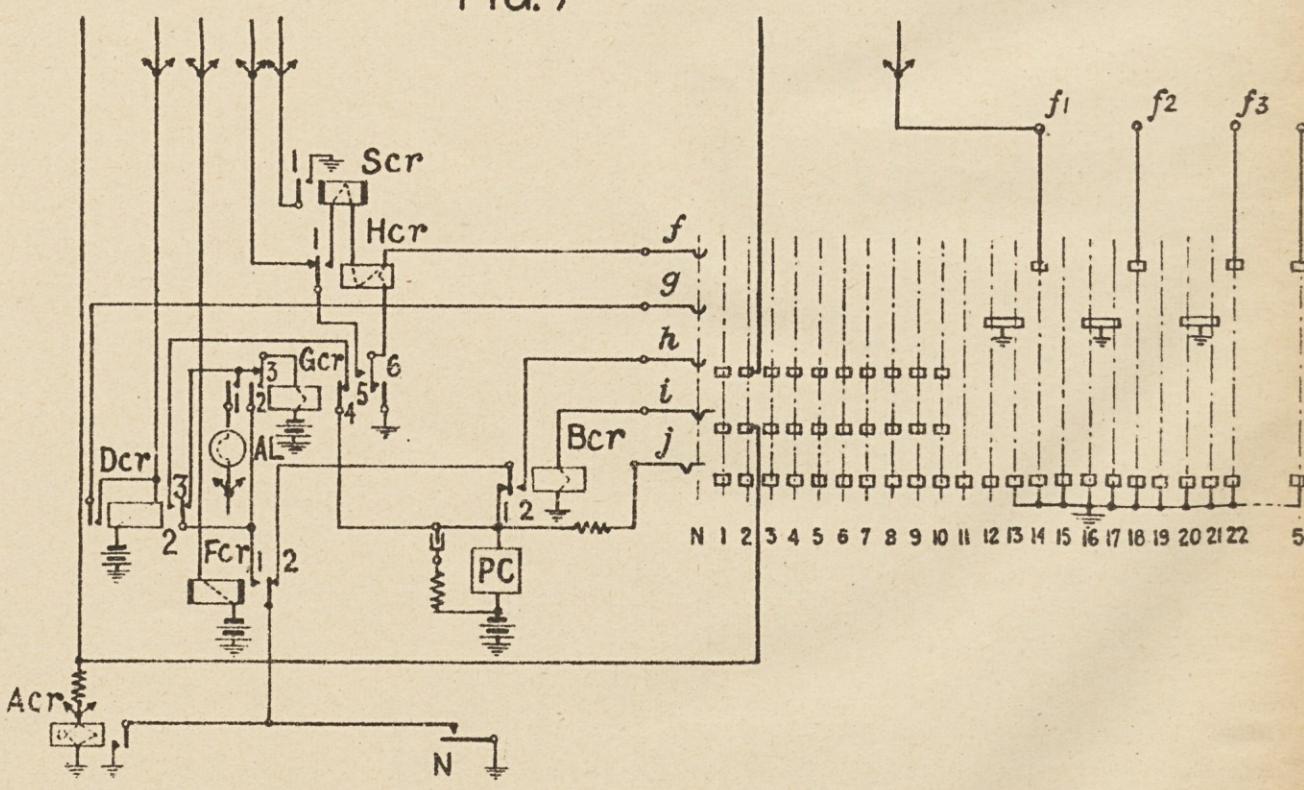


FIG. 8

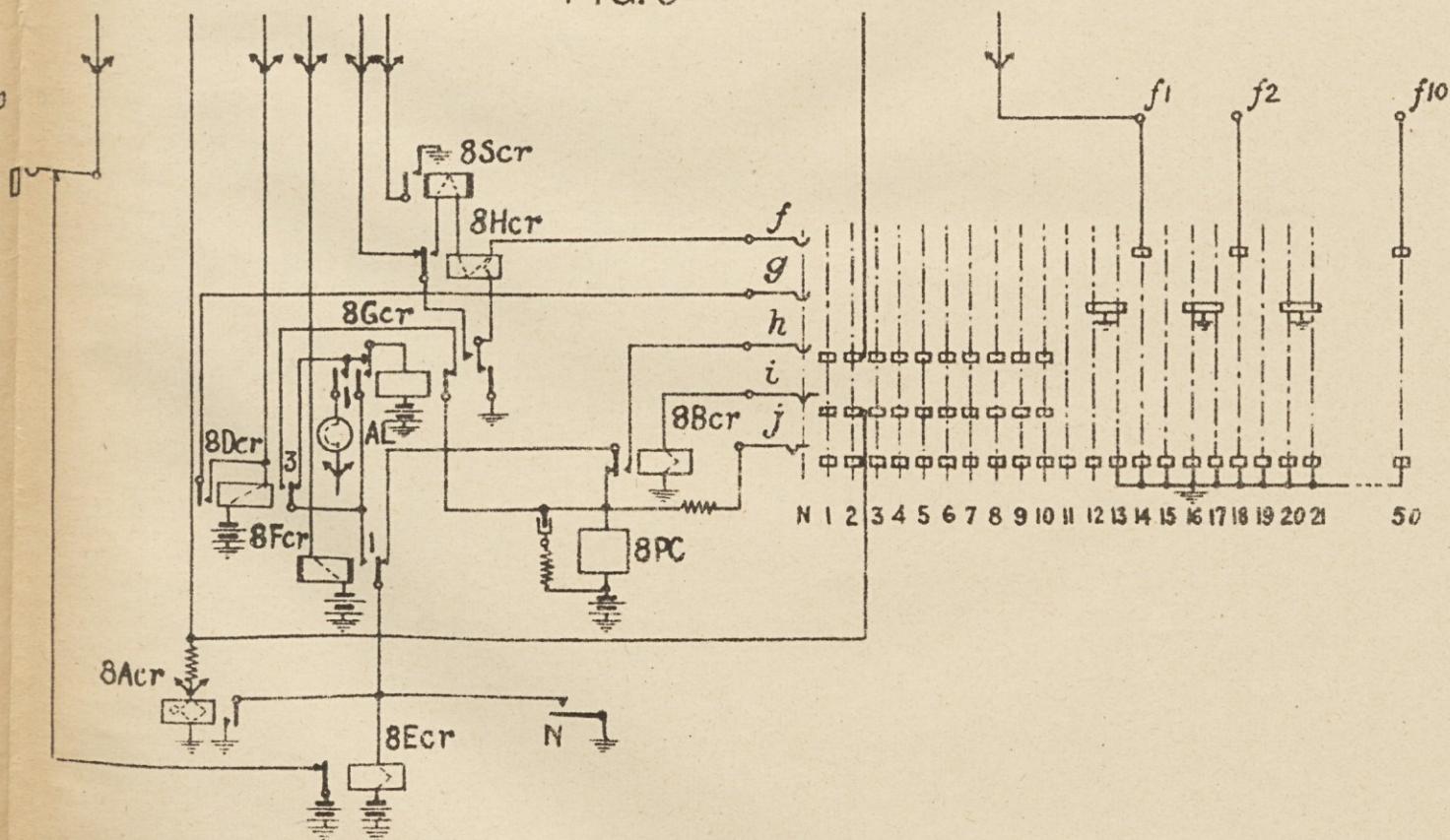

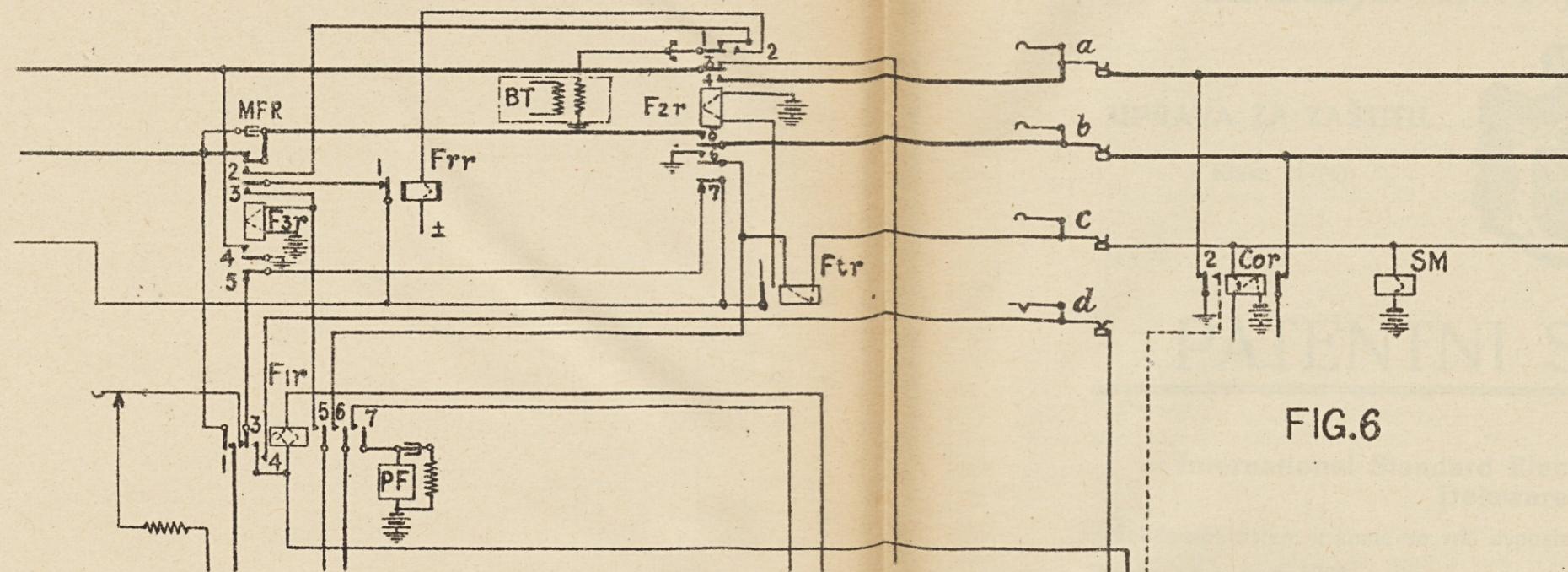


FIG. 6

