

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 21(2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. DECEMBRA 1923.

PATENTNI SPIS BR. 1563.

Dr. Erich F. Huth, Ges. m. b. H., Berlin.

Uredjaj ritmičkog utjecaja na električne valove, proizvodjene sa katodnim cijevima.
Prijava od 28. marta 1921.

Važi od 1. marta 1923.

Pravo prvenstva od 3. aprila 1919. (Nemačka)

Za utjecaj na električne titraje koji su proizvedeni sa katodnim cijevima, naročito u svrhu bezične telefonije, pronadeni su rasporedi, u kojima su mikrofoni umetnuti ili neposredno u „Antennu“ ili bilo u koji titrajući krug koji pripada proizvodnom sistemu od visoke frekvencije.

Uporaba mikrofona ima ponajprije tu lošu stranu, pošto kroz njih mogu biti pobudene samo razmjerno male energije, a paralelni raspored sa više mikrofona ima svoju naravnu granicu u tome, što na pr. ljudski glas ne dostaje da pobudi istodobno veći broj mikrofona. Ako se dakle takovi mikrofoni upotrebe da pobudu oscilacije, koje se proizvode sa katodnim cijevima, onda nastaje još jedna daljna nepovoljnost. Uslijed velikih promjena temeljnog otpora mikrofona, mogu se otporne prilike u oscilatoru tako promjeniti, da se oscilacije prekinu, u pošiljač ili uopće više ne titra, ili tek nakon otpadanja akustičnih pobudivanja i uspostavljenja uvjeta za samopobudivanje započne opet titrati. Kako iskustvo kaže, nastane naročito spomenuti pojav onda, kad se mikrofon jako podraži, i njegov temeljni otpor dostigne nepodnosnu veličinu.

Pokušaji i teoretska uvaživanja su pokazala, da se daju uplivisati na opisani način najviše 25% — 50% raspoložive energije bez da se ista mikrofonom iskrivi.

Izum stvara jedan uređaj koji dozvoljava veće iskorišćavanje energije, a izbjegava loše strane dosadašnjih rasporeda. Osnova izuma tumači se pobliže u šematičkom pri-

kazivanju kod sl. 1. U dotičnom nacrtu označuje slovo „r“ katodnu cijev „k“ katoda, koje se kroz bateriju „h“ ražari, „a“ anodu u cijevi. Cijevi elektrode leže u jednakoj napetosti (e), kojoj je pokrajno prikopčan promjenljivi otpor (r_v) sa cijevi (r).

Sve dok sistem ne titra neće promjena od (r_v) kod jednakе napetosti „e“ utjecati na izjednačenje struje kroz katodne cijevi. Čim ali sistem titra, onda će teći pokraj neke količine jednakе struje, koja se označuje kroz (e: r_v), također i neki dio visoko frekventne struje proizvedene u katodne cijevi preko (r_v). Ovdje iskorišćuje izum naročito spoznaju, da je pod stanovitim uvjetima, u katodnoj cijevi proizvediva maksimalno ograničena energija cijelokupne visoke frekventne energije dakle da postoji jednoumljiva najviša vrednost iste.

Polazeći s tog stanovišta, dopire taj izum dotle, da utječe sa promjenom otpora koji je paralelan izvoru visokih frekvencija sa jednoumljivom, najvećom vrednošću proizvedive energije na iznos visoko frekventne energije, koja je bila odana „Antenni“. Izvor visokih frekvencija će dakle uvijek proizvesti i davati najveću količinu svoje energije. Prema veličini promjenljivog paralelnog otpora će onda veći ili manji dio te količine energije teći preko tog otpora, a ostatak će ići kroz „Antennu“.

Pošto je otpor cijevi, koja proizvoda titranje uvijek velik, mora se smatrati shodnim, da se odabere i (r_v) od iste veličine. S druge strane moraju biti kod otpora proiz-

vedive otporne mijene, koje dopuštaju što veće utjecanje na energiju antene, u tom smislu da paralelni otpor troši jedanput vrlo male, a drugi put znatne količine raspoložive konstantne visoko frekventne energije. Osim toga moraju se te mijene proizvoditi za svrhe bezžične telefonije u ritmusu titranja glasa i govora.

Nadalje slijedi iz ovog izuma, da se upotrebljava jedna katodna cijev kao promjenljivi „otpor u pokrajnom spoju“ jer njezin nutarnji otpor može biti promijenjen u vanredno prostranim granicama, uslijed napetosti, konformnoj titranju glasa t. zv karakteristici rešetke. Njihanje glasa bi se moglo eventualno primijeti od mikrofona sa uporabom transformatornog rasporeda na krug rešetke.

U slici 2 je jedan tome odgovarajući raspored šematično prikazan. U njoj predstavlja katodna cijev (r) koja proizvada visoku frekvenciju dok katodna cijev (r_b) odgovara otporu pokrajnjog spoja (r_v) u slici 1, i koja je označena kao uplivna cijev. Između rešetka (g) i katode „k“ deluje napetost (e_g) koja odgovara titranjima zvukova. Pokušajima se ispostavilo, da takovi rasporedi dopuštaju dalekosežno utjecanje. Rešetna napetost od kakovih 30 volta, može smanjiti energiju „antenne“ od prilike na 5. dio.

U slici 3 je šematski prikazana karakteristika utjecanja jednog sistema, koji je rasporeden po u slici 2 šematično prikazanom, a pokazuje anteninu struju i kako odvisi o uplivanoj napetosti a_g . Iz karakteristike se razabire, da je za svrhe bežične telefonije od predanosti, proizvoditi napetost rešetke, koja je konformna titranju zvukova nadavanjem konstantne prednapetosti da se tim pozitivne, kao i negativne amplitude uplivne napetosti mogu iskoristiti.

Za karakteristiku sl. 3 se na pr. čini shodnim, da se odaberu konstantne predanosti „e“ od kakovih 30 volta. Ako onda maksimalna amplituda promjenljive napetosti iz-

nosi 20 volta, onda se mijenja antenina struja između 2, 7 i 0,8 amp. Prema tome može se uporabom konstantne prednapetosti upotrebiti daleko manja promjenljiva napetost za postignuće jednakog utjecaja, nego li je prednapetost.

Može katkad biti od prednosti da se promjenljivi otpor pokrajnjog spoja ne rasporedi neposredno paralelno katodnoj cijevi. Odgovarajući raspored nam pokazuje slika 4 koja je i bez dalnjeg razumljiva, i koja pokazuje, da promjenljivi otpor leži u pokrajnjem spoju sa skupnim sistemom pošiljnih cijevi. Uplivna cijev može kod toga imati drugi tip, nego što je proizvodna cijev.

PATENTNI ZAHTEVI

1.) Uredaj za ritmično utjecanje električnih valova, proizvedenih sa katodnim cijevima, naznačen sa „pokrajnjim spojem k proizvadajućoj cijevi visokih frekvencija čiji se otpor mijenja u željenom ritmusu titraja zvukova.

2.) Uredaj po zahtjevu 1.), naznačen sa katodnom cijevi u pokrajnjem spoju, sa proizvadajućom cijevi visokih frekvencija na čiju se upravljujuću rešetku priključuje jedno od djelujućih titranja, na primjer titranja, na primjer titranja glasa konformna promjenljiva napetost.

3.) Uredaj po zahtjevu 2.) naznačen, time, što se priključi jednu pridodanu konstantnu napetost k upravljujućoj rešetki uplivne cijevi, koja je paralelno priključena k proizvadajućoj cijevi visoke frekvencije, tako da se mogu iskoristiti pozitivne i negativne amplitude „promjenljive napetosti“ koja obстоji na upravljujućoj rešetki uplivne cijevi.

4.) Uredaj prema zahtjevu 1.) naznačen time, što je otpor, koji je potreban za utjecanje, posredno paralelno priključen proizvodnoj cijevi visoke frekvencije ili cijelom proizvodnom sistemu visoke frekvencije.

5.) Uredaj prema zahtjevu 2.) ili slijedećim, naznačen samo-indukcijom u dovodnicu k uplivnoj cijevi.

Fig. 1.

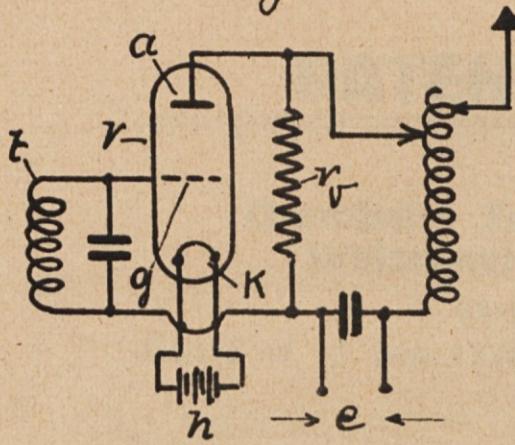


Fig. 2.

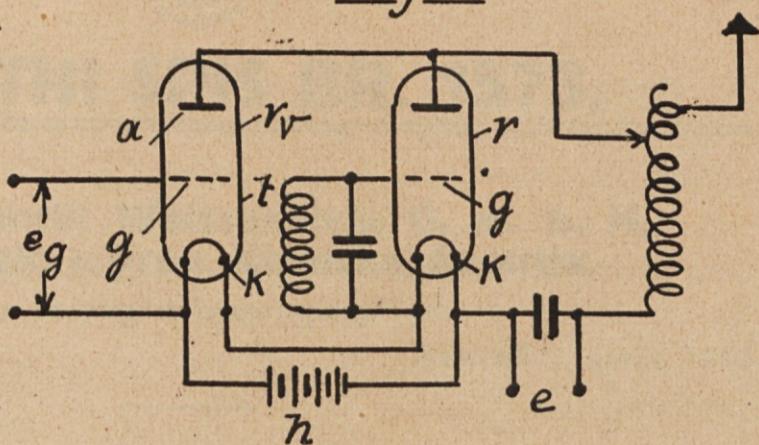


Fig. 3.

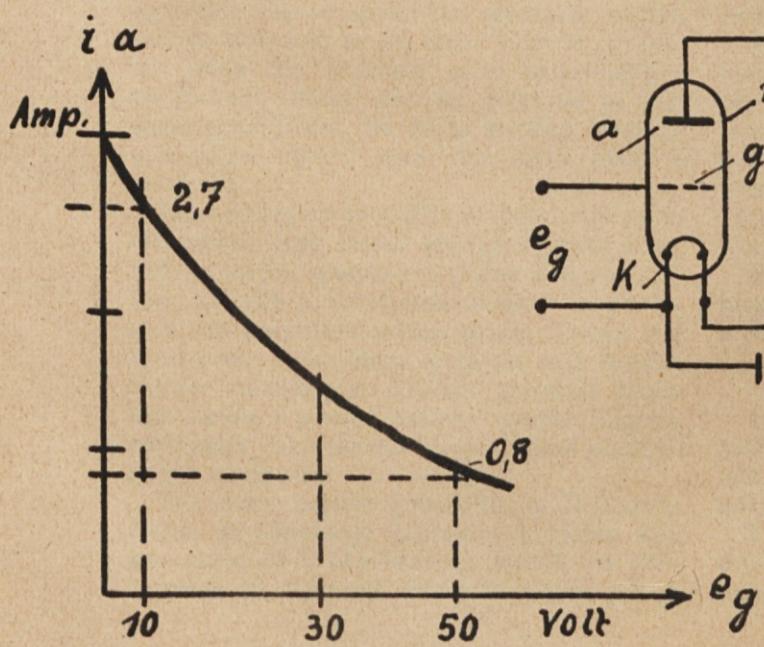


Fig. 4.

