

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

KLASA 21(8)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 15. JANUARA 1924.

PATENTNI SPIS BR. 1664.

Dr. Lee de Forest, inžinjer, Berlin.

Pojačalački raspored.

Prijava od 1. septembra 1921.

Važi od 1. aprila 1923.

Pravo prvenstva od 6. aprila 1915. (U. S A.).

Predležeći izum odnosi se na aparate uredjaje za pojačanje izmjeničnih struja, uključivo titranje struje, koje su prouzročene električkim valovima; on se odnosi općenito na sisteme, koji služe za električko davanje signala i naročito davanje signala preko oceanskih kabela; ovaj izum obuhvaća upotrebu od terminičkih pojačalaca u svrhu, da se osigura pojačanje struja u strojnim krugovima niske impedance, u njegov zadatak spada djelatno pojačanje od vrlo slabih nisko frekventnih električnih valova i stvaranje djelatnih pojačalačkih sistema, koji su bez transformatora sposobni za upotrebu na jednoj primajućoj stanicici ili na primajućem kraju jednog signalnog kruga.

U crtežima, koji su prikazivanja u obliku diagrama od više različito mogućih uredjaja izuma, pokazuje fig. 1. jedan uredjaj, koji obuhvaća jedan glavni audion ili pojačalca (sredina crteža), kombiniran sa više od audiona, prikazan na desnoj strani, i to tako, da svaki od zadnjih dobije jedan deo energije od glavnog audiona i oba skupa djeluju, da opet prouzroče sa pojačanom energijom strujne valove u potrošnom krugu.

Fig. 2 je jedan uredjaj sličan onome u fig. 1 sa različitostima, koje će se pojedince opisati.

Fig. 3 pokazuje jedan uredjaj od tri terminičke pojačalačke cevi ili audiona u seriji i fig. 4 pokazuje jedan uredjaj sli-

čan fig. 3, u kojem su audion-elementi, koji se nalaze u množini, spojeni u jednoj jedinoj vakuum-cevi.

Na fig. 1 je 27 glavni audion, koji je tako namešten, da deluje na više audia 28 i 29, koji su kako je pokazano, spojeni paralelno i posjeduju jednu zajedničku potrošačku liniju. U ovom osobitom slučaju sastoji se ova iz jednog (ne pokazanog) glasno govorećeg telefona, koji je spojen sa obim strujnim krugovima 18 i 19, potičućim od obih audia 28 i 29. Pojedinosti uredjaja proizlaze iz posmatranja crteža, u kojima su djelovi prikazani sa običajnim simbolima, uključivo anode, žareći nit i rešetku od audia. Izvor levo sadrži jednu liniju ili svitak od niske impedance, na primer jednu takvu, kao što ponavljajući svitak jednog Poulsen-ovog telegrafona, 34. Vodovi od ovog svitka spojeni su sa primarnim zavojima jednog, napetost povisujućeg transformatora, od kojega se sekundarni zavoji motaju izuzetno u dva jedan od drugoga izolovana djela 3 i 4. Vanjski kraj ovog sekundarnog dela 3 spojen je sa rešetkom 5 od glavnog audiona. Drugi vanjski kraj od dela ovih sekundarnih zavoja spojen je sa žarećom nitijom 7 i baterijom 10, pri čemu se svitci 3 i 4 s toga jedan od drugoga izoliraju, da se postigne delovanje izmjenične struje, a da je ne bi žareća nit i rešetka 5 preko sekundarnog svitka 3 i 4 medjusobno spojili. Anoda 6 je spojena impedancicom

12 sa rešetkama 14, 22 od obih paralelnih pomoćnih audiona. 11 je jedan drugi svitak između rešetke i žareće niti od audiona 28 ukopčana, isto tako kao 12 između rešetke i žareće niti 28, 9, 16 i 25 su zagrijevne baterije za žareću nit od triju audiona.

U fig. 2 zagrije se glavni audion 27 od baterije 9 sa strujom, koja se reguliše otpornikom 8 i ukopčan je tako, da deluje na više audiona 28 i 29, koji su, kako je pokazano, spojeni paralelno i koji poseduju jednu zajedničku potrošačku liniju, koja sadrži telefenske primaocve 18, 19, 30. Ovaj učinak razlikuje se po glavito od fig. 1, tim, da su u fig. 2 obe anode od oba pomoćna audiona i takodje njihove rešetke paralelno ukopčane, dok su svi, glasove proizvodnjući elementi ili glavni telefonski ukopčani u seriji sa ovim anodama i jednom zajedničkom baterijom 17.

U fig. 3 je 27 glavni audion i 19 (na desnoj strani) jedan telefon, koji se pogoni jednom strujom, koja dolazi kroz 1, 2 i 3 u sistem. Između audiona ili pojačala 27 i ponavljača ili glasnog telefona 19 ukopčano je više audion-pojačala 28 i 29. Izlazni krug pojačala 27 spojen je sa ulaznim kugom od 29, kako je prikazano. Baterije su priključene, kako je nacrtano, da se od prilike drži jednoliko normalna potencijalna diferencija između rešetka i žarećih niti i raznih audiona. U figuri vodjene su te tri žareće niti 7, 23 i 24 k jednoj zajedničkoj akumulatornci bateriji struja se reguliše za svaku pomoću otpornika 8, odnosno 13 i 26.

U fig. 4 je 27 glavni audion kao pre, snabdeven od moga želenog izvora i tako ukopčan, da deluje na audion 28, koji jedan dvo ili višestruki audion, koji (kako je prikazano) u jednoj jedinoj vakuum-cijevi priključuje dve anode i dve rešetke i ako je poželjno, jednu dvojnu žareću nit. Ovaj poredjaj razlikuje se od onog u fig. 2 osim toga kako slijedi: Ov-

de se vodi vod direktno k rešetki i žarećoj niti od prvog ili glavnog pojačalačkog audiona, pri čemu su u fig. 2 ova dva pomoćna audiona 28 i 29, prikazana, svaki sa jednom pojedinom rešetkom i jednom pojedinom katodom, dočim su u fig. 4 ova dva pomoćna audiona kombinirana u jednoj cevi, koja ima dve paralelne rešetke i dve paralelne anode, prednosno sa dvostrukom količinom od zagrijane žareće niti ili katode.

Takve dvostrukre cevi posjeduju jednu izlaznu impedancu, koja je mnogo manja nego ona od glavnog pojedinog audiona, koji poseduje vikoku izlaznu impedancu. Izlazni i ulazni krug između obih ponavljača ili pojačala ovde je jedna visoka impedanca u razmeri prama ulaznim i izlaznim vodovima.

PATENTNI ZAHTJEVI:

1.) Kombinacija od jedne množine termionskih pojačilaca, paralelno ukopčanih, i jednog termionskog pojačalača, naznačena time, što deluje na imenovanu množinu od pojačalača.

2.) Kombinacija jedne množine od termionskih pojačalača, paralelno ukopčanih i jednog termionskog pojačilca, naznačena time što deluje na imenovanu množinu pojačilaca i znak davajući instrumenti, koji su obladani imenovanom množinom od pojačilaca.

3.) Kombinacija jednog izvora slabe struje na jednom audionu, naznačena time što ima svoj ulazni krug spojen sa imenovanim izvorom i jedan ili više većih audiona u seriji ili višestrukom ukopčanju, na koje deluje imenovani audion.

4.) Kombinacija jednog izvora slabe struje na jednom audionu, naznačena time što ima spojen jedan ulazni krug sa imenovanim izvorom i jedan ili više većih audiona u serijskom ili višestrukom kopčanju, na koje djeluje prije imenovani audion i znak davajući instrumenti, koji su obvladani imenovanom množinom pojačilaca.

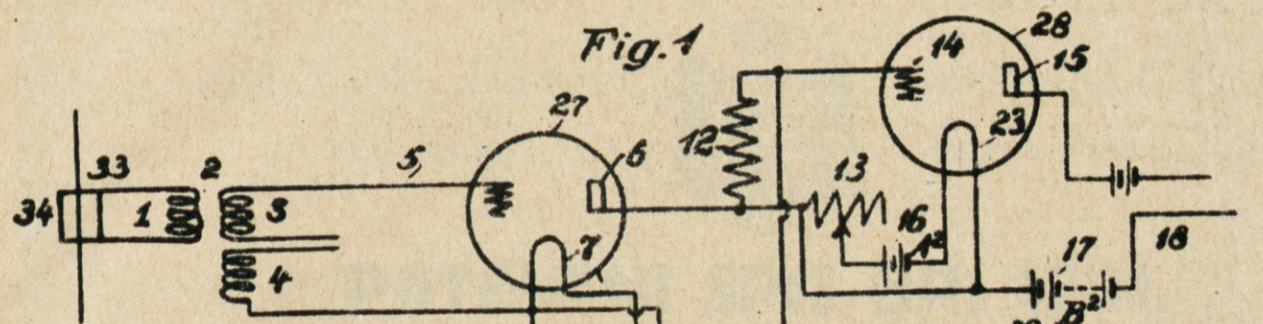


Fig. 4

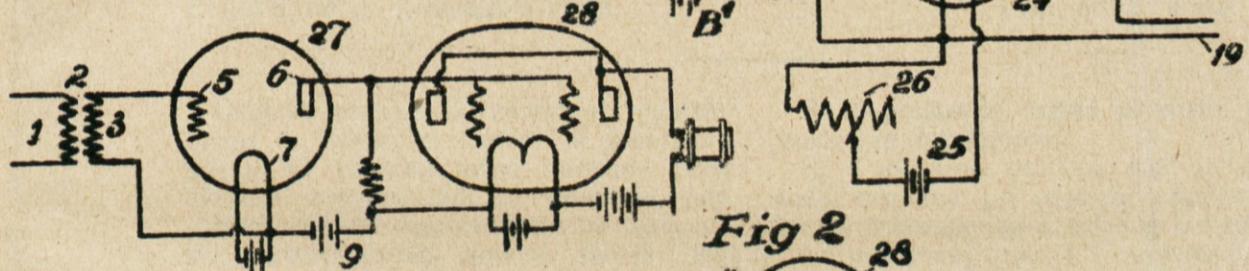


Fig. 2

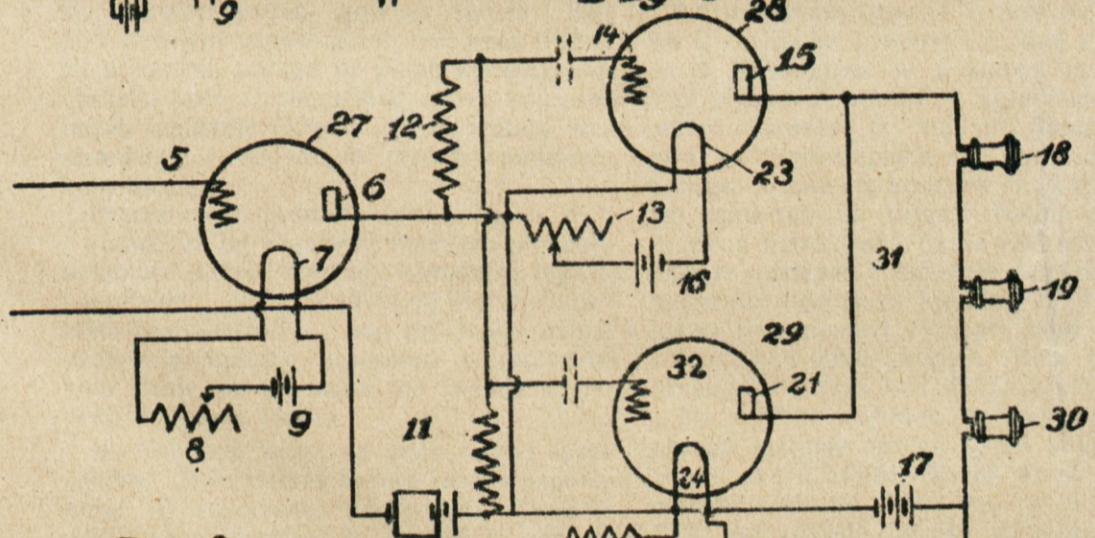


Fig. 3

